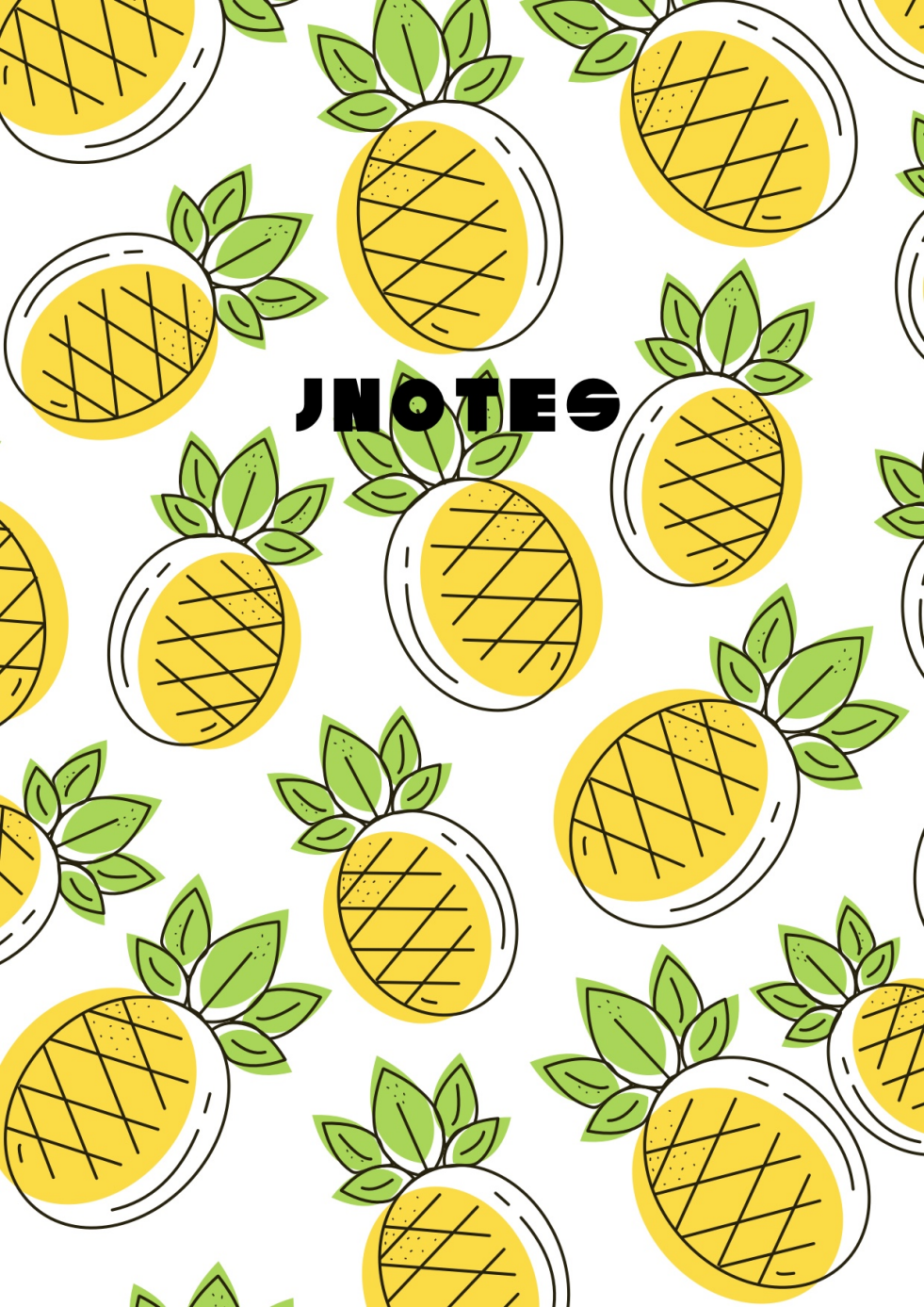


The background of the entire page is a repeating pattern of stylized pineapples. Each pineapple is depicted with a bright yellow body, a black outline, and a crown of five green leaves. The pineapples are arranged in a scattered, overlapping manner across the white background.

NOTES

日期: /

半导体的基础知识

1. 半导体的材料 Si, Ge

特点: 光热性
掺杂性



$T=0K$
 $T=300K$

价电子 $\rightarrow$ 带隙电子
束缚电子 $\rightarrow$ 价键电子
自由电子

2. 本征半导体

· 共价键结构

· 本征激发

· 自由电子 - 空穴对

· 空穴的移动 $\longrightarrow$ 电流

3. 杂质半导体

(1) N型半导体 (negative 负)

掺+5 (磷)

(正离子, 施主杂质)

多数载流子: 自由电子
少数载流子: 空穴

$\downarrow$
主要取决于温度

(2) P型半导体 (positive 正)


掺+3 (硼)

(负离子, 受主杂质)


多: 空穴
少: 自由电子

日期: / /


一. PN结的形成

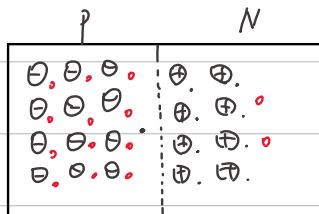

扩散运动 — 浓度差引起的。
漂移运动 — 电场作用下

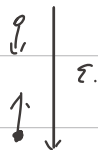

空间电荷区

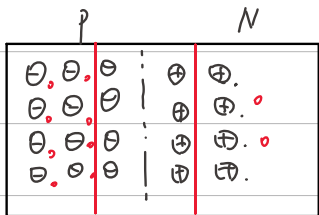


← 区内

二. PN结的单向导电性.




← 区内

红

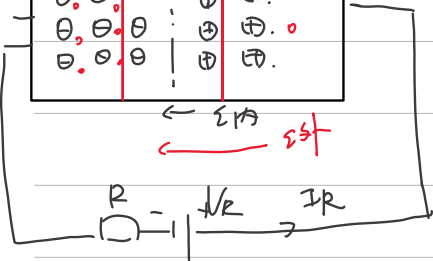

外加电压

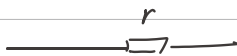- ① 正向电压 (正偏) : P(+) N(-) 低阻
- ② 反向电压 (反偏) : P(-) N(+) 高阻



理想化:



$$\frac{U}{I} \rightarrow R$$

日期: /

二. 单向导电性

1. 外加正向电压


$$i = I_s (e^{\frac{v}{V_T}} - 1) \quad V_T = \frac{kT}{q}$$

$$\approx I_s \cdot e^{\frac{v}{V_T}} \quad I_s: \text{反向饱和电流} \quad k: \text{玻尔兹曼常数}$$

2. 外加反向电压

$$v > 0 \rightarrow I = I_s \cdot e^{\frac{v}{V_T}}$$

三. 伏安特性

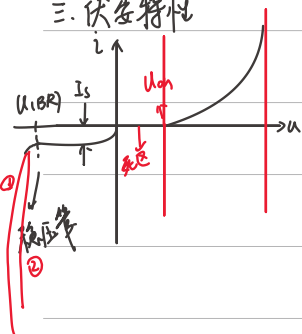

1. 正向特性

2. 反向特性

1) I_s : 反向饱和电流

2) 击穿

正向

反向

电压

电压

电压

电压

电压

电压

电压

电压

电压

电压

电压

电压

电压

电压

电压

电压

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$


$$\rightarrow I = -I_s$$

$$\rightarrow I = -I_s$$

热击穿 (不可逆)
电击穿 (可逆)

四. 电容效应

1. 势垒电容 2. 扩散电容

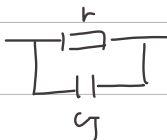

$$X_c = \frac{1}{\omega C_j}$$

$$C_j \text{ 小}$$

$$X_c \text{ 大}$$

f 高频 不可忽视

日期: /



1. 半导体二极管

常见结构

点接触型
面接触型


高频 电流小

二. 二极管的伏安特性

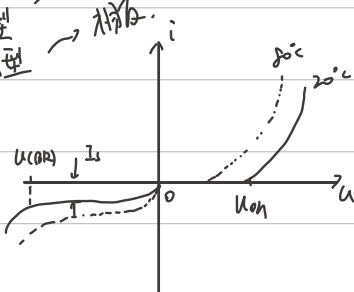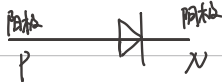


直流模型:

由伏安特性折线化得到的等效电路。

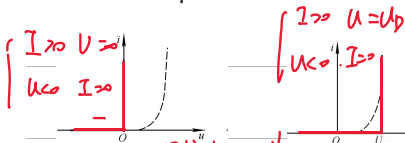

1. 理想模型 *

2. 恒压模型

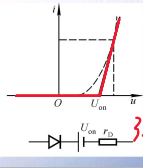

正向导通且端电压与电流呈线性

3. 折线模型.


理想二极管.

正向导通时电压为常数

判断: 二极管是导通还是截止.

先假设二极管是截止的.


4. 小信号模型 (交流模型)

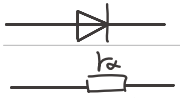

$$i_D = I_s (e^{u/V_T} - 1)$$

$$i_D \approx I_s e^{u/V_T}$$

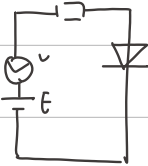
$$\frac{di_D}{dV} = \frac{I_s}{V_T} e^{\frac{u}{V_T}} = \frac{I}{V_T}$$



$$r_D = \frac{dV}{di_D} = \frac{V_T}{I_D} \approx 26 \text{ mV}$$

$u < U_{on}$ 截止
 $u \geq U_{on}$ 导通

$$i = \frac{u - U_{on}}{r_D}$$

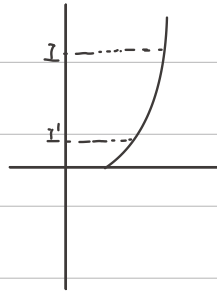

日期: /

三. 主要参数:

1. I_F

2. V_{BR} - 击穿电压

3. V_{BI} 工作电压

④ $I_R(I_S)/N \times$

⑤ V_D

6. $f_m \rightarrow$ 电路容抗 $\downarrow$ 不能视





7. 温度系数

正温度系数

$T \uparrow \rightarrow I_R \uparrow$
 $T \uparrow \rightarrow V_D \downarrow$

负温度系数

= 二极管电路的分析与计算.

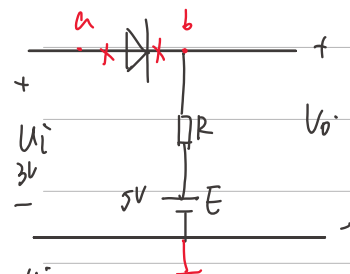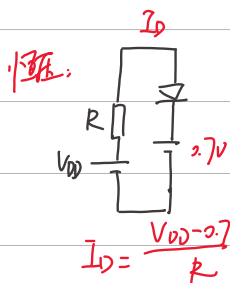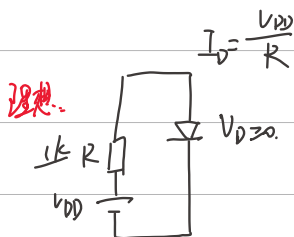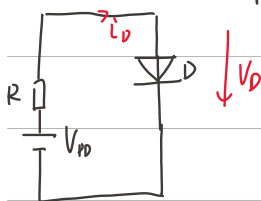



假设 = 二极管截止

$U_a = U_i$


$U_b = E = 5V$

截止 $(U_a < U_b, U_i < 5V) \Rightarrow U_o = 5V$

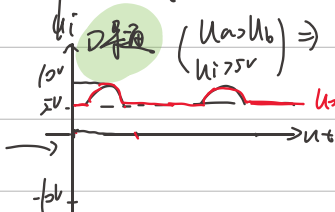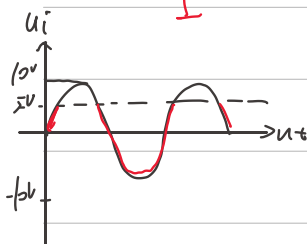
导通 $(U_a > U_b, U_i > 5V) \Rightarrow U_o = U_i$




日期: /

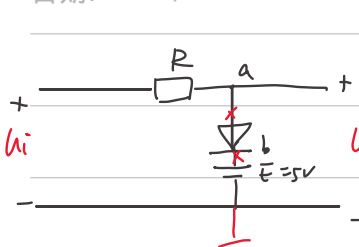

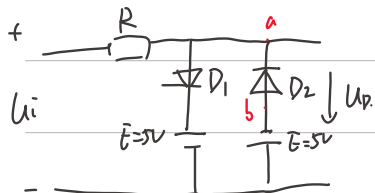$U_a = U_i$ $U_b = E = 5V$
 D 通: $U_a > U_b$ $U_o = 5V$
 $U_i > 5V$
 D 截止: $U_a < U_b$ $U_o = U_i$
 $U_i < 5V$



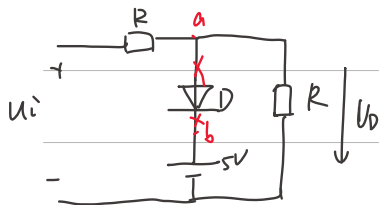
$U_a = U_i$ $U_b > U_a$ 通 $\Rightarrow U_i < -5V$
 $U_b = -5V$



$U_b = 5V$
 $U_a = \frac{U_i}{2}$

$U_a > U_b \Rightarrow U_i > 10V$ 导通.
 $U_o = 5V$
 $U_i < 10V$ 截止 $\Rightarrow U_o = \frac{1}{2}U_i$


多二极管: 比较哪者优先导通

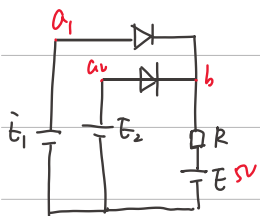

$U_b = E = 5V$
 $U_{a1} = E_1$
 $U_{a2} = E_2$


优先导通

交流电相移电阻

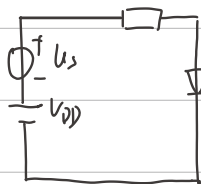

$U_D = V_D$ 直流电压 + U_{d1} 交流电压
 $i_D = I_D$ 直流电流 + i_{d1} 交流电流

叠加原理


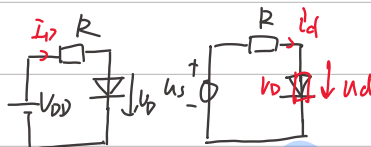


$I_D = \frac{V_{DD} - 0.7}{R}$
 $V_D = 0.7V$
 $V_D = \frac{U_s}{I_D}$
 $I_D = \frac{U_s}{R + r_D}$
 $U_D = \frac{r_D}{R + r_D} \cdot U_s$

$I_D = \frac{U_s}{R + r_D}$ $U_D = \frac{r_D}{R + r_D} \cdot U_s$

日期: /

二极管图解法

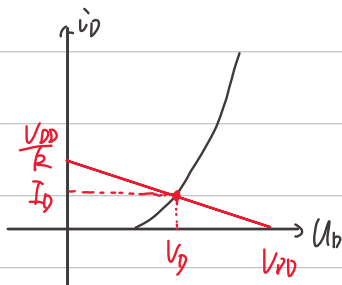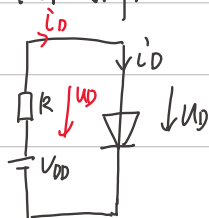



$U_D = \underline{V_{DD} - I_D \cdot R}$ 负载线

日期: /

稳压管:

一. 稳压管的伏安特性

二. 稳压管的主要参数

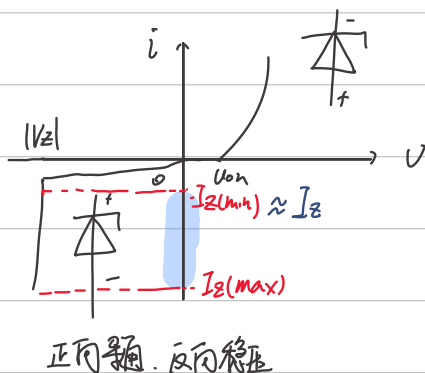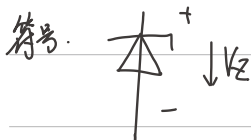

1. V_Z : 稳压电压

2. $I_Z(\min)$: 稳压电流 (最小)


3. $I_Z(\max)$: - - - (最大)

4. $P_Z = V_Z \cdot I_Z \max$

5. 温度系数: $V_Z < 6V$, 负 $V_Z > 6V$, 正

V_Z 在 $6V$ 左右, 受温度影响最小

三. 简单的稳压管电路

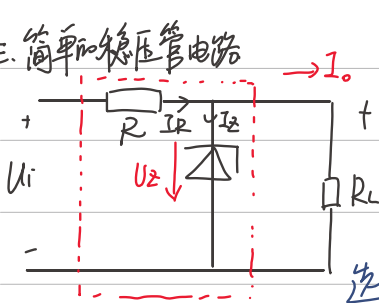

$$I_0 = \frac{U_Z}{R_L}$$

R_L 最大 I_0 最小
小 大

$$V_Z = U_0$$

$$I_{Z \max} = (2 \sim 3) \times I_{0 \max}$$

选电阻时最大功耗: $P_R \geq (1.5 \sim 2) \cdot \frac{(V_{I \max} - V_Z)^2}{R}$

$$I_R - I_0 = I_Z$$

$$\frac{U_{I \max} - V_Z}{R} - I_{0 \min} < I_{Z \max}$$

$$\frac{U_{I \min} - V_Z}{R} - I_{0 \max} > I_{Z \min}$$

$\Rightarrow$ 可得出 R 范围

日期:

/

判断稳压管能否稳压:

法一: ① 假设稳压管不能稳压(截止). 法二: ① 假设可以稳压

② R 和 R_L 串联分压

$$U_{RL} = U_R \quad U_R = U_Z - U_Z$$

③ 分压 $\geq U_Z$ 则可以稳压

② 计算 I_R 和 I_{RL}

③ $I_{DZ} \geq I_{min}$ 能稳压

$$(I_{DZ} \leq I_{max})$$

日期: /

一. 三极管的结构.

① 集电区 collector: 接收载流子

② 发射区 emitter: 发射载流子

③ 基区 base: 控制载流子

面积大


浓度高

浓度低, 面积小

放大区
内部掺杂

放大的外部条件: J_e 正向电压 (正偏)


J_c 反向电压 (反偏)

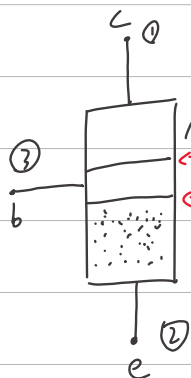

J_c 集电结

J_e 发射结

符号表:

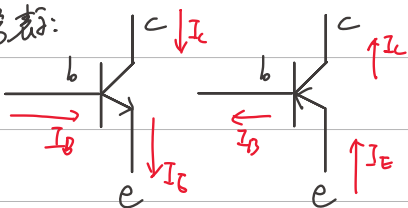

二. BJT 的放大原理:


① J_e 正偏, J_e 电流注入

② 电子与空穴复合, b 极提供空穴

③ J_c 反偏: b 区注入电子, 漂移至 c 区

$$I_E = I_C + I_B$$




$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

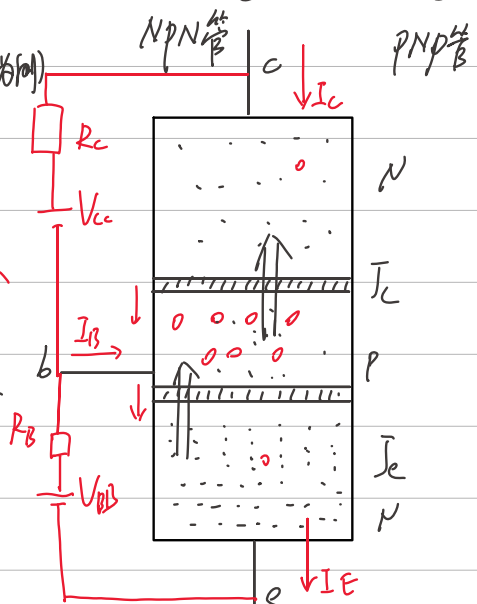



日期: / /

一、三极管的伏安特性

1. 三极管的三种接法: ce 、 cb 、 cc

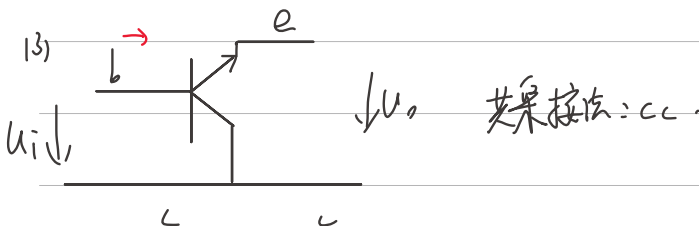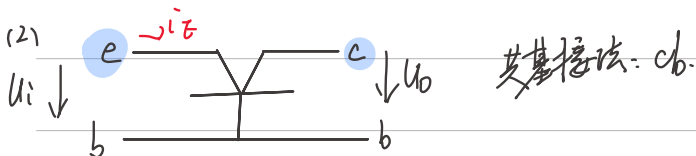
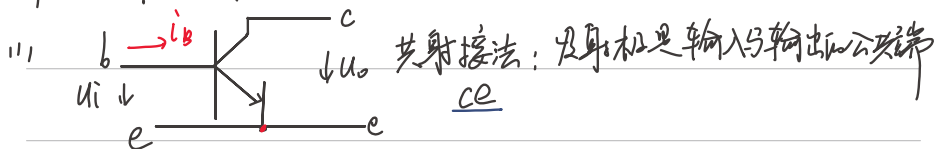


2. ce 输入特性: $i_B = f(U_{BE})$

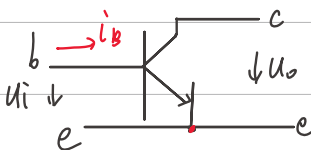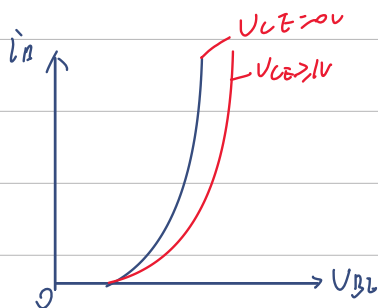

日期: /

3. ce 输出特性: $i_c = f(u_{ce})$

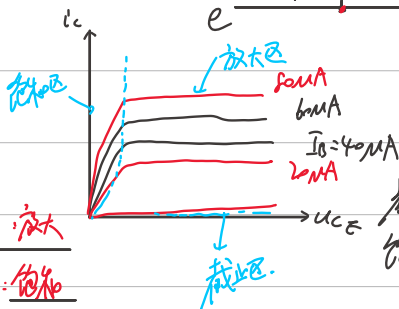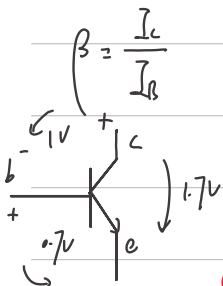

截止: CE 相对开路
饱和: CE 相对短路
 $\Rightarrow$ 作开关

二. 三极管的主要参数

1. 电流: I_{CM}

2. 功率: $P_{CM} = U \cdot i$

3. 电压: $U_{BR(CEO)}$

CEO - open 断开


4. β - 电流放大系数

$$\bar{\beta} = \frac{I_c}{I_B}$$

(直流)

$$\beta = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_B}$$

(交流)

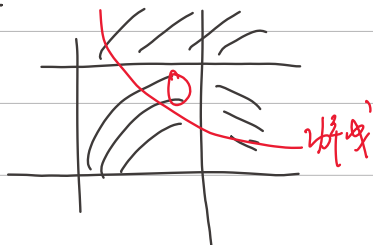


温度增大, $I_{CE0} \uparrow$ $\beta \uparrow$

α - 电流 --- α_b

$$\alpha = \frac{I_c}{I_E} < 1$$

$$I_E = I_c + I_B$$



日期: /

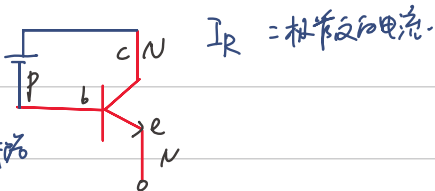

三. 极间电流

$I_{CBO}(T)$ e 开路
 I_{CEO} b 开路
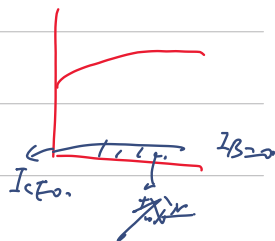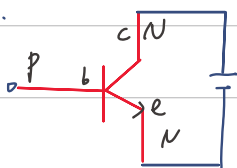
$$I_{CEO}(T) = (1 + \beta) \cdot I_{CBO}(T)$$



多控制 → 单极型器件

电压控制电流

结型场效应管 (JFET)

一. 结构

二. 工作原理


1. $V_{DS} = 0$ 时, V_{GS} 单独作用

2. $V_{GS} = 0$ 时


栅极上宽下窄

上面靠扰时的 V_{DS} → 预夹断

3. V_{GS} , V_{DS} 同时作用

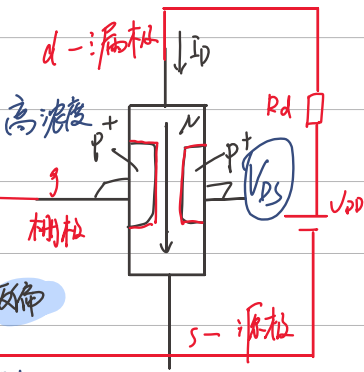


弥补 = 极性的不足
 输入电阻小
 N 沟道
 P 沟道

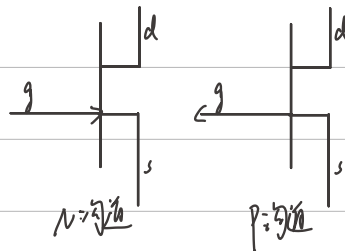



日期: /

三. 特性曲线

1. 输出特性曲线 $i_D = f(V_{DS}) | V_{GS}$

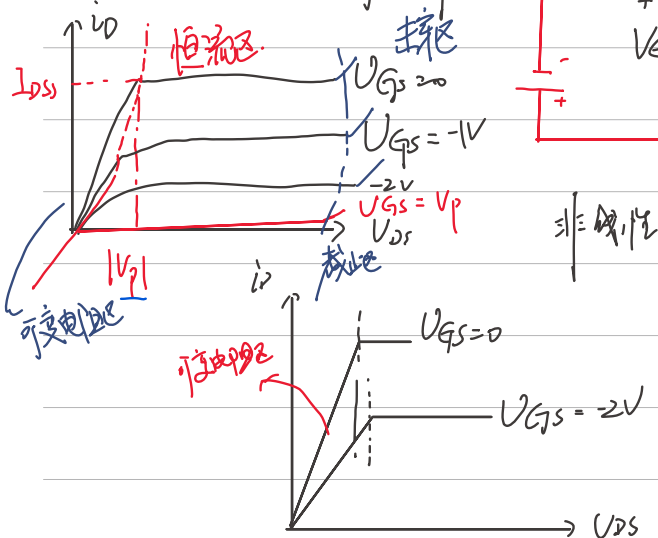

2. 转移特性曲线

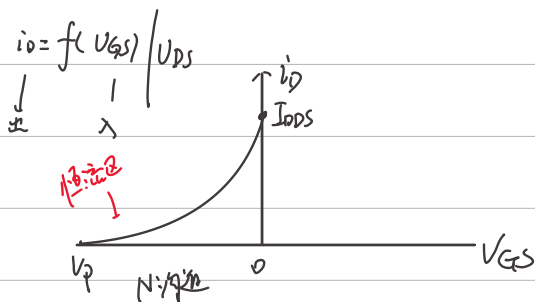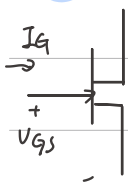

四. 主要参数

1. V_p , V_{DS}
2. 跨导 $g_m = \frac{\Delta i_D}{\Delta V_{GS}} \leftarrow$ 电压控制电流 mA/V
 $\beta = \frac{\Delta i_D}{\Delta I_D} \leftarrow$ 电流控制电流

日期: /

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$\uparrow$
- $V_P \leq V_{GS} < 0$

$$g_m = \frac{di_D}{dV_{GS}} = (?) |_{V_{GS}}$$


3. I_{DM} , P_{DM} ,

$V_{(BR)DS}$ $V_{(BR)GS}$.


MOSFET

- N沟道 增强型 MOSFET

1. 结构

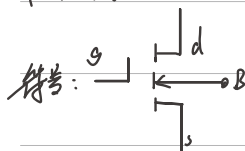

N沟道

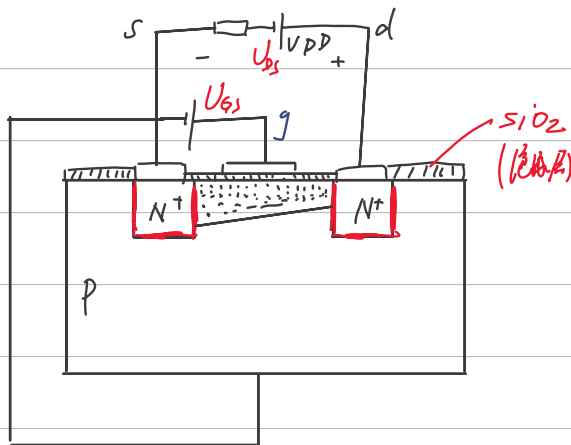

(成为增强型 夹或... 耗尽型)

耗尽型 MOSFET
增强型 MOSFET

2. 工作原理

(1) $V_{DS} = 0$, V_{GS} 作用

$V_{GS} = 0$ $V_{GS} \uparrow$

$V_{GS} = 0$, $i_D = 0$

$V_{GS} = 0$, i_D 不为 0


$V_{GS} \geq V_T$ (开启电压)

(2) V_{DS} 同时考虑


日期: / /

3. 特性曲线

(1) 输出特性曲线

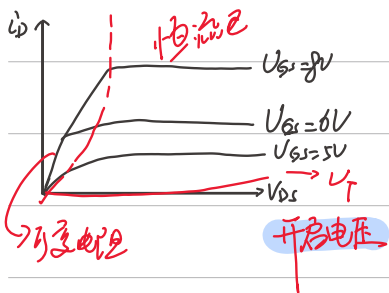


(2) 转移特性曲线

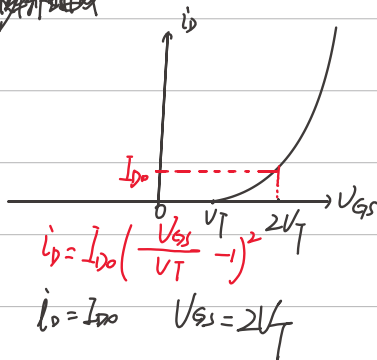



二. 沟道耗尽型 MOSFET

$V_{GS} = 0, I_D \neq 0$

(1) 输出特性曲线

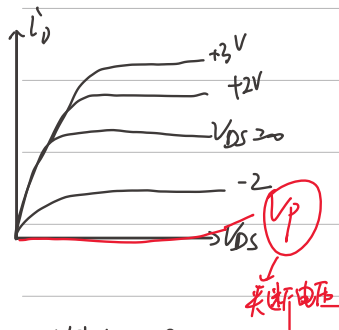

(2) 转移特性曲线


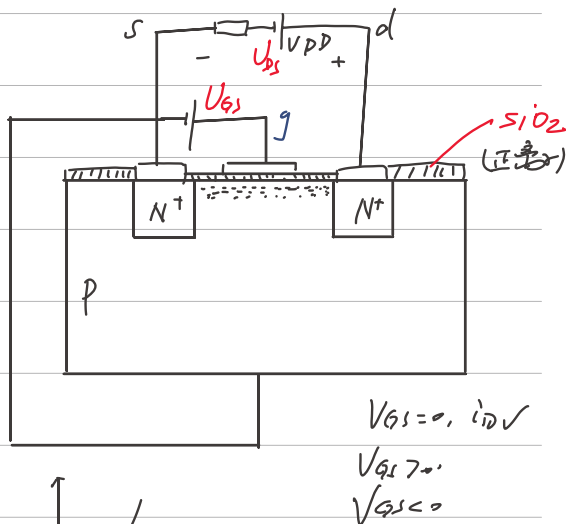
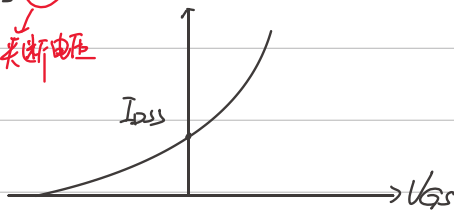


$V_{GS} = 0, i_D \neq 0$
 $V_{GS} > 0$
 $V_{GS} < 0$

日期: / /

共射放大电路 (ce)

一. 电路组成

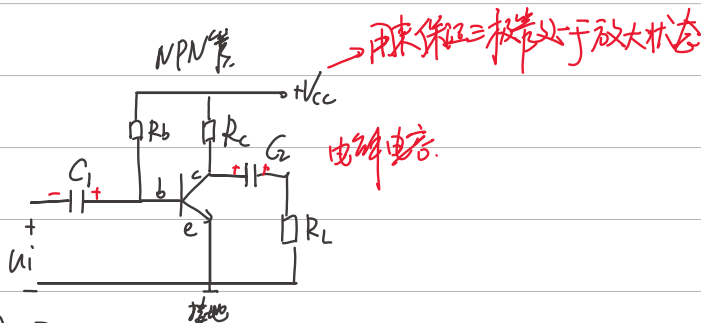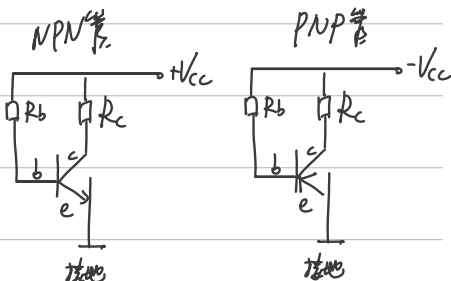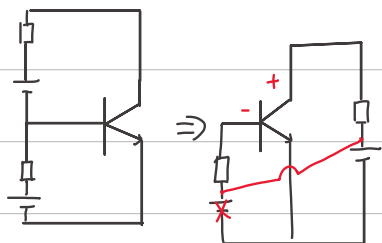



$$\frac{1}{\omega C_1} \rightarrow 0$$

C_1, C_2 足够大

二. 静态分析:

1. 直流通路

2. 估算法

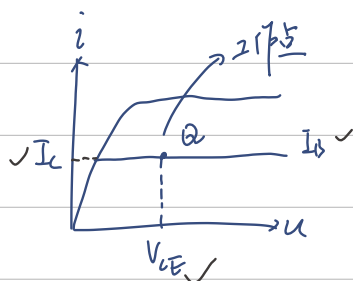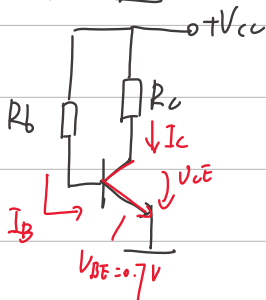

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_B}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C \cdot I_C$$

日期: / /

静态工作点的图解分析:

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_B} \quad (P_B)$$



$$V_{CE} = V_{CC} - I_{Ck} R_C$$

$$I_C = \frac{1}{R_C} U_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C} \quad (\text{直流负载线}) (DC)$$



③ 确定 Q 点 $R_C \uparrow \rightarrow Q_1$

$R_B \uparrow \rightarrow Q_2$

$V_{CC} \downarrow \rightarrow Q_3$

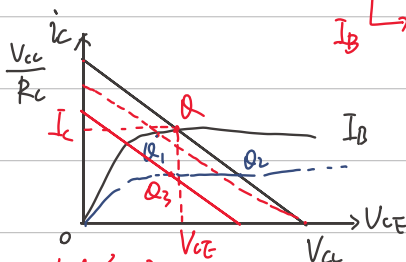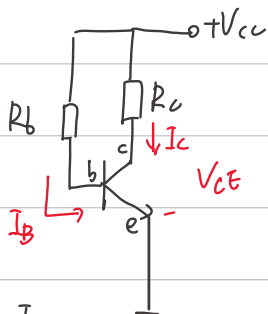


放大电路的动态分析 - 图解法

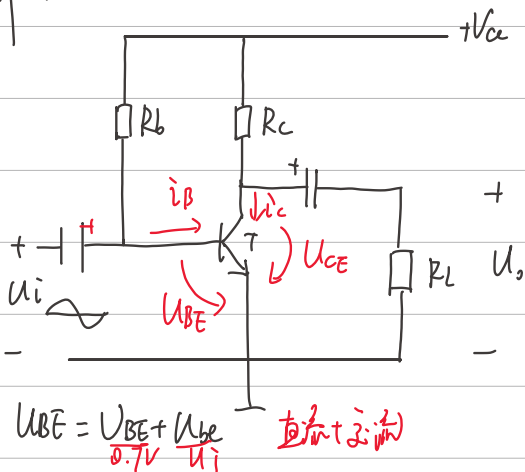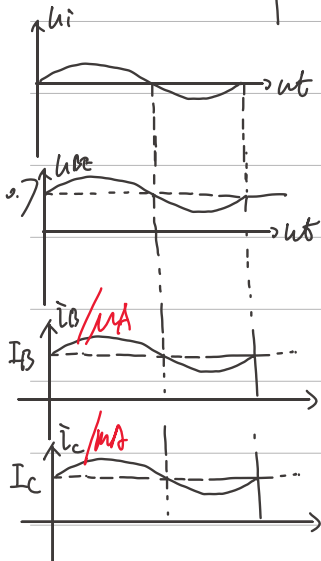


$$U_{BE} = U_{BE} + U_{be} = 0.7V + u_i \quad (\text{直流} + \text{交流})$$

日期: / /


晶体管直流通流:

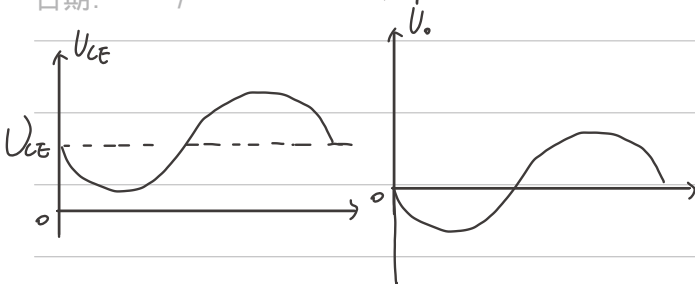

U_i 与 U_o 相比: ①反相 ②幅值减小 (失真)

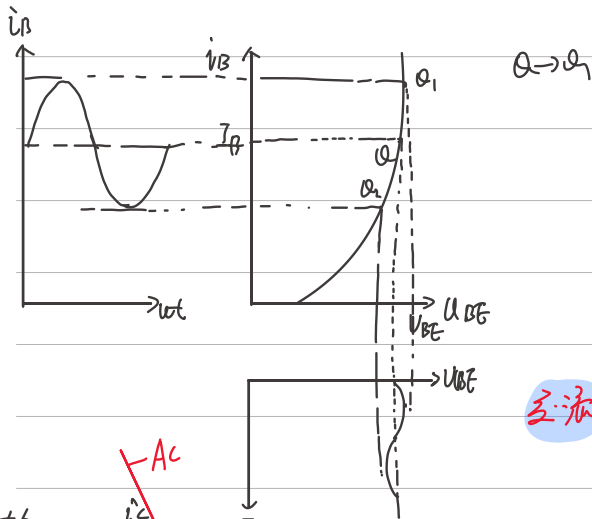

失真

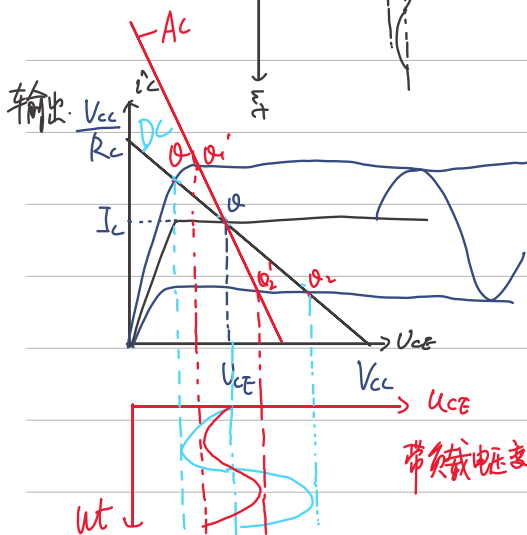


带负载电压减小


日期: / /

交流负载线 (Ac)


斜率: $-\frac{1}{R_L'}$

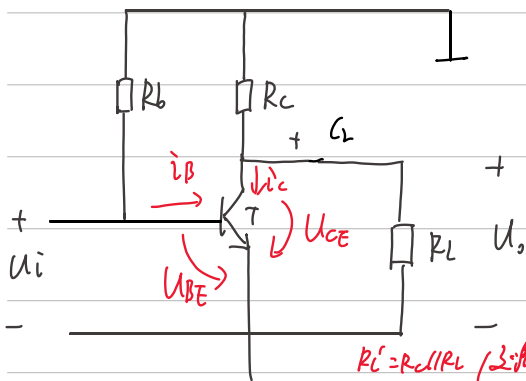

交流通路:

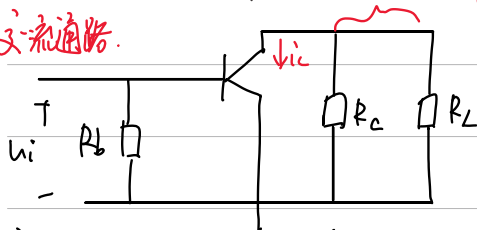

放大电路的动态分析 = 失真分析. 波形不一样 (NPN 与 PNP)

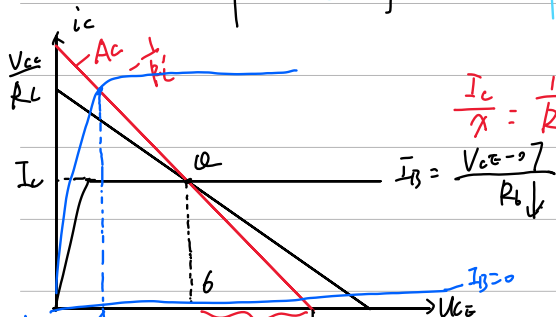


$$\frac{I_c}{X} = \frac{1}{R_L'} \Rightarrow X = I_c R_L'$$

$V_{CES} = 0.5V$

饱和电压 V_{CES}

电压波形:

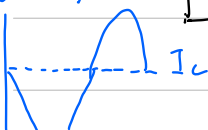


顶部失真 (电压波形)

→ 碰到截止区失真 → 截止失真
Q 偏高
→ 碰到饱和区失真 → 饱和失真

底部失真 (电压波形) → 电流与三极管 PNP 管 1 极与 3 极

- ① 输入信号过大
- ② 静态工作点不合适


日期: /

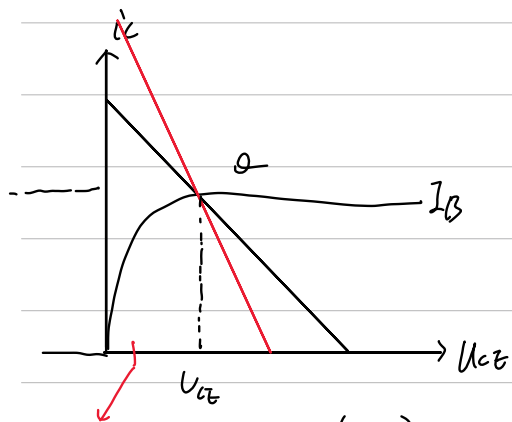

最大不失真输出

$U_{CES} = 0.5V$
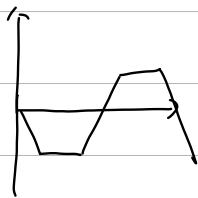
$$(U_{om})_{\max} = \min \{ U_{CE} - U_{CES}, I_C \cdot R_L' \}$$



由于输入信号过大 $\rightarrow$ 调小信号 (有一端失真消失)

日期: /

三极管的小信号模型


$$\begin{cases} i_B = f(U_{BE})|_{U_{CE}} \\ i_C = f(U_{CE})|_{I_B} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{BE} = f_1(i_B, U_{CE}) \\ i_C = f_2(i_B, U_{CE}) \end{cases}$$

$$dU_{BE} = \left. \frac{\partial U_{BE}}{\partial i_B} \right|_{U_{CE}} \cdot di_B + \left. \frac{\partial U_{BE}}{\partial U_{CE}} \right|_{i_B} \cdot dU_{CE}$$



$$di_C = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{U_{CE}} \cdot di_B + \left. \frac{\partial i_C}{\partial U_{CE}} \right|_{i_B} \cdot dU_{CE} \quad (\text{全微分}) \quad d \rightarrow \Delta \rightarrow \omega \text{ (信号)}$$

$$\begin{cases} U_{be} = r_{be} i_b + \mu_r U_{ce} \\ i_c = \beta i_b + \frac{1}{r_{ce}} U_{ce} \end{cases}$$
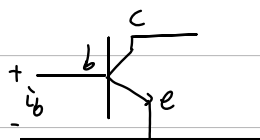
$$r_{ce} = \frac{\partial U_{CE}}{\partial i_C} \quad (\text{大})$$


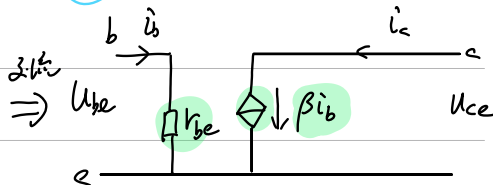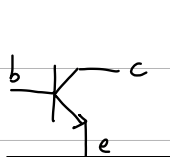
$$\begin{cases} U_{be} = r_{be} i_b \\ i_c = \beta i_b \end{cases}$$



$$* \quad r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_E \text{ mA}} \quad I_E = I_C \quad \text{静态直流电流.}$$


$\uparrow$
100Ω ~ 300Ω

h参数的物理意义

$$h_{ie} = r_{be} \quad h_{re} = \mu_r \quad h_{fe} = \beta \quad h_{oe} = \frac{1}{r_{ce}}$$

日期: /

共射放大电路的小信号模型法

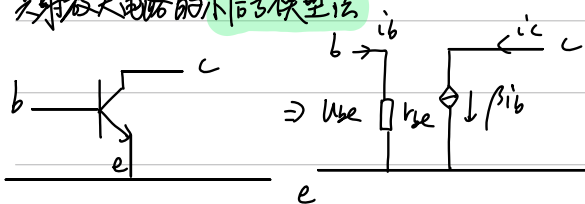

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \cdot \frac{26 \text{mV}}{I_D}$$

交流参数:

1. 电压放大倍数 $A_u = \frac{U_o}{U_i}$ ~~越大越好~~

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta \cdot i_b \cdot R_c'}{i_b \cdot r_{be}} = -\frac{\beta \cdot R_c'}{r_{be}}$$

2. 放大电路的输入电阻 R_i ~~越大越好~~

$$R_i = \frac{U_i}{i_i} = R_b \parallel r_{be}$$

$$\approx r_{be}$$

3. 放大电路的输出电阻 R_o ~~越小越好~~
(1. 去掉 R_L 2. U_s 置零)




$$R_o = \frac{U_o}{i_o} \Big|_{R_L \rightarrow \infty, U_s \rightarrow 0}$$

$$R_o = R_c$$

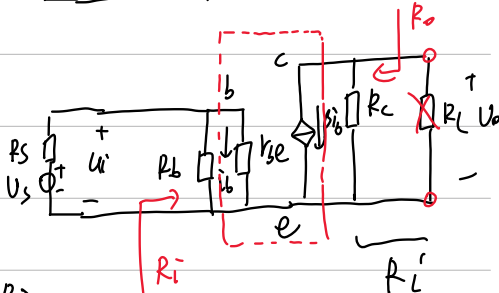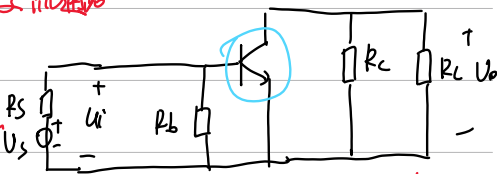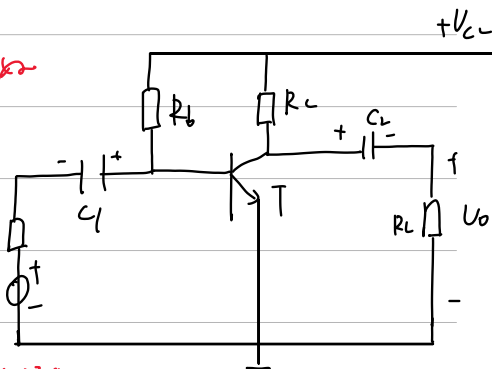4. 源电压放大倍数

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{U_s} = A_u \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

$$\text{即: } A_{us} = -\frac{\beta R_c'}{R_s + r_{be}}$$




日期: /

射极偏置电路 (分压式电路)

一. 温度对工作点的影响

$$T \uparrow \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \beta \uparrow \\ I_{CBO} \uparrow \\ U_{BE} \downarrow \end{array} \right\} \Rightarrow I_C \uparrow$$

二. 分压式射极偏置电路

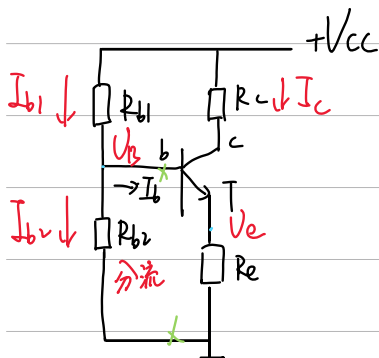

$$\begin{aligned} \text{由 } I_C &\rightarrow U_{CE} \\ &\rightarrow I_B \end{aligned}$$

$$I_E \approx (1+\beta) I_B \Rightarrow R_{B1} // R_{B2}$$

1. 静态分析

若 $I_{B1} \gg I_B, I_{B2} \gg I_B \Rightarrow I_{B1} = I_{B2}$

$$U_B = V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$


$$U_E = U_B - U_{BE}$$

若 $U_B \gg U_{BE}$

$$I_C \approx I_E = \frac{U_E}{R_E}$$


$$U_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

若不满足, 则使用戴维南等效

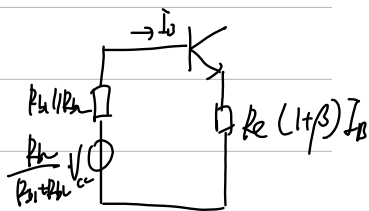

日期: / /

2. 动态分析

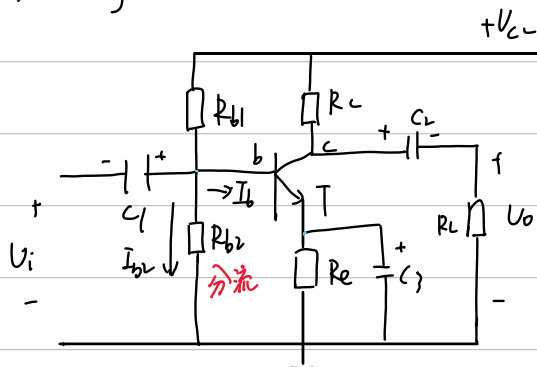


$$A_u = - \frac{\beta R_c'}{r_{be}}$$


$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2}$$

$$= (R_{b1} \parallel R_{b2}) \parallel r_{be}$$

$$R_o = R_c$$

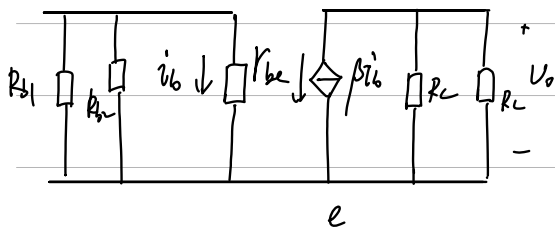

去掉电容 C_i , 交流通路等效为

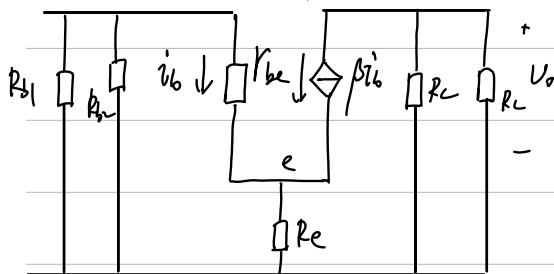

$$A_u = \frac{V_o}{U_i}$$

$$= \frac{-\beta i_b R_c'}{i_b r_{be} + (1+\beta) i_b R_e}$$

$$= \frac{-\beta R_c'}{r_{be} + (1+\beta) R_e} \quad \downarrow \downarrow$$

$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1+\beta) R_e] \quad \uparrow$$

$$R_o = R_c$$

日期: /


三极管放大电路补充题 (CE 电路)

1. $\beta = 100$, $U_{BE} = 0.7V$, $i_b = 12 \sin \omega t \mu A$

① 为了不至于接近截止, $I_B > I_{bm} + 3 \mu A$

问 I_C , U_{CE} , $R_{b1} = ?$

② R_C 调整到 $10k\Omega$, A_u 是否会增大?

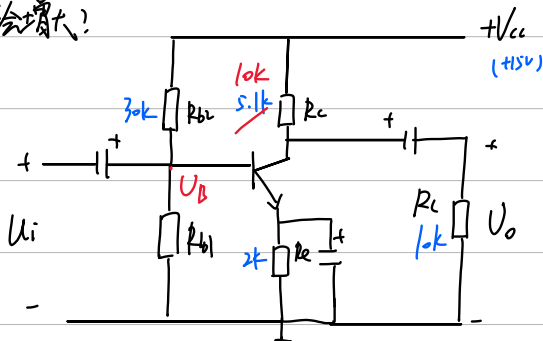

① $I_C = \beta I_B = 100 \times (12 \mu A + 3 \mu A) = 1.5 \text{ mA}$

$U_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 15V - 1.5 \text{ mA} \times (5.1k + 2k) = 4.35V$

$U_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = U_{BE} + R_E \cdot I_C = 0.7V \Rightarrow R_{b1} = 9.8k$

② $A_u = - \frac{\beta R'_L}{R_{be}} = - \frac{\beta (R_C // R_L)}{R_{be}} \quad |A_u| \uparrow$

要在放大区 A_u 才有意义

$U_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) < 0$ 不在放大区, 处于饱和状态.

日期: /

2. $V_{CC} = 20V$. $R_{B1} = 20k\Omega$. $R_{B2} = 82k\Omega$. $R_C = 10k\Omega$. $R_E = 3k\Omega$.

$R_L = 10k\Omega$. $V_{CES} = 0.5V$ $\beta = 50$

(1) Q点 (2) A_u (3) $(U_{om})_{max}$ **最大不失真输出电压**


(4) 增大输入电压幅值至输出临界不失真

逐渐增大 R_{B1} , 则输出会出现什么现象

截止失真 (顶部)

减小! - 开始不会失真 最后会失真 -

U_i

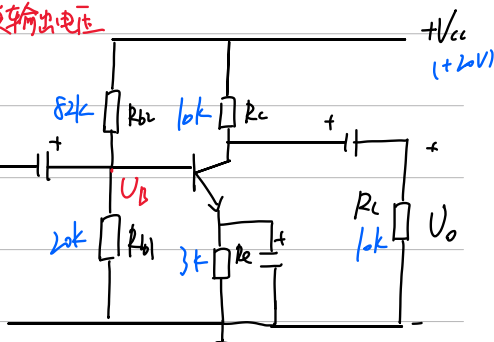

(1) $V_B = V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3.92V$ $U_E = U_B - U_{BE} = 3.92V - 0.7V = 3.22V$


$I_C = I_E = \frac{U_E}{R_E} = \frac{3.22V}{3k\Omega} = 1.07mA$

$U_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 6.1V$

(2) $r_{be} = 300\Omega + (1+\beta) \cdot \frac{26mV}{I_E} = 1.5k\Omega$

$A_u = -\frac{\beta \cdot R_L'}{r_{be}} = -\frac{\beta \cdot (R_C // R_L)}{r_{be}} = -162$

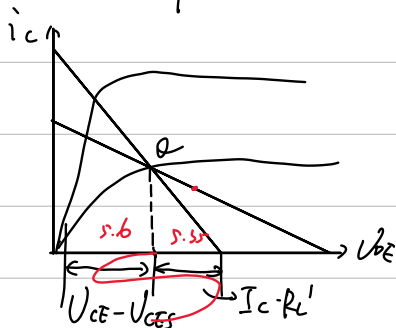(3) $(U_{om})_{max} = \min \{ I_C R_L', U_{CE} - U_{CES} \} = 3.35V$



$I_C R_L' = 1.07mA \times 5k\Omega = 5.35V$

$U_{CE} - U_{CES} = 6.1V - 0.5V = 5.6V$



日期: /

~~3~~ $U_{om} = 3V$

为了不至于饱和失真. $U_{CE} > 0.5V$

为了不至于截止失真. $I_C > 0.1mA$ ✓

求 I_C 的范围

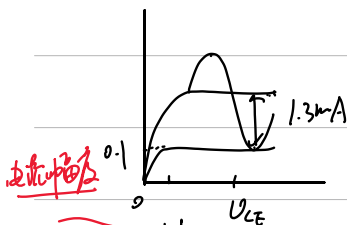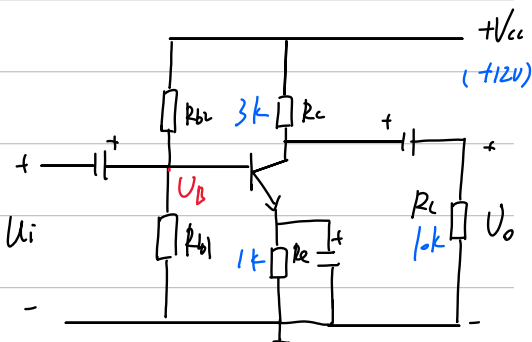

$$I_{om} = \frac{U_{om}}{R_L'} = \frac{3V}{2.3k\Omega} = 1.3mA$$


若 U_{CC} 不知道. 代入输出 U_o

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C(R_C + R_E) \geq U_{om} + 0.5 = 3.5V$$

$$I_C \leq 2.3mA$$

$$I_C \geq I_{om} + I_C = 1.4mA$$

$$\therefore 1.4mA \leq I_C \leq 2.3mA$$

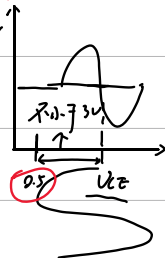

$$U_{CE} \geq 3.5V$$

日期: / /

4. 静态时 ($U_i = 0$) 电流表的读数为 I_{CQ}





U_i 的频率 1 kHz 正弦

电压波与电流波形相反

① 输出不失真, 电流表读数 $I = I_{CQ}$ $U = U_{CQ}$

② --- 饱和失真 --- $I < I_{CQ}$ $U > U_{CQ}$

③ --- 截止失真 --- $I > I_{CQ}$ $U < U_{CQ}$

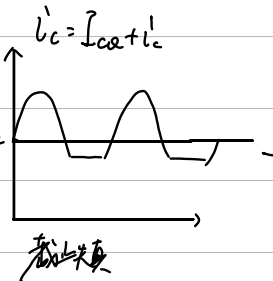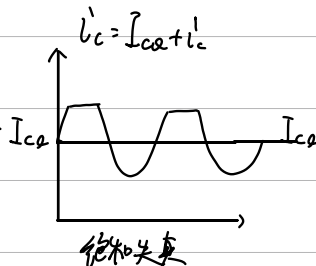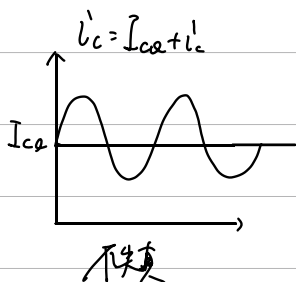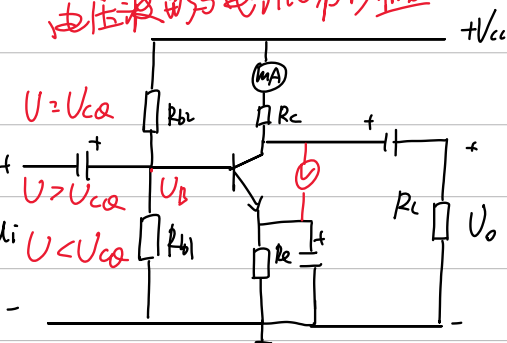

日期: /

共集电极电路 (CC)



一. 静态分析

$$V_{CC} = R_B \cdot I_B + V_{BE} + (1+\beta) \cdot I_B \cdot R_E$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (1+\beta) \cdot R_E}$$

$$I_C = \beta I_B$$



$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_E$$

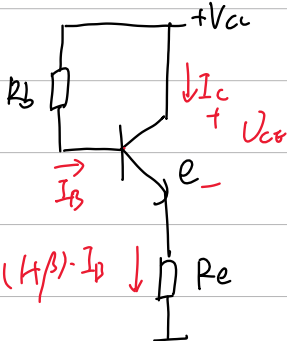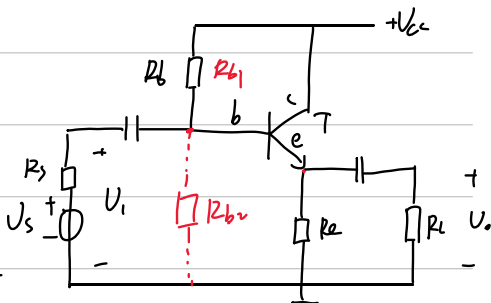

二. 动态分析

$$1. A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{(1+\beta) \cdot i_b \cdot R'_E}{i_b \cdot r_{be} + (1+\beta) \cdot i_b \cdot R'_E}$$
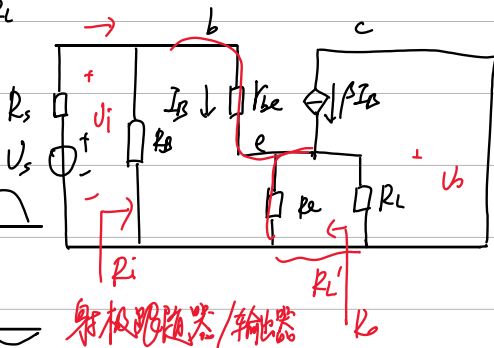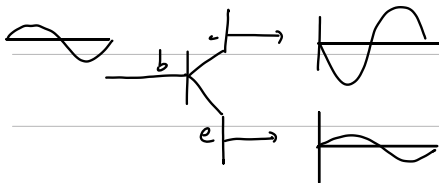
$$= \frac{(1+\beta) \cdot R'_E}{r_{be} + (1+\beta) \cdot R'_E} \leq 1$$



$$R_i = R_B // (r_{be} + (1+\beta) \cdot R'_E) \quad \text{比 } R_B \text{ 大}$$


$$R_o = R_E // \frac{r_{be} // R_B + r_{se}}{1+\beta} \approx \frac{R'_E + r_{be}}{1+\beta}$$

非常小 $\downarrow \downarrow$ n_1


日期: / /

CC 电路分析

1. 输入级

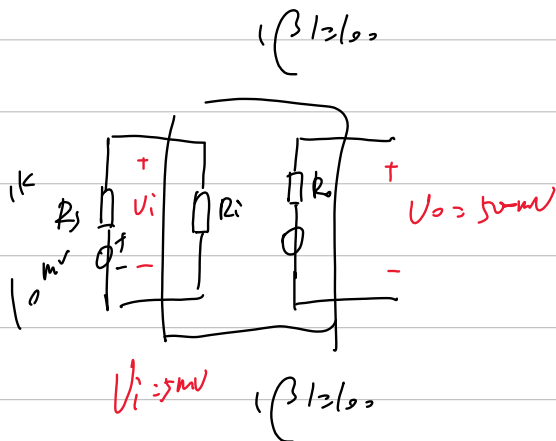


$\beta = 1$

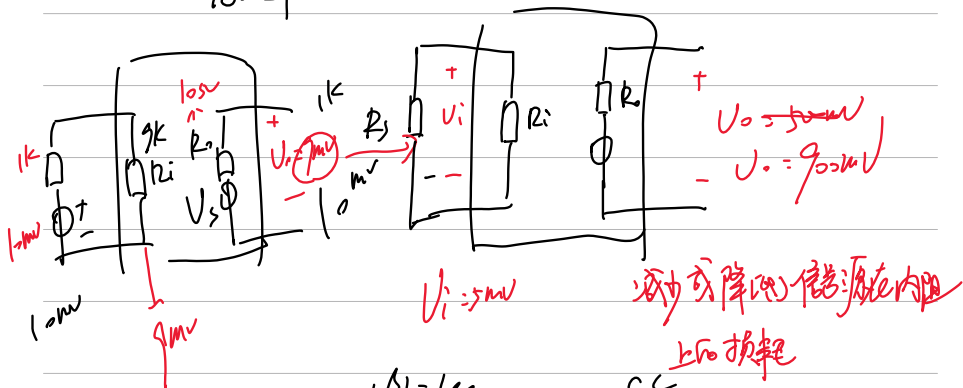


2. 输出级:

3. 中间级

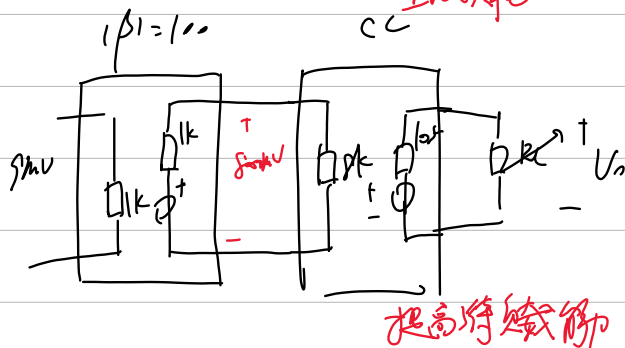


日期:

/

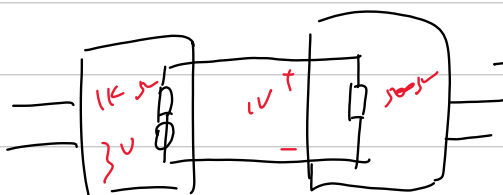

阻抗不匹配

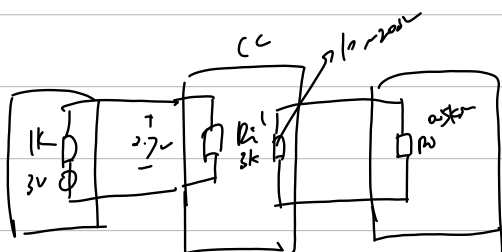

输入电阻大

输出电阻小

日期:

三极管放大电路补充习题 (CC电路)

$$1. \beta = 100, V_{BE} = 2\text{ k}\Omega, R_B = 470\text{ k}\Omega, R_E = 3\text{ k}\Omega, R_L = 2\text{ k}\Omega$$

① A_u, R_i ② A_i ③ A_p 功率放大倍数
电流放大倍数


$$① A_u = + \frac{(1+\beta)R_L'}{R_E + (1+\beta)R_L'} = 0.987$$

$$R_i = R_B // [R_{BE} + (1+\beta)R_L']$$

$$= 116\text{ k}\Omega$$

$$② A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{U_o/R_L}{U_i/R_i}$$

$$= A_u \cdot \frac{R_i}{R_L} = 39$$

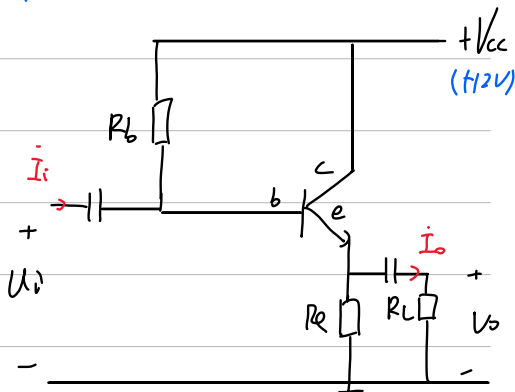

$$③ A_p = A_u \cdot A_i = 38$$

$$2. \beta = 110, U_{BE} = 0.7\text{ V}, U_{CES} = 0.6\text{ V}, R_E = 2\text{ k}\Omega$$

调节 R_B 使输出电压的正、负跟随范围相等。

① 求 R_L, I_E, U_{CE} ② 加 R_L 后, 跟随范围有何变化!


③ 为使正、负跟随范围仍相等, R_B 应如何调整

$$①. U_{CE} = \frac{U_{CES} + V_{CC}}{2} = 6.3\text{ V}$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - U_{CE}}{R_E} = 1.9\text{ mA} \quad I_B = \frac{I_E}{1+\beta}$$

$$V_{CC} = I_B \cdot R_B + U_{BE} + (1+\beta) \cdot I_B \cdot R_E \Rightarrow R_B = 32\text{ k}\Omega$$

② 输出正相不变, 输出负相减小

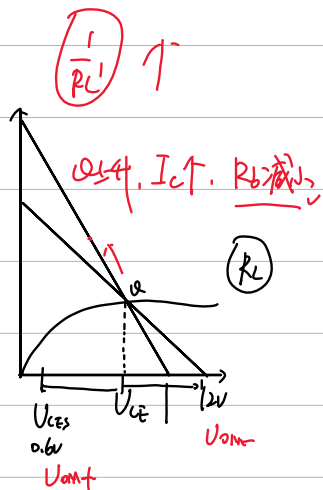

日期: /

3. $\beta = 90$. $U_{BE} = 0.7V$. $U_{CES} = 0$


① 若 $I_C = 2mA$. 使得 $U_{om+} = U_{om-}$. 求 R_b 和 R_e

② 在上述条件下. 接入 R_L . 要求输出电压幅值不小于 4V. 求 R_{Lmin}

① $U_{CE} = \frac{U_{CC} + U_{CES}}{2} = 6V$

$U_E = V_{CC} - U_{CE} = 6V$ $R_e = \frac{U_E}{I_C} = 3k\Omega$

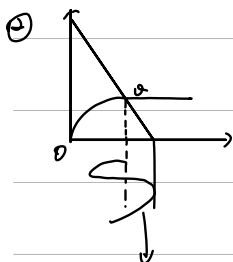
$U_B = U_E + U_{BE} = 6.7$ $R_b = \frac{V_{CC} - U_B}{I_B} = 241k\Omega$



$R_L' \geq 2k\Omega$

$R_e // R_L \geq 2k\Omega \Rightarrow R_{Lmin} = 6k\Omega$

$I_C \cdot R_L' \geq 4V$

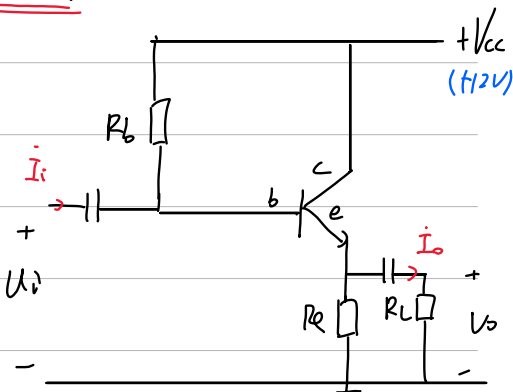

日期: /

4. $I = 10\mu A$. $\beta = 9$. $V_{CC} = 10V$. $V_{BE} = 0.7V$. $R_{BE} = 0.5k\Omega$. $R_S = 12k\Omega$. $R_L = 47k\Omega$

① 求 V_E . ② 求 A_{us} . R_i . R_o

③ 接入 $R_L = 1k\Omega$. $U_s = 100mV$. 求 $U_o = ?$

解: ① $V_E = V_{CC} - I_D \cdot R_B - V_{BE} = 4.1V$

$$\frac{I_D}{1+\beta}$$


② $A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_S}$

$R_i = R_B \parallel [V_{BE} + (1+\beta) \cdot R_E] = R_B = 47k\Omega$

$A_{us} = 1 \times \frac{47}{47+12} = 0.8$ $R_o = R_E \parallel \frac{V_{BE} + (R_S \parallel R_B)}{1+\beta} = 111\Omega$

③ 若求 $A_{us}^* = \frac{U_o}{U_{s'}} = A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_S}$

或用戴维南:

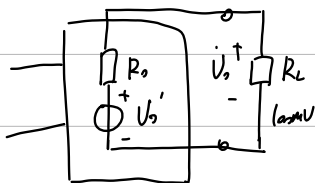

$U_o' = U_o |_{R_L \rightarrow \infty}$

$U_o' = A_{us} \cdot U_s = 0.8 \times 100 = 80mV$

$U_o = U_o' \cdot \frac{R_L}{R_o + R_L} = 80mV \times \frac{1000}{111 + 1000} = 72V$

日期: /

④

5. $\beta = 120$, $U_{BE} = 0.7V$, $V_{CC} = 12V$

求: ① Q点 ② 画出 u_{o1} , u_{o2} 的波形

③ 为增大 U_i 幅值, U_{o1} , U_{o2} 会出现什么失真




$U_{o1} - CE - 正$
 $U_{o2} - CE - 负$ (顶部或底部)

解: ① $I_B = 17.4\mu A$, $I_C = \beta I_B$, $V_{CE} = 4.2V$

$$② A_{u1} = - \frac{\beta R_C}{R_{be} + (1+\beta)R_E} = -1$$

$$A_{u2} = \frac{(1+\beta)R_E}{R_{be} + (1+\beta)R_E} = +1$$

③

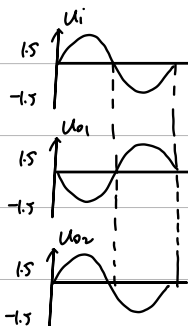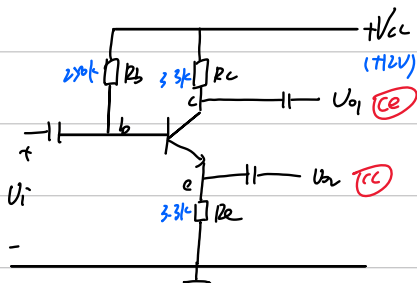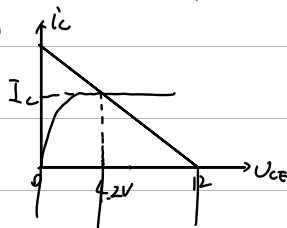

日期: /

共基极放大电路 (cb)

一. 静态分析 (分压式偏置)


$$U_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

$$U_E = U_B - U_{BE}$$

$$I_C = I_E = \frac{U_E}{R_E}$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$



二. 动态分析 (与 ce 类似)

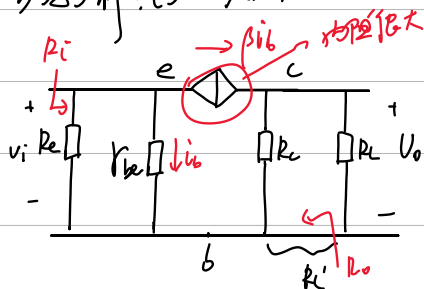

$$1. A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{\beta_{ib} \cdot R_i'}{r_{be} \cdot R_{be}} = + \frac{\beta \cdot R_i'}{r_{be}}$$

$$2. R_i = R_E \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta} \quad \downarrow \text{非常小}$$

$$3. R_o = \underline{R_C}$$

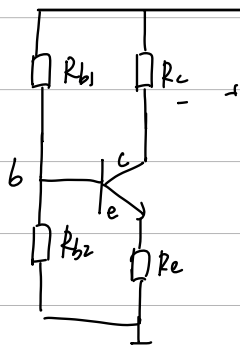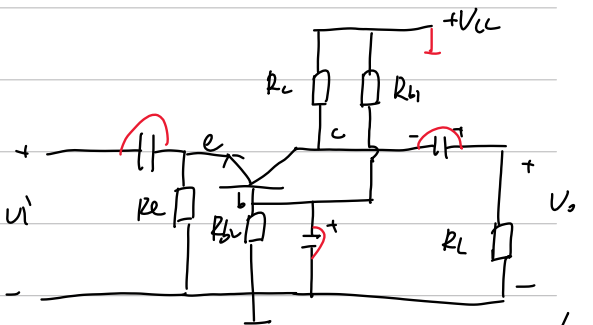

优点: 高频性能非常好

日期:

三极管放大电路补充习题 (C6电路)

1. $\beta \gg 1$. $U_{BE} = 0.6V$. $U_{CES} = 2.5V$

(1) 要求 $U_{CE} = 4V$, 求 $R_{B1} = ?$

(2) 逐渐增大正弦输入电压，输出首先出现什么失真

(3) 在条件1的情况下, 最大不失真输出电压有效值是

$$\text{4A: } \angle 12 \quad U_B = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC} = U_E + U_{BE} = 4.6V \Rightarrow \text{求得 } R_{B1} = 12.4k\Omega$$

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E} = 2 \text{ mA}$$

$$\text{C2} \rightarrow U_{om+} = I_c R_L' = 2\text{mA} \cdot 1.2\text{k}\Omega = 2.4\text{V}$$

$$V_{om} = V_{CE} - V_{CEs} \approx 4V, 2.4V$$

$$\text{c3) } U_0 = \frac{U_{\text{nom}}}{\sqrt{2}} = 1.7 \text{ V}$$



ACDRL 同相线

2. $U_{BE} = 0.7$ 给出输出特性曲线

求: (1) 估算 I_E (2) 作 DC 负载线, 确定 U_{CE}

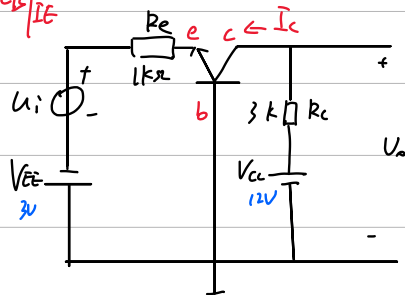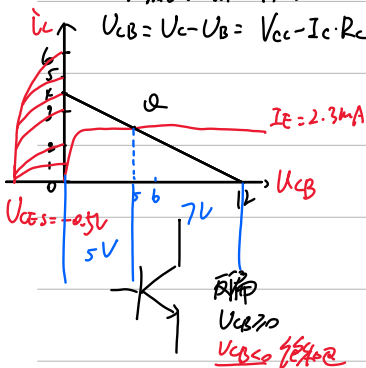(3) 随着 β 增加, 首先会出现什么失真?

$$V_{CB} = V_C - V_B = V_{CC} - I_C \cdot R_C = 12 - 3I_C$$



$$\therefore I_E = \frac{-0.7 - (-3)}{R_E} = 2.3 \text{ mA}$$

(2) $U_{CB} = 5V$

$\angle 3 \Rightarrow U_i = 5V \Rightarrow$ 饱和失真

$$K = -\frac{1}{R_L} = \left(-\frac{1}{3}\right)$$



日期: /

3. $V_{BE} = 0.6V$ 特性曲线已知

求: ① I_E ② 画 DC 确定 V_{CE} ③ 画 AC 确定 $(V_{om})_{max}$ 判断失真情况

解: ① $V_B = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC} = 3V$

$I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} = 2mA$

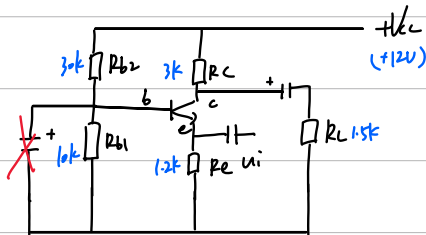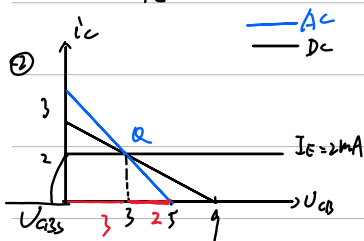

③ $k = -\frac{1}{R_L} = -1$ $I \cdot R_L' = 2$


$V_{CE} = 3V$

$(V_{om})_{max} = 2V$ 首先出现截止失真.

DC: $V_{CE} = V_C - V_B$
 $= V_{CC} - I_C \cdot R_C - V_B$
 $= 9 - 3I_C$

✓? 等效电路怎么求?

④ 电容 C_0 断开, $|A_u|$, R_i , R_o 有何变化.

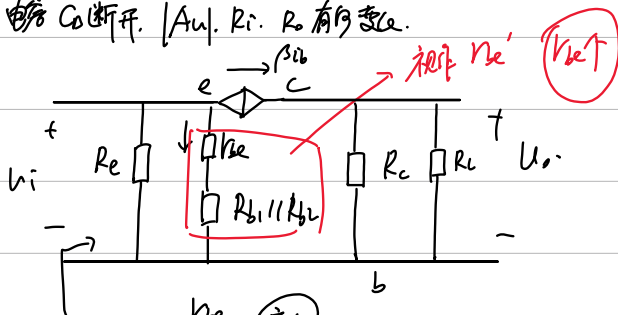

$R_i = R_E \parallel \frac{R_E}{1+\beta}$ (变大)


$A_u = -\frac{\beta R_L'}{R_E}$ (变小)

$R_o = R_C$ (不变)

日期: /

多级放大电路

ce-cc

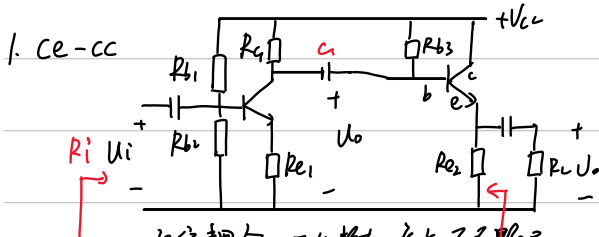

阻容耦合. 两门静态工作点互不影响
直接耦合: 有良好的低频特性. 易集成

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2}$$

$$R_i = R_{i1}$$

$$R_o = R_{o2}$$

$$ce: A_{u1} = - \frac{\beta \cdot R_{L1}'}{r_{be1} + (1+\beta) R_{e1}}$$

$$R_{L1}' = R_{c1} \parallel R_L$$

$$= R_{c1} \parallel R_{i2}$$

$$R_{i2} = R_{b3} \parallel [r_{be2} + (1+\beta)(R_{e2} \parallel R_L)]$$

$$cc: A_{u2} = \frac{(1+\beta) \cdot R_{L2}'}{r_{be2} + (1+\beta) R_{e2}'}$$

$$R_{L2}' = R_{e2} \parallel R_L$$


$$R_i = R_{i1} = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be1} + (1+\beta) R_{e1}]$$

$$R_o = R_{o2} = R_{e2} \parallel \frac{R_{s1} \parallel R_{b3} + r_{be2}}{1+\beta}$$

$$R_s = R_{o1} = R_{c1}$$

日期: / /

2. ce-cb

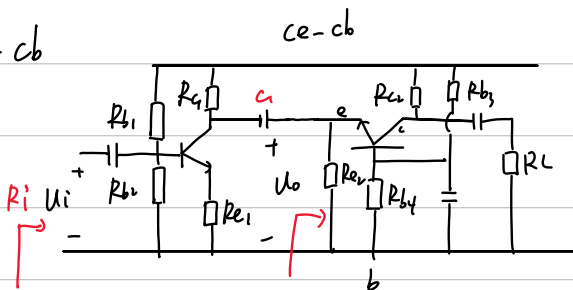

$$A_{u1} = - \frac{\beta_1 \cdot R_L'}{V_{be1} + (1 + \beta_1) R_{e1}} \quad R_L' = R_{c1} \parallel R_{c2} \parallel R_L$$

$$R_{i2} = R_{e2} \parallel \frac{V_{be2}}{1 + \beta_2}$$

$$A_{u2} = + \frac{\beta_2 \cdot R_L'}{V_{be2}} \quad R_L' = R_{c2} \parallel R_L$$


$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2}$$

$$R_i = R_{i1} = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [V_{be} + (1 + \beta) \cdot R_{e1}]$$

$$R_o = R_{o2} = R_{c2}$$

3. cc-ce

4. cc-cc

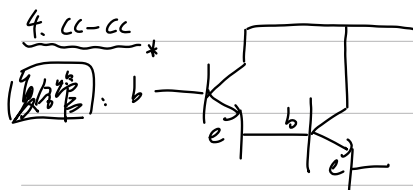

日期: /


多级放大电路作业题

1. $I_{C1} = 1\text{mA}$, $U_{CE1} = 5\text{V}$, $U_{CE5} = 0.5\text{V}$, $R_{L1}' = 1\text{k}\Omega$

$I_{C2} = 2\text{mA}$, $U_{CE2} = 5.5\text{V}$, $U_{CE5L} = 0.5\text{V}$, $R_{L2}' = 3\text{k}\Omega$

<1> 若 $A_{u1} = -30$, $A_{u2} = -20$, 求 $(U_{om})_{m} = 5\text{V}$
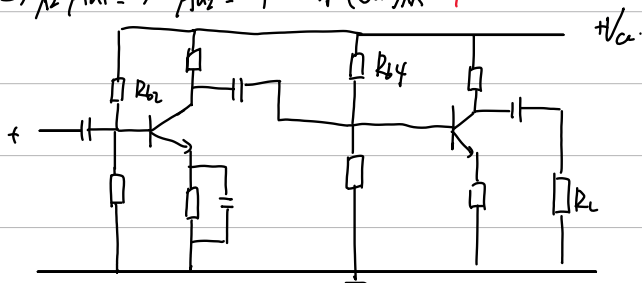
<2> 若 $A_{u1} = -30$, $A_{u2} = -4$, 求 $(U_{om})_{m} = 4\text{V}$



$$U_{om1} = \min \left[U_{CE1} - U_{CE5}, I_{C1} R_{L1}' \right] = 1\text{V}$$

$$U_{om2} = \min \left[U_{CE2} - U_{CE5}, I_{C2} R_{L2}' \right] = 5\text{V}$$

<1> $\frac{5\text{V}}{20} < 1\text{V}$ 第2级引起失真
饱和失真 (顶部)


<2> $\frac{5\text{V}}{4} > 1\text{V}$ 第1级引起失真
截止失真 (顶部)

日期: /


2. $\beta = 50$, $V_{BE} = 300\mu$ S_1 断开时 V_1 读数为 $0.5V$.

问 S_1 闭合后, V_1 的读数能否用来反映电路的放大能力? 为什么?


$\Rightarrow$ 问 T_2 有没有失真

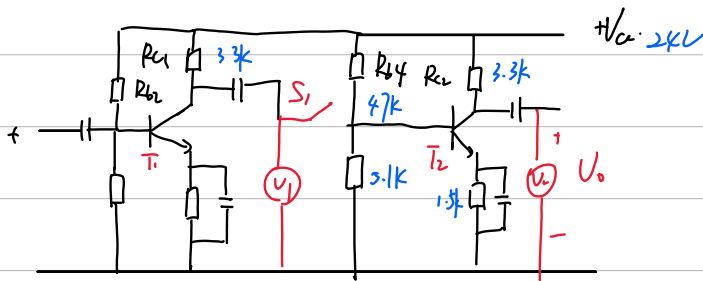
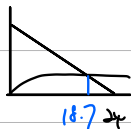
$$I_{C1} = I_{C2} = 1.1mA \quad V_{CE1} = V_{CE2} = 18.7V \quad R_{be1} = R_{be2} = 1.5k$$


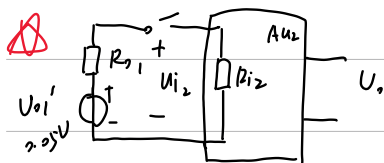
$$(V_{O2})_{m} = I_{C2} \cdot R_{L'} \rightarrow R_{L'} = 3.6V$$



$$R_{L2} = 4.7k // 5.1k // 1.5k = 1.16k$$

$$R_{o1} = R_{c1} = 3.3k$$


由压有失真

$$|A_{u2}| = \frac{\beta \cdot R_{L2}}{R_{be2}} = 110 \quad U_2 = A_{u2} \cdot \frac{R_{L2}}{R_{o1} + R_{L2}} \cdot V_{01}' = 1.43V$$

$$(U_2)_m = \sqrt{2} U_2 = 2V < 3.6V \quad \text{可以正常放大} \dots$$

若 $V_{01} = 0.1V \Rightarrow U_{2m} = 4V > 3.6V$ 不能反映

日期: /

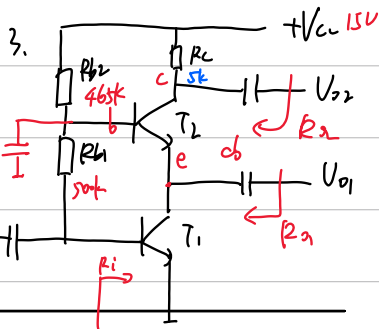


$\beta = 100$. $U_{BE} = 0.7V$. $R_{L1} = 300\Omega$

① Q_1, Q_2

② $A_{u1} = \frac{U_{o1}}{U_i}$. $A_{u2} = \frac{U_{o2}}{U_i}$

③ R_i, R_{o1}, R_{o2}

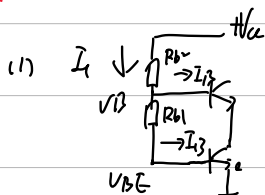

$I_1 = 2I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_{b2}}$

$V_B = U_{BE} + I_B \cdot R_{b1}$

$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{2R_{b2} + R_{b1}} = 0.01mA$

$I_{C1} = I_{C2} = \beta \cdot I_B = 1mA$

$U_{CE1} = I_B \cdot R_{b1} = 5V$ (加 U_{BE})

(2) ce: $A_{u1} = -\beta \cdot \frac{R_{L1}}{R_{be1}} = -\beta \cdot \frac{R_{L1}}{R_{be1}} = -1$

$A_u = \frac{U_{o2}}{U_{i2}} = \frac{U_{o1}}{U_{i2}} \cdot \frac{U_{o2}}{U_{o1}} = A_{u1} \cdot \frac{\beta R_{L2}}{R_{be2}} = -172$

$R_i = R_{b1} \parallel R_{be1} = 2.7k$

$R_{L2} = 300 + (1+\beta) \cdot \frac{26}{I_{B2}} = 2.7k$

$R_{o1} = \frac{R_{be2}}{1+\beta_2} = 27\Omega$

$R_{o2} = R_{C2} = 5k$







把 C_b 看成 ∞ $R_{C2} = R_{L2} = \frac{R_{be2}}{1+\beta_2}$

日期: /

4. U_o 出现顶部失真

<1> 若是第一级引起的. 则第一级出现 (截止) 失真


--- 二 --- = --- (饱和) 失真

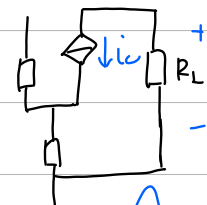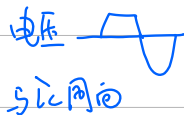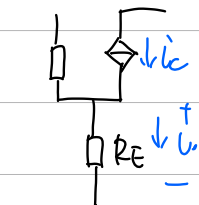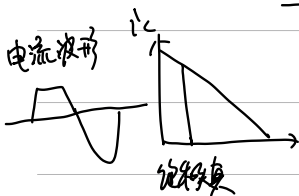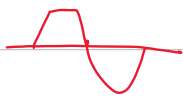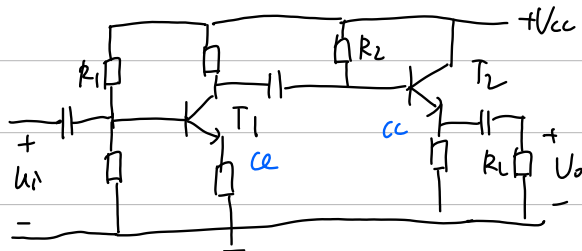

<2> 如何调整 R_1 (或 R_2) 使失真消除?

若是下截止失真. (Q偏小) 上调, I_B 变大, U_o 个. R_1) 若是上饱和失真 $\Rightarrow R_2 \uparrow$

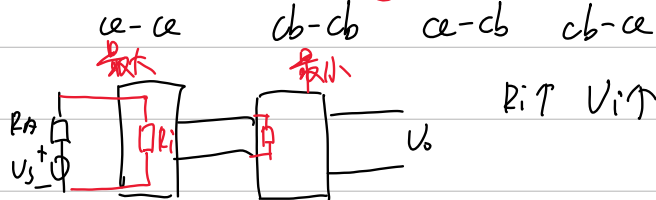5. ① 判断 ce 和 cb 组合的 源电压放大倍数 的大小, 需要知道输入电阻



$$R_i \uparrow \quad U_i \uparrow \quad R_i = \frac{V_{ce}}{I_{BQ}}$$

日期: /

② 判断 ce 和 cc 组合的输入电阻和输出电阻的大小


$ce-ce$ $cc-cc$ $ce-cc$ $cc-ce$

R_i 小 大 小 中

R_o 大 小 大 中

6. 判断电路的组态 计算 A_u, R_i, R_o (r_{be}, β, g_m 均已知)

①

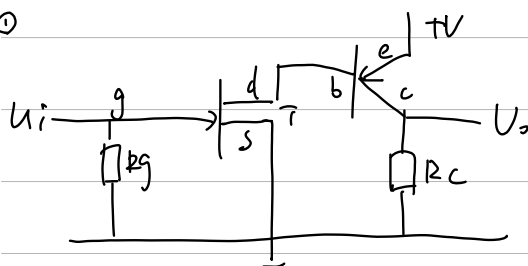

ce, cc, cb

cs, cd, x

$cs-ce$ 电路. $A_u = A_{u1} \cdot A_{u2}$

$R_i = R_{i1} = R_g$

$$A_{u1} = -g_m R_d$$

$R_o = R_{o2} = R_c$


$\hookrightarrow R_{i2} = r_{be}$

$$A_{u2} = -\frac{\beta R_c}{r_{be}}$$

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = g_m \cdot \beta \cdot R_c$$

$R_i = R_{i2} = r_{be}$

② $cd-ce$ 电路:

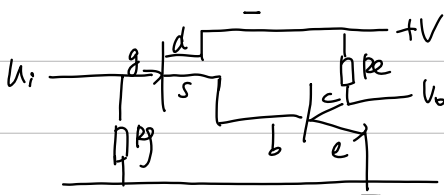

$$A_{u1} = +\frac{g_m R_d}{1 + g_m R_d}$$

$$A_{u2} = -\frac{\beta R_c}{r_{be}}$$

$R_i = R_{i1} = R_g$

$R_o = R_{o2} = R_c$

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = -\frac{\beta g_m R_c}{1 + g_m R_d}$$

日期: /

③ CS-CC


$$R_d \parallel R_{i2} \quad V_{be} + (1+\beta) \cdot R_e$$

$$A_{u1} = -g_m \cdot R_i' = -g_m \cdot R_d \parallel [V_{be} + (1+\beta) \cdot R_e]$$

$$A_{u2} = \frac{(1+\beta) \cdot R_e}{V_{be} + (1+\beta) \cdot R_e} \quad A_u = A_{u1} \cdot A_{u2}$$

信号源内阻
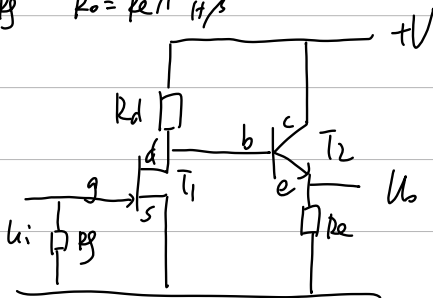
$$R_i = R_{i1} = R_g \quad R_o = R_e \parallel \frac{V_{be} + R_{S2}}{1+\beta} \quad \Rightarrow R_{o1} = R_d$$



④

CS-CC 电路


$$A_{u1} = -g_m \cdot R_i' \quad R_{i2} = \frac{V_{be}}{1+\beta}$$

$$= \frac{-g_m \cdot V_{be}}{1+\beta}$$

$$A_{u2} = + \frac{\beta \cdot R_c}{V_{be}}$$


$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = -g_m \cdot R_c$$

$$R_i = R_g \quad R_o = R_c$$

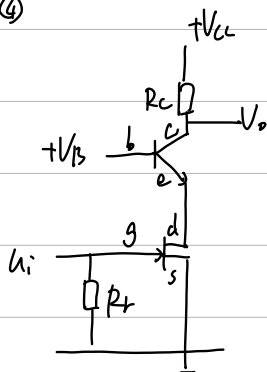

日期: / /

⑤

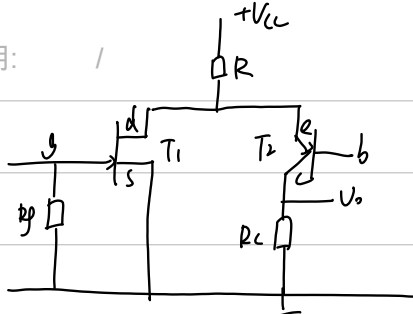

cs-cb电路

$$A_{u1} = -g_m R_L'$$

$$R_L' = R // R_{iL} = R // \frac{r_{be}}{\frac{1}{\beta}}$$


$$A_{u2} = + \frac{\beta R_c}{r_{be}}$$

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2}$$

$$R_i = R_g$$

$$R_o = R_c$$




复合管 (达林顿管)

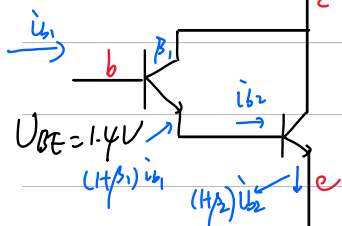

$$i_e = (1 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_1 \beta_2) \cdot i_{i1}$$


$$i_e = (1 + \beta) i_{i1}$$
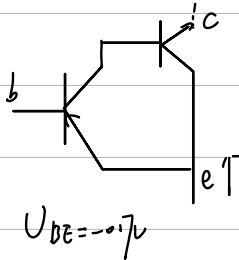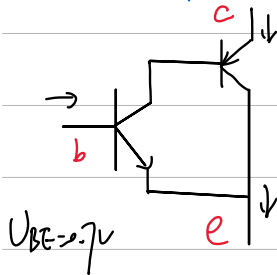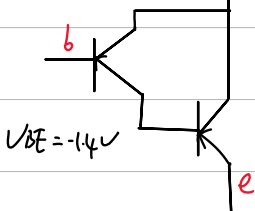
$$\Rightarrow \beta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_1 \beta_2 = \beta_1 \beta_2 (1/\beta_1 + 1/\beta_2 + 1)$$



不同类型管子复合可

以减小温度系数的影响

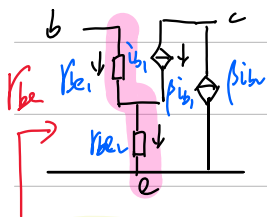

两不同类型: $V_{be} = V_{be1}$

同类型相当于有2) pN结


不同 - - 1) pN结

两同类型

$$V_{be} = V_{be1} + (1 + \beta) \cdot V_{be2}$$

日期: / /
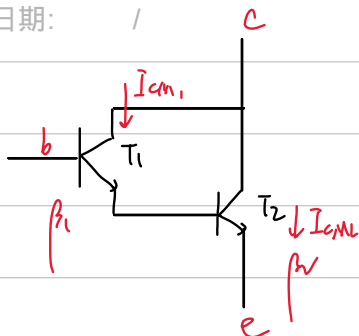
$$\beta \cdot I_{CM} \cdot P_{CM} \cdot U_{(CM)CEO}$$




击穿电压

相近的两管: $\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot I_{CM2} \cdot P_{CM2} \min \{U_{BR1}, U_{BR2}\}$

相差较大的两管:

	β	I_{CM}	P_{CM}	U_{BRCEO}
T_1	60	0.2A	0.5W	80V
T_2	80	15A	50W	100V
复合管	4800	15A	40W	80V $\rightarrow$ 直接取小

直接相乘

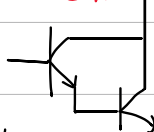

$$0.2 \times 80 = 16A$$

$$16A > 15A$$

$$80 \times 0.2 = 16W$$

$$40W < 50W$$

$$\min \{I_{CM2}, I_{CM1} \beta_2\}$$

$$\min \{P_{CM2}, P_{CM1} \beta_2\}$$

I_{CM}

日期: / /

① $I_g \rightarrow$ ② I_D 公式

FET 放大电路


共源放大电路 (CS)

一. 直流偏置电路

1. 固定偏置电路

2. 自偏压电路

3. 分压式电路

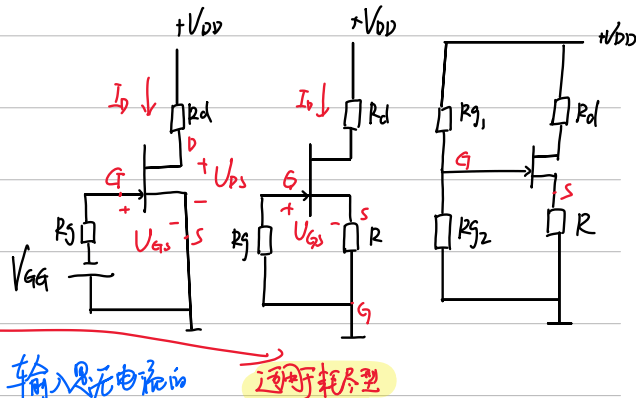

二. 工作点的计算

1. 估算

2. 图解法


$$\begin{aligned} V_{GS} &= -V_{GS} \\ I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \\ V_{GS} &= -I_D R \\ U_G &= V_{GS} \cdot \frac{R_{G1}}{R_{G1} + R_{G2}} \\ U_S &= I_D R \\ U_{GS} &= U_G - U_S \\ I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{V_P}\right)^2 \\ U_{DS} &= U_{DD} - I_D (R_D + R_S) \\ V_{DS} &= U_{DD} - I_D (R_D + R_S) \end{aligned}$$

Atix $\rightarrow U_{DS} = U_{DD} - I_D R_D$


增强型: $I_D = I_{DSS} \left(\frac{V_{GS}}{V_P} - 1\right)^2$

图 1.




转移特性曲线

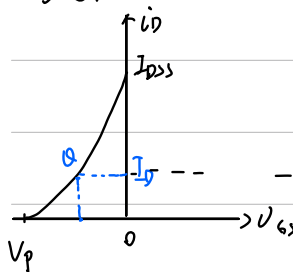


输出特性曲线:

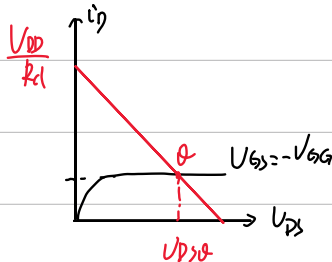

日期: / /

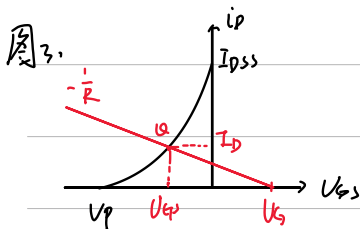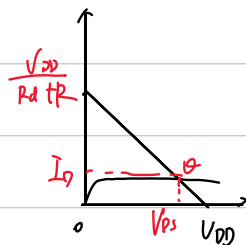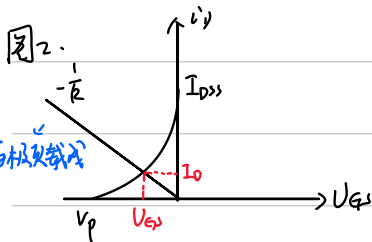

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G - I_D R$$

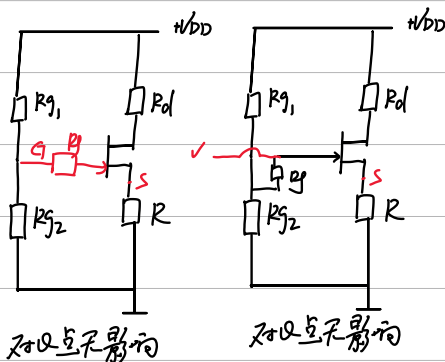





日期:

g : 栅极 s : 源极 d : 漏极

共源放大电路的小信号模型

一. FET 的交流小信号模型

二. CS 放大电路的交流小信号模型

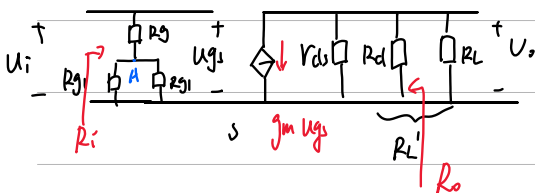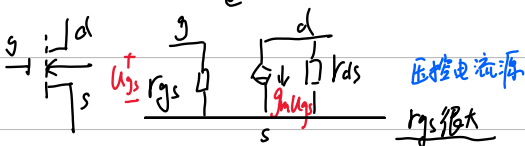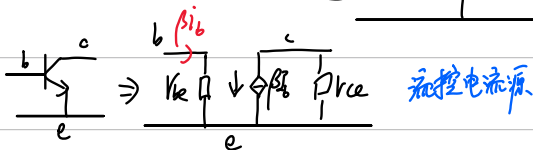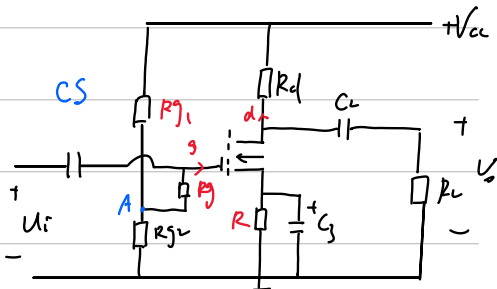

三. 动态参数计算


$$1. A_u = \frac{U_o}{U_i} = - \frac{R_L' \cdot g_m \cdot u_{gs}}{u_{gs}} = -g_m R_L'$$

$$2. R_i = R_{g1} \parallel R_{g2}$$

$$3. R_o = R_d \parallel R_{ds} \approx R_d$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-g_m u_{gs} R_L'}{u_{gs} + g_m u_{gs} R_s} = \frac{-g_m R_L'}{1 + g_m R_s}$$

若去掉 \$C_s\$:

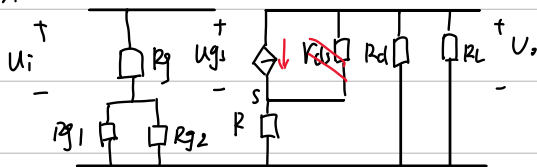

日期: /

(作传输土电路不够理想)

共漏放大电路 (cd)

一. 电路结构

二. 静态分析

$$V_G = \frac{R_{S2}}{R_{S1} + R_{S2}} V_{DD}$$


$$U_S = I_D R$$

$$\begin{cases} U_{GS} = V_G - U_S \\ I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2 \quad (\text{钳流特性}) \end{cases}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R$$

三. 动态分析


1. 等效电路

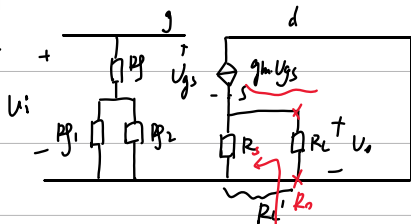

$$2. A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{R_i' \cdot g_m \cdot U_{GS}}{U_{GS} + R_i' \cdot g_m \cdot U_{GS}} = + \frac{g_m \cdot R_i'}{1 + g_m \cdot R_i'} < 1$$

$$3. R_i = R_{S1} \parallel (R_{S2} \parallel R_{S1})$$

$$4. R_o = R \parallel \frac{1}{g_m}$$

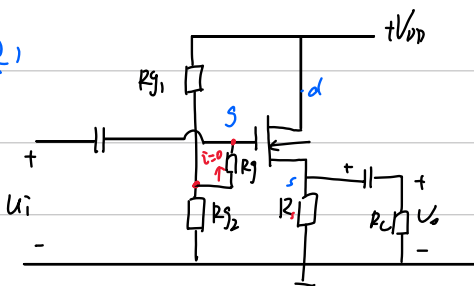

日期: /

场效应管习题


1. $U_{GS(off)} = -4V$. $|U_{GS(0)}| = 25V$

U_i : $0 \sim -4V$ 之间变化.

求 V_{DD} 最大值?

$$U_{GS} = U_{GS} - U_{DS} = U_i - V_{DD}$$


$$25 = U_i - V_{DD} \quad V_{DD} = 21V$$

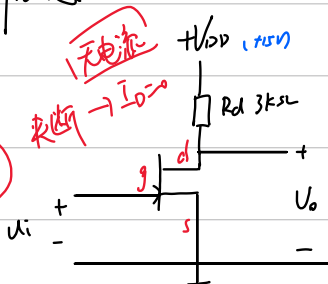

2. 当 V_{DD} 个时, R_d 两端电压个

当 $V_{DD} > 12V$ 时, R_d 两端电压固定为 $12V$

试求 I_{DSS} 和 $U_{GS(off)}$

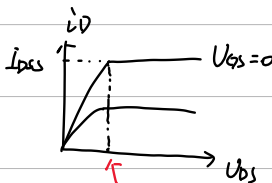


$$I_{DSS} = \frac{V_{DD}}{R_d} = \frac{12V}{3k\Omega} = 4mA$$

夹断电压

$$U_{GS} = U_{GS} - U_{DS} = 0 - (V_{DD} - I_{DSS} \cdot R_d) = -3V$$


$$U_{GS(off)} = -3V$$

3. 两个场效应管并联.


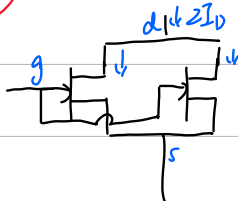


$U_{GS(off)}$ 不变

I_{DSS} 变, g_m 如何变化

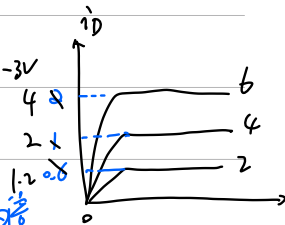



两个场效应管串联

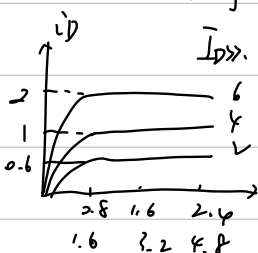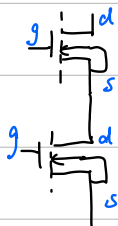

I_{DSS} 变, g_m 不变

$U_{GS(off)}$ 变为原来两倍

日期: /

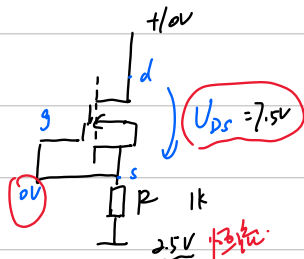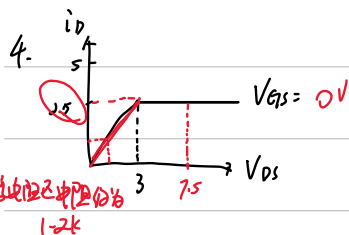

① $R = 1k\Omega$ 工作在恒流区


假设工作在恒流区

② $R = 10k\Omega$ 工作在可变电阻区


$$10V \cdot \frac{10}{10+1.2} =$$

5. 增强型N沟道

$$V_{GS(th)} = 4V \checkmark$$

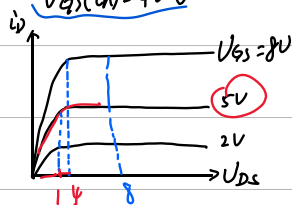

N沟道 增强型

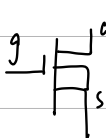


$$V_{GS} = V_{GS(off)} = V_{GS} - V_{DS} = 4V$$

状态	1	2	3	4
V_{GS}/V	2	5	8	8
V_{DS}/V	0	3	3	8
工作区	截止	恒流	截止	恒流

可变电阻区

有欠压大于开启电压
⇒ 否则截止

$$V_{GS(off)} = -5V$$

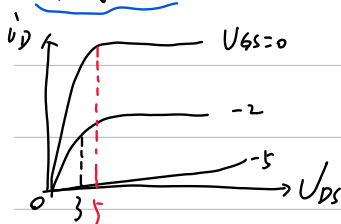


状态	1	2	3	4
V_{GS}/V	0	-2	-2	-6
V_{DS}/V	4	4	2	10
工作区	可变电阻区	恒流	截止	截止



可变电阻区

可变电阻区

日期: /

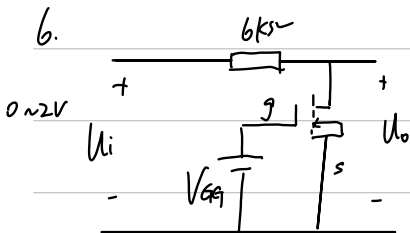
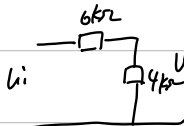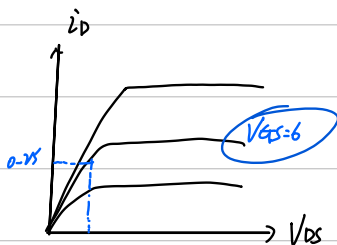
$$\frac{u_o}{u_i} = 0.4 \quad \text{问 } V_{GG} = ?$$



看成两个电阻分压

求主信号电压区的电阻



求出的电压

7. $I_{DSS} = 4\text{mA}$ $V_{GS(off)} = -2\text{V}$.

问: R_S 的值是否有限制? $R_S > 2.5\text{k}\Omega$

若有限制, R_S 的合理范围是多少
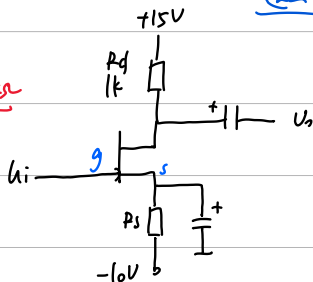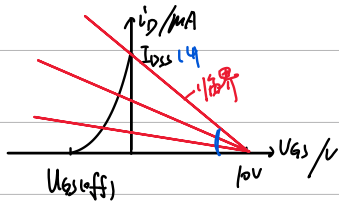
$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2$$



$$V_{GS} + I_D R_S = 10\text{V}$$

$$I_D = -\frac{1}{R_S} V_{GS} + \frac{10}{R_S}$$

$$-2 < U_{GS} < 0$$

$$-\frac{1}{R_S} = -\frac{1}{2} \quad \therefore R_S = 2.5\text{k}\Omega$$

R_S 求出来

日期: /

8. $I_{DSS} = 4\text{mA}$ $V_{GS(off)} = -2\text{V}$.

① $I_L = ?$

② R_L 在什么范围 I_L 在什么范围

① $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2$ $V_{GS} = -1\text{V}$ ②

$$= 4 \times 0.5^2 = 1\text{mA}$$

$V_{DS} > V_{GS} - V_{GS(off)}$ $V_{DS} > -1 - (-2) = 1\text{V}$

$V_{DD} = V_{DS} + I_L \cdot R_L$ $R_L \leq 11\text{k}\Omega$

9. $V_{GS(off)} = -2\text{V}$

$I_{DSS} = 4\text{mA}$

$V_{DG1} = V_{DG2} = 1.5 |V_{GS(off)}|$

$\frac{1}{2} P_{S, Rd}$




$i_{D1} = i_{D2} \Rightarrow V_{GS1} = V_{GS2}$

$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2$

$V_{GS} = V_{DG1} + V_{GS1}$

$V_{DG1} = V_{DS1} - V_{GS1} = -2V_{GS2} \Rightarrow V_{GS2} = -1.5\text{V}$

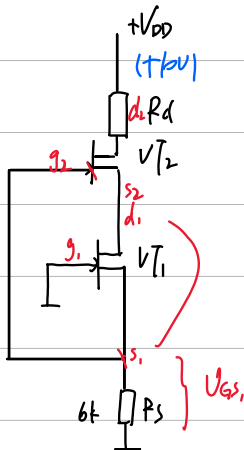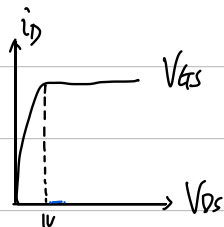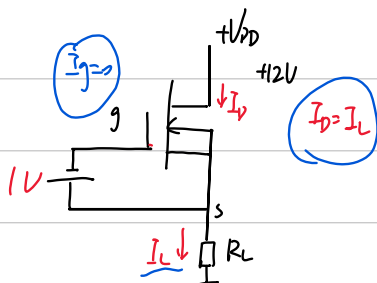$-V_{GS2} = -\frac{V_{GS1}}{I_{D1}} = 6\text{k}\Omega$



$V_{DD} = R_D \cdot I_D + V_{DG} + I_D R_S$
 $\Rightarrow R_D = 22\text{k}$


日期: /

10. $g_m = 2\text{ms}$ $r_{ds} \rightarrow \infty$

① 画等效电路

② 求 A_u , R_i , R_o

③ 若在 R_{S1} 两端并联一大电容, 对 A_u 有何影响?

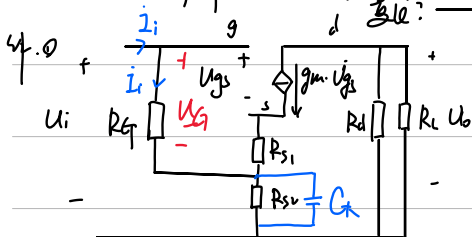

相当于 $R_{S2} = 0$

$A_u \uparrow$ $R_i \downarrow$ $R_o = R_D$ 不变

用定义法

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-g_m u_{gs} (R_D \parallel R_L)}{u_{gs} + g_m u_{gs} (R_{S1} + R_{S2})}$$

$$I_i = \frac{V_{gs} + g_m u_{gs} R_{S1}}{R_g}$$

$$R_i = \frac{u_i}{I_i} = \frac{1 + g_m (R_{S1} + R_{S2})}{1 + g_m R_{S1}} R_g$$

$$= 22.2 \text{ M}\Omega$$

$$R_o = R_D$$

(与 R_L 是负载电阻关系)


日期: / /

零点漂移的抑制(差式结构)

温源

一. 基本电路

对称

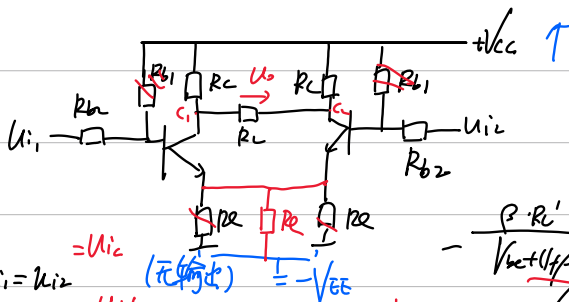

二. 信号输入的型式

① 共模输入 $U_{i1} = U_{i2} = U_{ic}$

② 差模输入 $U_{i1} = -U_{i2} = U_{id}$ (有输出)

③ 任意输入 (比较)
 $U_{i1} = 8mV$
 $U_{i2} = 2mV$

$f = 5+3$
 $f = 5-3$


↑
共模

①. ② 叠加

$$U_{i1} = U_{ic} + \frac{U_{id}}{2}$$

$$U_{i2} = U_{ic} - \frac{U_{id}}{2}$$

$U_{CE1} \rightarrow$ 接负载

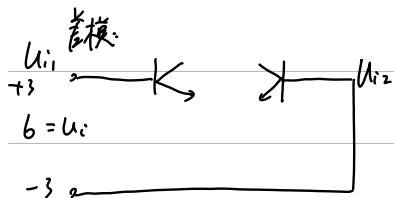

日期: /

找 V_{BE} 的通路

基本差分放大电路

一. 静态分析

$$I_{B1} R_b + 0.7 + 2(1+\beta) I_{B1} R_e = \sqrt{V_{EE}}$$

$$I_{B1} = \frac{V_{EE} - 0.7}{R_b + (1+\beta) 2R_e}$$

$$I_{C1} = \beta I_{B1}$$

$$V_{C1} = V_{CC} - I_{C1} R_c$$

二. 动态分析



1. 差模电压放大倍数 A_{ud}

$$A_{ud} = \frac{U_o}{U_{id}} = \frac{U_o}{U_{i1} - U_{i2}}$$

$$= \frac{2V_{C1}}{2U_{i1}} = \frac{V_{C1}}{U_{i1}}$$

$$= - \frac{\beta R_c'}{R_b + V_{be}}$$

$$R_c' = R_c // R_L$$

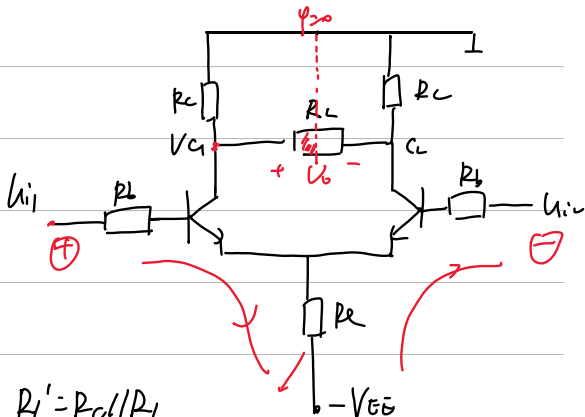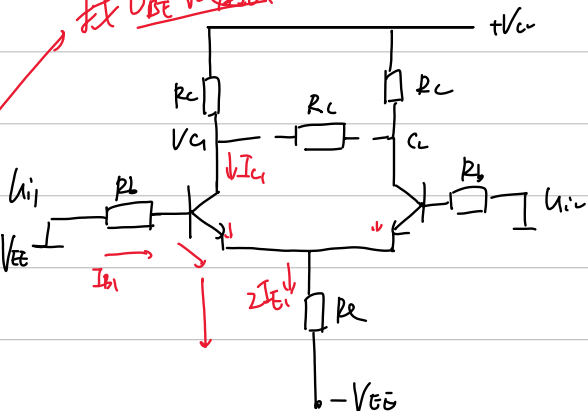


2. 共模电压放大倍数 A_{uc}

$$A_{uc} = \frac{U_o}{U_{ic}} = \frac{V_{C1} - V_{C2}}{U_{ic}} = 0$$

3. 共模抑制比 $K_{cmr} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right|$ 越大越好

4. 差模输入电阻 $R_{id} = 2(R_b + r_{be})$


(与 R_e 无关)

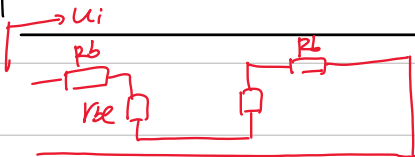

/

8. 共模输入阻 $R_{ic} = \frac{1}{2}[R_b + R_{be} + (1+\beta) \cdot 2R_e]$

6. 输出电阻 $R_o = 2R_c$

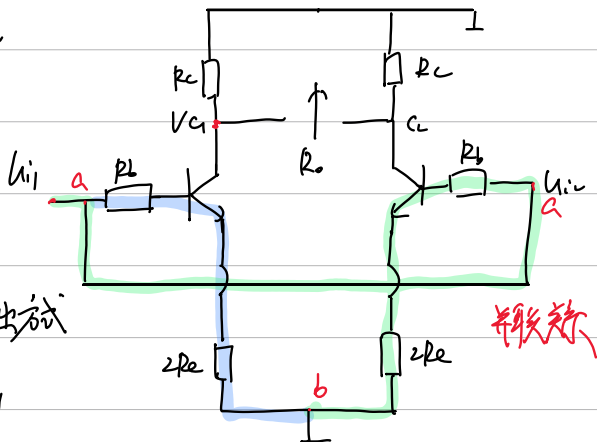

第2章 放大电路的输入/输出方式

一. 双端输入/双端输出

二、单端输入/双端输出

$$u_i = \frac{w_i}{2} + \frac{u_i}{2}$$


$$0 = \frac{u_i}{2} - \frac{u_i}{2}$$

差模和共模的叠加。

三. 双端输入 / 单端输出

四. 单端输入/单端输出

单出情况分析:

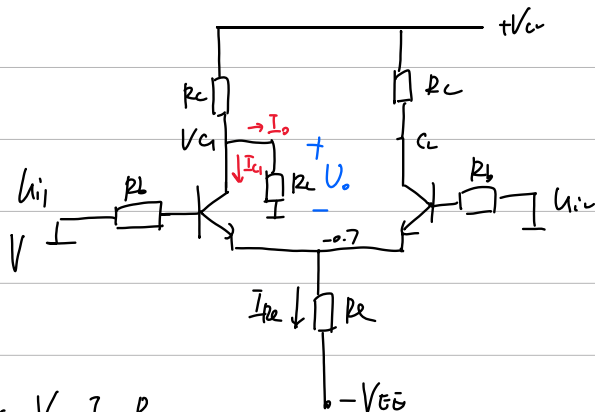

1. 静态分析.

$$I_{Re} = \frac{V_{EE} - 0.7}{R_E}$$

$$V_{C2} = V_{CC} - I_{C2} \cdot R_C$$


$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{1}{2} I_{pe}$$

$$I_{dc} = I_u + I_o$$

$$\frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_C} = I_{C1} + \frac{V_{C1}}{R_L}$$

陈永

⇒ 解出 V_C

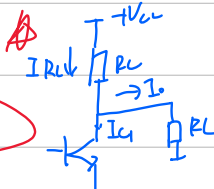

日期: /

2. 动态分析: 市正负

① $A_{u1\text{单}} = \frac{U_o}{U_{i1}} = \frac{U_{c1}}{U_{i1} - U_{i2}} = \frac{U_{c1}}{2U_{i1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\beta \cdot R_c'}{R_{be} + R_b}$ ($R_c' = R_c // R_L$)

② $A_{uc\text{单}} = - \frac{\beta \cdot R_c'}{R_{be} + R_b + (1+\beta) \cdot 2R_e}$ ↓↓


③ 共模抑制比

$K_{CMR} = \left| \frac{A_{u1}}{A_{uc}} \right|$



④ 输入电阻 同双出

⑤ 输出电阻 $R_{o\text{单}}$

$R_{o\text{单}} = R_c$

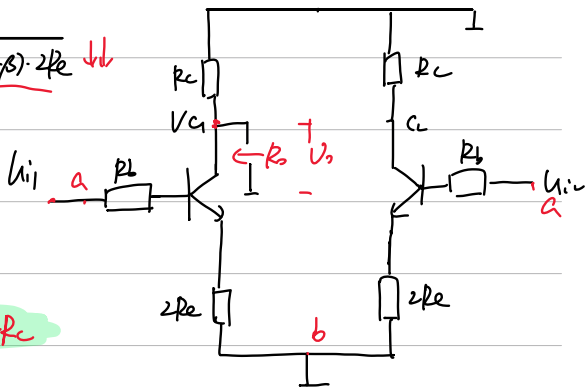

带恒流源的差分放大电路

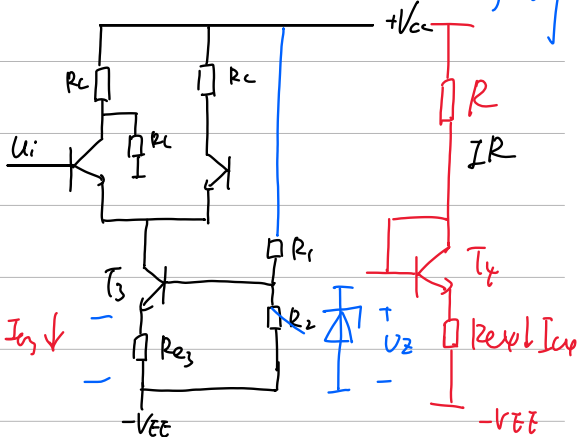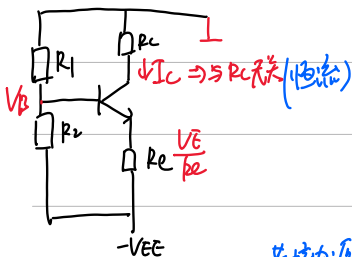

$U_{R2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (V_{EE} + V_{CC})$

$U_{PE3} = U_{R2} - 0.7$ $I_{C1} = I_{C2} = \frac{1}{2} I_{E3}$

$I_{P3} = \frac{U_{PE3}}{R_{E3}}$

$I_{R2} = \frac{V_{CC} + V_{EE} - 0.7}{R_2 + R_{E3}}$

$\frac{I_{C3}}{I_{Oe}} = \frac{R_{E3}}{R_{E3}}$

日期: / /

FET 差分放大电路


$$A_{ud} = \pm g_m \cdot R_L'$$

$$\hookrightarrow R_L' = R_d // \frac{1}{2} R_L$$

$$A_{uc} = 0$$

$$A_{ud\text{单}} = \pm \frac{1}{2} \cdot g_m \cdot R_L'$$

$$\hookrightarrow R_L' = R_d // R_L$$

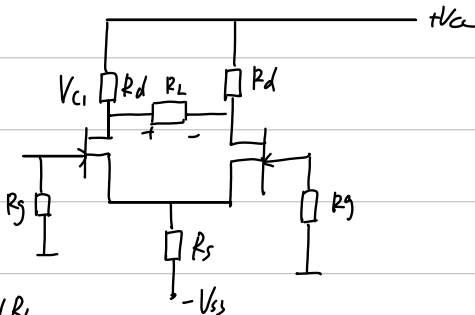

$$A_{uc} = - \frac{g_m \cdot R_L'}{1 + g_m \cdot 2R_S}$$

动态范围较小

$$V_T \sim 26mV$$

$$R_i = R_g$$

(CS)

优点: 输入电阻比较大

$$R_o = 2R_d (\text{双端})$$

$$= R_d (\text{单端})$$

日期: /

1. 恒流源差分放大电路

(A: 增大, B: 减小, C: 不变或基本不变)

<1> 电源电压减小 <2> R_c 减小 <3> R_c 增大 <4> R_L 增大

静态电流 I_{C1} CAAC

静态电压 V_{CE1} BBBC V_{CE2} BCCC


And CAAB

Rid CBCA

R_o CCAC $\leq 9V$

$$\frac{\beta R_L}{R_{be}}$$
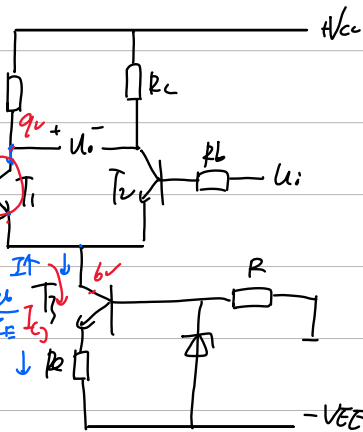
$$R_{be} = 300 + (1 + \beta) \frac{R_E}{I_E}$$



2. 判断题

<1> 差模输入时, I_{C1} 恒定, 而共模输入时, I_{C1} 会随信号而改变 (X)

<2> 双端输入时, I_{C1} 恒定, 而单端输入时, I_{C1} 不再恒定 (X)

<3> 对于差模输入, T_1 没有负反馈作用, 而共模输入, T_1 有负反馈作用 (✓)

$$A_{ud} = \frac{\beta R_L}{R_c + R_{be}}$$

$$A_{uc} = - \frac{\beta R_L}{R_c + R_{be} + (1 + \beta) R_E} \rightarrow \text{负反馈}$$

<4> 该电路允许的负向最大共模输入电压受 T_1 饱和限制 (✓)

<5> ... 正向 ... T_1, T_2 (✓)

日期: /

差分放大电路的补充习题

双入单出.


1. 已知 $\beta=100$, $r_{be}=2.7k$

$U_{i1}=2.03V$ $U_{i2}=2.05V$

① $R_w=0$ 时, $U_o=?$

② $R_w=470\Omega$ $U_o=?$

$R_{id}=?$ $R_{ic}=?$

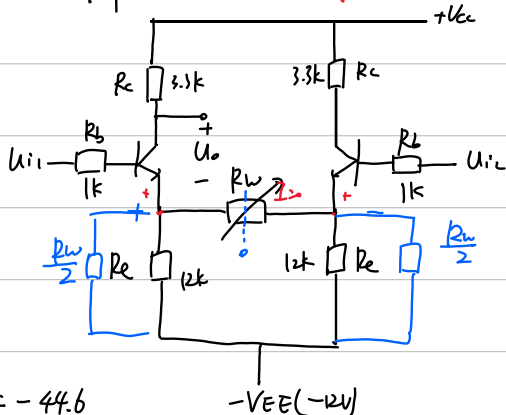

解: ① $A_{ud} = -\frac{1}{2} \frac{\beta R_c}{R_b + r_{be}} = -44.6$

$A_{uc} = -\frac{\beta R_c}{R_b + r_{be} + (1+\beta) R_e} = -0.27$

$U_o = A_{ud} \cdot U_{id} + A_{uc} \cdot U_{ic} = 0.34V$

差值 $U_{i1}-U_{i2}=-0.02$ $1/2 U_{i1}: 2.04$

② $A_{ud} = -\frac{1}{2} \frac{\beta R_c}{R_b + r_{be} + (1+\beta) (R_e || \frac{R_w}{2})} = -6.1$

$A_{uc} = -0.27$ (同上)

$U_o = A_{ud} \cdot U_{id} + A_{uc} \cdot U_{ic} = -0.43V$

$R_{id} = 2(R_b + r_{be} + (1+\beta) (R_e || \frac{R_w}{2}))$

$R_{ic} = \frac{1}{2} (R_b + r_{be} + (1+\beta) R_e)$

共模时, R_w 上无电流

差模时, R_w 上有电流

总结: R_w 对静态, 共模无影响

但对差模有影响.

日期: /

2 $V_{BE} = 0.7V = 9.8V$

① 求静态 V_{C1}, V_{C2}, V_{B3}

② 求电路的输入最大

共模电压范围?

⇒ 集电极 T_1, T_2 都处于放大状态

解: ① $V_{R2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{EE} = 4V$

$V_{R2} = V_{R2} - V_{BE} = 4V - 0.7V = 3.3V$

$I_{R2} = \frac{3.3V}{75} = 0.044A = I_{C3}$

$I_{C1} = I_{C2} = \frac{1}{2} I_{C3} = 0.22A$

$V_{C1} = V_{C2} = 12 - 10k \cdot 0.02 = 9.8V$ $V_{B3} = -8V$

② 保证 T_1, T_2 处于放大状态 $u_{imax} = V_{C1} = 9.8V$


--- T_3 ---

$V_{C3} > V_{B3} = -8V$

$u_{imin} = 0.7V > -8V$

$u_i > -7.3V$

u_i 范围 $-7.3V \sim 9.8V$

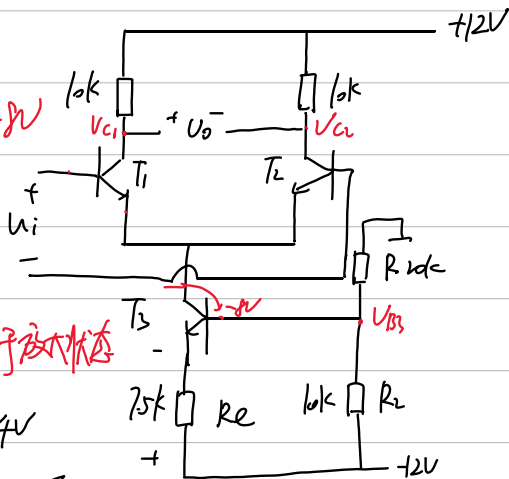

日期: /

3. β 非常大. $U_i = 10 \sin \omega t$ (mV)

画出 U_e , U_{c3} 的交流波形



① $U_e = \frac{1}{2} U_i = 5 \sin \omega t$ (mV)

② $U_{c3} = A_{ud} \cdot U_i$

$$A_{ud} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta R_C}{R_{be}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta}{1+\beta} \cdot \frac{V_{CC}}{V_{BE}} \times 2$$

$$= -1$$

$U_{c3} = -U_i$

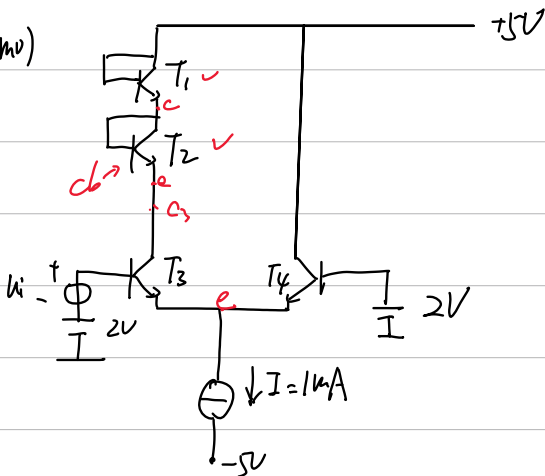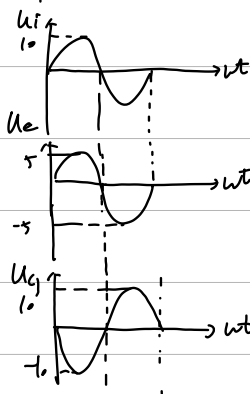

日期: /

4. $g_m = 2\text{mA/V}$

$\beta = 100$, $V_{b1}' = 3\text{V}$

$V_{BE} = 0.6\text{V}$, $V_{BE3} = -0.2\text{V}$

求 I_{C4} 和 I_{C5} 的静态电流 I_{C4} 及 I_{C5} 及 V_{b2} , V_{b3}

② 总电压放大倍数 $A_u = \frac{U_o}{U_i}$

① $I_{C4} = \frac{10 \times 10 - 0.6}{R_{C4} + R_{E4}} = 1\text{mA}$

$R_{E5} I_{C5} = R_{E4} I_{C4}$

$I_{C5} = 1.2\text{mA}$

$I_{D1} = I_{D2} = \frac{1}{2} I_{C5} = 0.6\text{mA}$

② $A_u = \frac{U_o}{U_i}$


$A_{u1} = + \frac{1}{2} g_m R_L' = 10$

$R_L' = R_{D1} \parallel R_{i2}$

$R_{i2} (ce) = R_{E3} + (1 + \beta_2) R_{E3}$

③ $R_{i1} = R_{g1}$ (场效应管)

④ $R_o = R_{C3}$

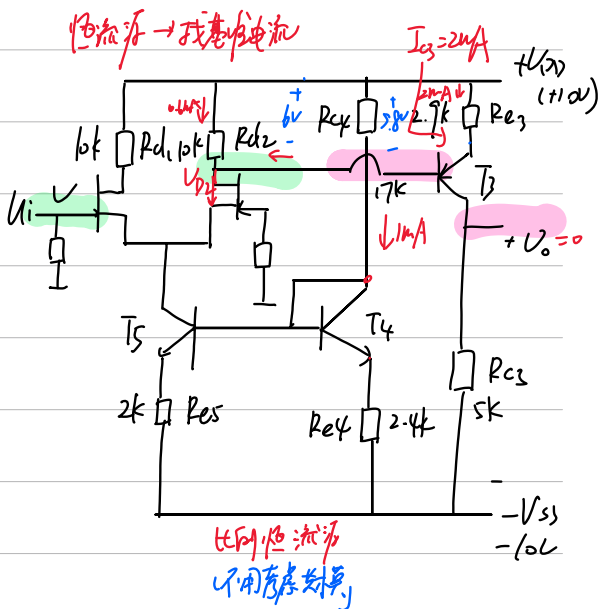


日期: /

$$S. \beta \approx 50, V_{BE1} = V_{BE2} = 1.2V$$

$$V_{BE3} = V_{BE4} = 1.65V$$

①求Q点

② A_{ud} ③ R_{id}, R_o

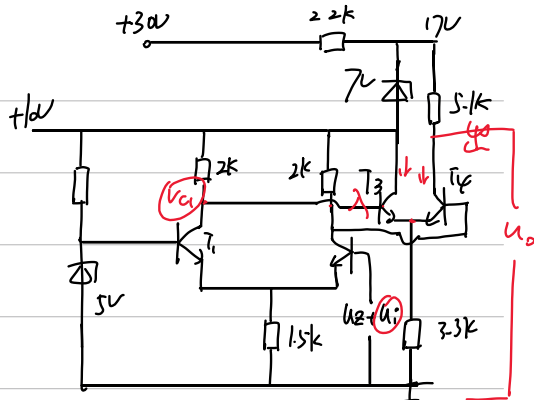

$$4.1 \text{ ① } I_{C1} = I_{C2} = \frac{1}{2} I_E = \frac{1}{2} \cdot \frac{5-0.7}{1.5k} = 1.43mA \quad V_{C3} = 10V \quad V_{C4} = 10-5 \times 1.43 = 2.925V$$

$$V_{C1} = V_{CC} - I_{C1} \cdot R_C = 10 - 1.43 \times 2 = 7.14V \quad = 12V$$

$$V_{E3,4} = 7.14 - 0.7 = 6.44V$$

$$I_{C3} = I_{C4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{6.44V}{3.3} = 0.98mA$$



$$\text{② } A_{ud1} = \frac{u_{o1}}{u_{i1}} = \frac{\beta \cdot (R_{C1} // R_{i2})}{V_{BE1}} = \frac{\beta (R_{C1} // \frac{1}{2} \cdot 2V_{BE})}{V_{BE1}} = 36.7$$

$$A_{ud2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\beta \cdot R_{C4}}{V_{BE3}} = 77.27$$

$$A_{ud} = A_{ud1} \cdot A_{ud2} = 2840$$

$$\text{③ } R_{id} = 2V_{BE1} = 2.4V \quad R_o = R_{C4} = 5.1k$$

日期:

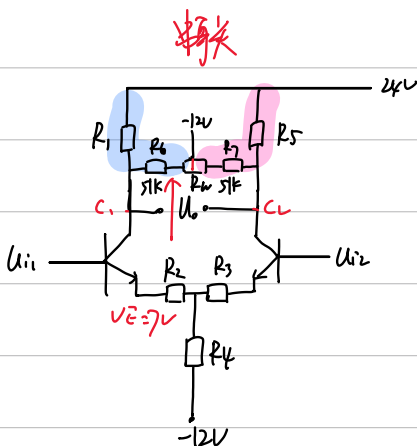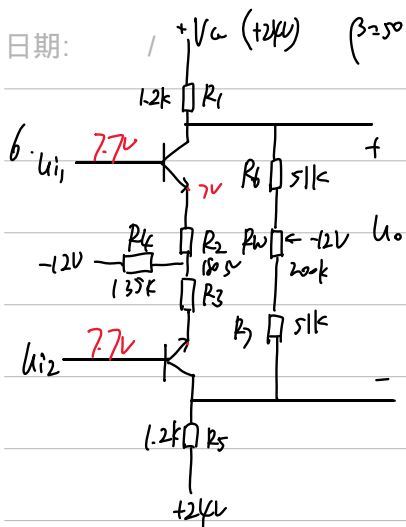

求: ① Q_{CE} ② A_{ud} ③ R_{id}, R_o

$$① I_{C1} = I_{C2} = \frac{12+7}{R_2+2R_4} = \underline{66\mu A}$$

$$V_{C1} = V_{C2} = 24 - I_{C1} \cdot R_{C1} = 24 - 66 \times 1.2 = 16.08V$$

$$V_{CE} = V_{C1} - V_{BE} = \underline{9V}$$

$$② A_{ud} = - \frac{\beta \cdot (R_{C1} \parallel (R_4 + \frac{1}{2}R_W))}{V_{BE} + (1+\beta) \cdot R_E}$$

$$= -6.2$$

$$R_{BE} = 300 + (1+\beta) \cdot \frac{26mV}{66\mu A} = 25k$$

$$③ R_{id} = 2[V_{BE} + (1+\beta) \cdot R_E]$$

$$R_o = [R_{C1} \parallel (R_4 + \frac{1}{2}R_W)] + [R_{C2} \parallel (R_4 + \frac{1}{2}R_W)]$$

$$\approx R_1 + R_5 \approx 24k$$

日期: /

7. 已知 $g_m = 2\text{mA/V}$, $\beta = 100$, $V_{bb}' = 300\text{mV}$

$V_{BE1,2} = 0.6$, $V_{BE3} = -0.2\text{V}$

求: ① I_{D1} , I_{B1} , I_{C3} , V_o

② A_{ud} ③ R_{id} , R_o

解: ① $I_{C5} = \frac{(0 - (-10) - 0.6)}{R_{C5} + R_{E5}} = 1\text{mA}$

$I_{C4} = 1.2\text{mA}$

$I_{D1} = I_{D2} = \frac{1}{2} I_{C4} = 0.6\text{mA}$

$V_{D1} = V_{D2} = V_{CC} - I_{D1} \cdot R_d$
 $= 4\text{V}$

$I_{C3} = I_{E3} = \frac{6 - 0.2}{R_{E3}} = 2\text{mA}$

$V_o = -6 + 5k \cdot 2\text{mA} = 0$

② $A_{ud} = A_{u1} \cdot A_{u2} = 10 \times (-1.7) = -17$

$A_{u1} = \frac{1}{2} g_m \cdot R_i' = \frac{1}{2} \times 2 \times 10k = 10$

③ $R_i' = R_g = 1\text{M}\Omega$


$R_o = R_{C3} = 5k$

$R_d \parallel R_{i2}$

$\hookrightarrow [R_{C3} + (1+\beta) R_{E3}]$

$A_{u2} = - \frac{\beta \cdot R_{C3}}{R_{be} + (1+\beta) R_{E3}}$

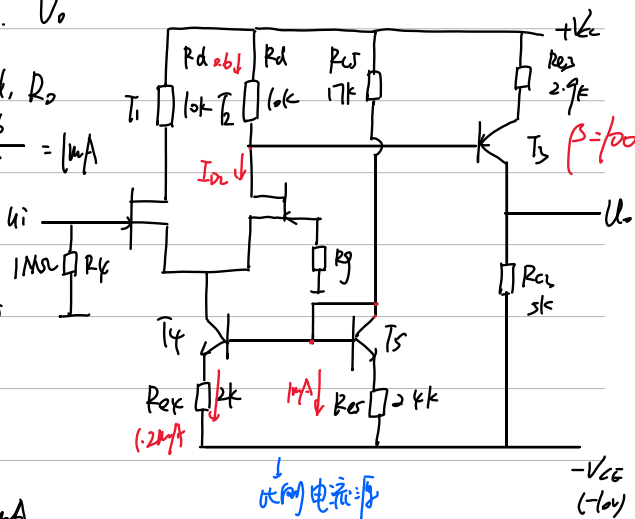$\approx - \frac{R_{C3}}{R_{E3}} = - \frac{5}{2.9} = -1.7$



日期: /

8. $\beta = 50$, $U_{BE} = 0.7V$

在A.B.C.D处分别开路时.

判断 T_1, T_2, T_3 的工作状态.


① A断开: T_2 截止, T_1 与 T_3 正常放大

$$I_{C1} = I_{B3} = \frac{8-0.7}{3.6k} = 2\mu A$$

$$V_{C1} = 12V - I_{C1}(R_{C1} \parallel (R_L + R_{C2}))$$

$$= 4.5V \text{ (放大)}$$

② B断开

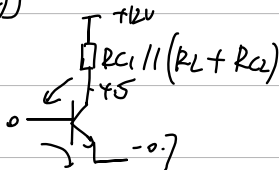

$$I_{C3} = 2\mu A \quad I_{C1} = I_{C2} = \frac{1}{2} I_{C3} = 1\mu A$$

$$V_{C2} = V_{CC} - 2\mu A \cdot 5k = 2V \quad T_2 \text{ 放大}$$


$$V_{C1} = V_{C2} - 1\mu A \cdot 10k = -8V \quad T_1 \text{ 饱和}$$

T_3 放大

③ C断开 $I_{C3} = 0$, $I_{C1} = I_{C2} = 0$

T_1, T_2, T_3 截止.

④ D断开

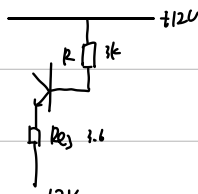


$$I_{B3} = \frac{12 + 12 - 0.7}{3 + (1k) \times 3.6}$$

$$I_{C3} = \beta \cdot I_{B3} = 6.37\mu A$$

假设 T_3 是放大的

$$V_{CE1} = V_{CE2} = V_{CC} - I_{C1} \cdot R_{C1} < 0$$

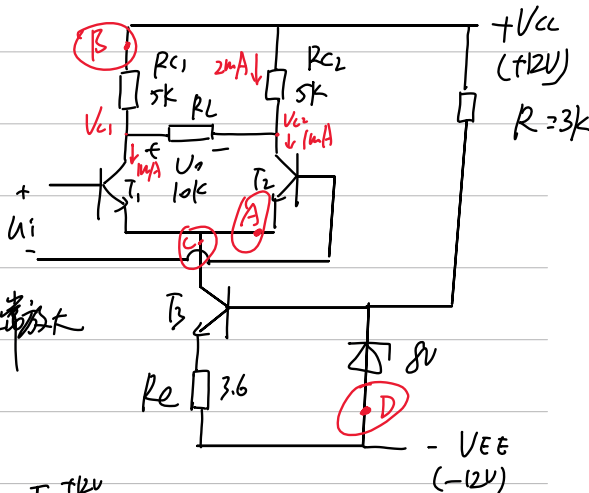
$\therefore T_3$ 是饱和的. $I_{C3} = 3\mu A$, $I_{C1} = I_{C2} = 1.5\mu A$. 最后得出 T_1, T_2 放大



日期: /

9. 已知 A_{ud} 相同, R_W 相同

证明: 发射极调零的调节范围是基极... 的 A_{ud} 倍

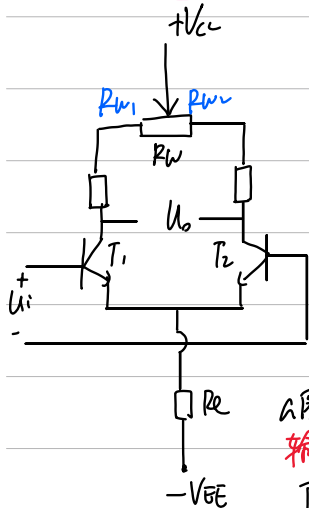

a图

输入

$$U_{BE1} + I_{E1} \cdot R_{W1} = U_{BE2} + I_{E2} \cdot R_{W2}$$

$$\Rightarrow U_{BE1} - U_{BE2} = I_C (R_{W1} - R_{W2})$$

$$(V_{B1} - V_{B2})_{\max} = I_C \cdot R_W$$


$$I_{C1} (R_{C1} + R_{W1}) = I_{C2} (R_{C2} + R_{W2})$$

$$\text{调节范围: } |\Delta U_{C1}| = I_{C1} \cdot R_W$$

$$|\Delta U_{C2}| = I_{C2} \cdot R_W$$

输出

$$|\Delta U_{C1}| = |\Delta U_{C2}| = I_C \cdot R_W \cdot A_{ud}$$

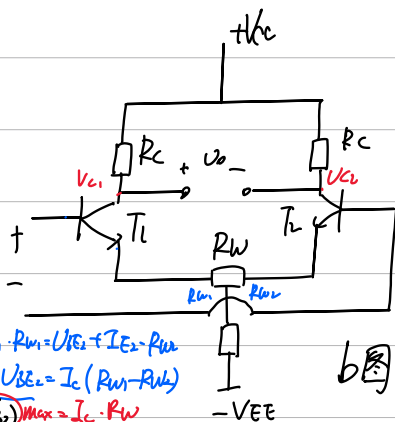

b图

日期: /

电流源

一. 镜像电流源

两管对称



$$I_R = \frac{V_{CC} - 0.7}{R}$$

$$I_R = I_{C1} + 2I_B = I_{C1} + 2 \cdot \frac{I_{C1}}{\beta}$$


$$= I_{C1} \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) = I_{C2} \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) \quad \frac{2}{\beta} \rightarrow 0$$

$$I_R = I_{C2}$$

参考电流

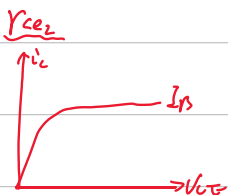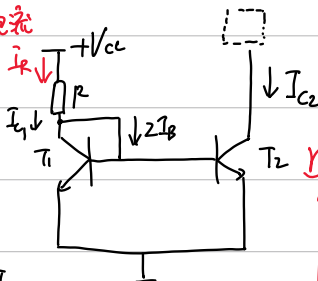

二. 高精密镜像电流源

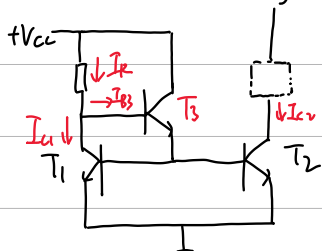

$$I_R = \frac{V_{CC} - 0.7 - 0.7}{R}$$


$$I_R = I_{C1} + I_{B3} = I_{C1} + \frac{I_{E3}}{1 + \beta_3}$$

$$= I_{C1} + \frac{2I_{C1}}{(1 + \beta_3)\beta_1}$$

$$= I_{C1} \left(1 + \frac{2}{(1 + \beta_3)\beta_1}\right) \rightarrow I_{C1}$$

$\frac{I_{C1}}{\beta_1}$
 $\frac{2}{(1 + \beta_3)\beta_1}$ (B-W)

三. 微电流源

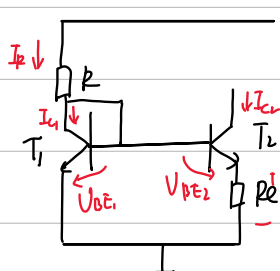

$$I_R = \frac{V_{CC} - 0.7}{R}$$

$$\Delta V_{BE} = V_{BE1} - V_{BE2}$$

$$I_2 = I_S \left(e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} - 1\right) \approx I_S \cdot e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}}$$

$$V_{BE} = V_T \ln \frac{I_C}{I_S}$$

$$\Delta V_{BE} = V_T \ln \frac{I_{C1}}{I_S} - V_T \ln \frac{I_{C2}}{I_S} = V_T \ln \frac{I_{C1}}{I_{C2}} = I_{C2} \cdot R_{E2}$$

$$V_{CE2} = V_{CE2} \left(1 + \frac{R_2 R_{E2}}{V_{CE2} + R_{E2}}\right)$$

R_{E2} 已知, I_{C2} 可求
已知需要 $I_{C2} = 1 \mu A$, 问
 R_{E2} 是多少?


日期: /

四. 比例电流源


$$I_{C1} R_{e1} = I_{C2} R_{e2}$$

$$\frac{I_{C1}}{I_{C2}} = \frac{R_{e2}}{R_{e1}}$$
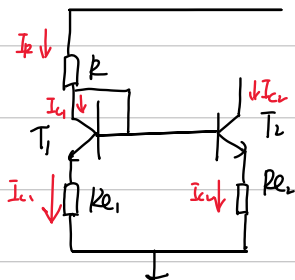
$$I_R = \frac{V_{CC} - 0.7}{R + R_{e1}}$$



五. 多路电流源

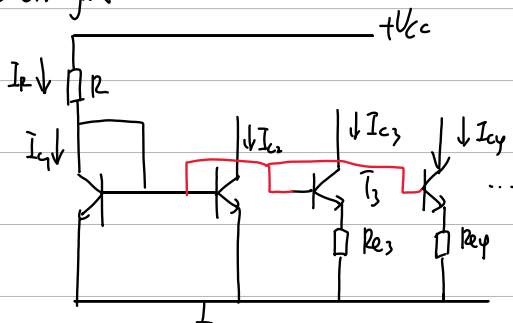

日期: /

反馈的基本概念与分类

一、反馈的定义

将电路的输出量(电流、电压)的全部或部分通过反馈网络,按照一定的方法送回到输入端,从而影响输入、输出量(电流、电压)的过程。


二、分类

对地短路反馈是否
↑ 电压

(组态)
电压反馈 (反馈是否取自输出端)
电流反馈





串联... → 不同点

并联... → 同点

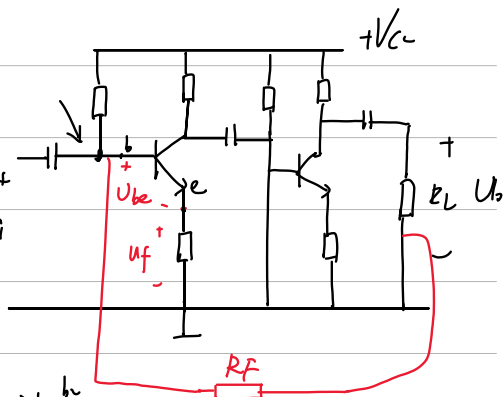

$$U_i = U_{be} + U_f$$



$$I_i = I_b + I_f$$

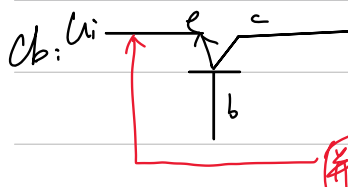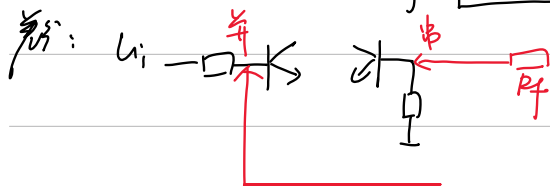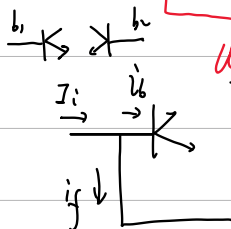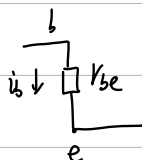


日期: / /

正 $\rightarrow \uparrow$
负 $\rightarrow \downarrow$

(瞬时极性法)

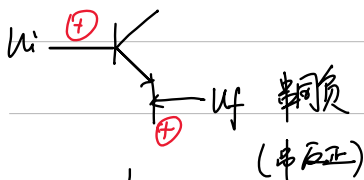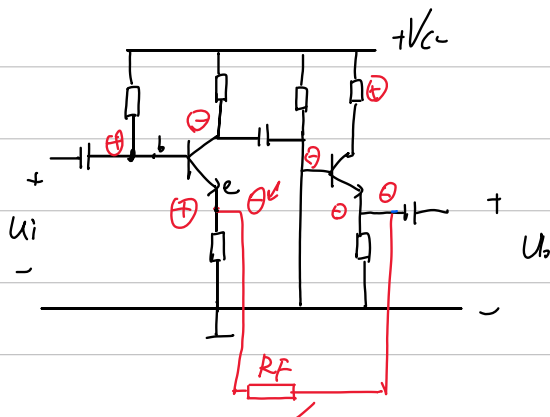

电压.串联.正反馈

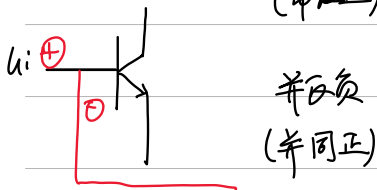

直流反馈 (影响Q点)

交流反馈 ✓

日期: /

深度负反馈的实质: 忽略净输入

反馈放大电路增益的一般表达式

$$x_i - x_f = x_{id}$$

$$A = \frac{x_o}{x_{id}} \rightarrow \text{开环增益}$$

$$F = \frac{x_f}{x_o}$$

$$A_f = \frac{x_o}{x_i} \rightarrow \text{闭环增益}$$

$$= \frac{x_o / x_{id}}{x_f + x_{id} / x_{id}} = \frac{A}{1 + A \cdot F}$$

一般表达式

$$\frac{x_f}{x_{id}} = \frac{x_f}{x_o} \cdot \frac{x_o}{x_{id} \cdot A} = A \cdot F$$

$|1 + A \cdot F|$ — 反馈深度

① $|1 + A \cdot F| > 1$ $|A_f| < |A|$ (负反馈)

$|1 + A \cdot F| \gg 1$ $A_f \approx \frac{1}{F}$ 深度负反馈 ✓

② $|1 + A \cdot F| < 1$ $|A_f| > |A|$ (正反馈)

$|1 + A \cdot F| = 0$ $A_f = \frac{x_o}{x_i} \rightarrow \infty$

!! 没有输入仍有输出

(自激振荡)

四种组合

$A \cdot F \cdot A_f = x_{id}$

$A = \frac{x_o}{x_{id}} \rightarrow \begin{cases} u_o & \text{— 电压反馈} \\ i_o & \text{— 电流反馈} \end{cases}$

$\downarrow \begin{cases} u_{id} & \text{— 串联反馈} \\ i_{id} & \text{— 并联反馈} \end{cases}$

$A_u = \frac{u_o}{u_{id}}$ ✓

$A_i = \frac{i_o}{u_{id}}$

$A_v = \frac{u_o}{i_{id}}$

$A_i = \frac{i_o}{i_{id}}$ ✓

日期: /

负反馈对放大电路性能的影响


✓ 一. 提高增益的稳定性

$$A_f = \frac{\dot{A}}{1 + A\dot{F}} \quad \text{当 } |1 + A\dot{F}| \gg 1 \text{ 时, } A_f \approx \frac{1}{F}$$


$$\frac{dA_f}{dA} = \frac{A\dot{F} - A \cdot F}{(1 + A\dot{F})^2} = \frac{1}{(1 + A\dot{F})^2} = \frac{1}{1 + A\dot{F}} \cdot \frac{A}{1 + A\dot{F}} = \frac{1}{1 + A\dot{F}} \cdot A_f$$

$$\text{相对变化率} \quad \left(\frac{dA_f}{A_f} \right) = \frac{1}{1 + A\dot{F}} \cdot \frac{dA}{A}$$

✓ 二. 减小非线性失真

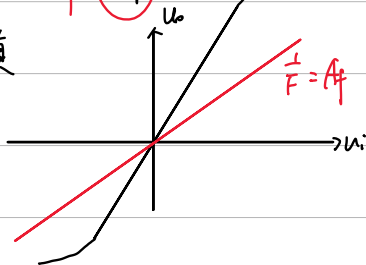

三. 提高信噪比 (抑制环内噪声)

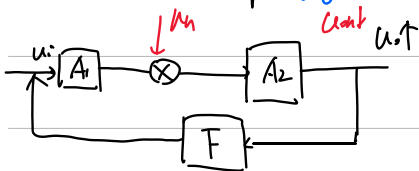

$$U_o = \frac{A_1 A_2}{1 + A_1 A_2 F} U_i + \frac{A_2}{1 + A_1 A_2 F} U_n$$

增益带宽积为常数


$$f_{Af} = (1 + A\dot{F}) f_H$$

$$f_{Lf} = \frac{1}{1 + A\dot{F}} f_L$$

四. 展宽频带

$$BW = f_H - f_L$$

$$A_f = \frac{A}{1 + A\dot{F}}$$

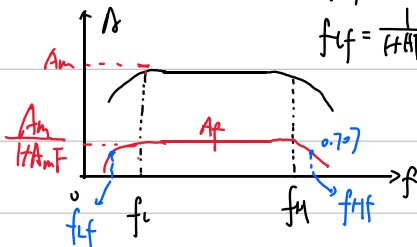

$$BW_f = f_{Hf} - f_{Lf} \approx f_{Hf}$$

$$= (1 + A\dot{F}) \cdot f_H$$

$$= (1 + A\dot{F}) \cdot BW$$

日期: /

五. 对放大电路的输入电阻的影响

$$A_f = \frac{X_o}{X_i} \quad \checkmark$$

1. 串联负反馈: $R_{if} = (1 + A_f) R_i$ 变大

X_o — i_o
压 u_o 稳定
流 i_o 稳定

并联负反馈: $R_{if} = \frac{1}{1 + A_f} R_i$ 变小

六. 对放大电路的输出电阻的影响

1. 电压负反馈 $\rightarrow$ 恒压 $\rightarrow$ 内阻小

$$R_{of} = \frac{1}{1 + A_f} \cdot R_o \quad (*)$$

2. 电流负反馈 $\rightarrow$ 恒流 $\rightarrow$ 内阻大

$$R_{of} = (1 + A_f) \cdot R_o \quad (*)$$

$$A = - \frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{R_{be}} \quad \text{不可以代入 } (*) \text{ 式}$$



$\downarrow$
不带负载
 $A_o = A |_{R_L \rightarrow \infty}$

日期: /

负反馈放大电路的补充习题(1)


1. 为取得满意的反馈效果反馈(1)、反馈(2)

应分别采用何种负反馈?

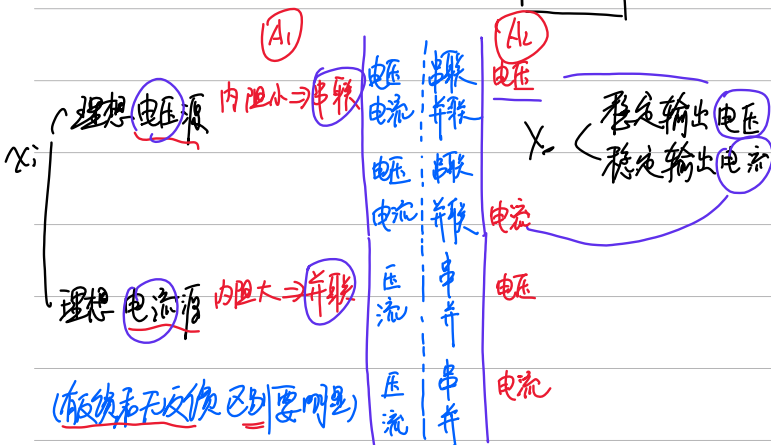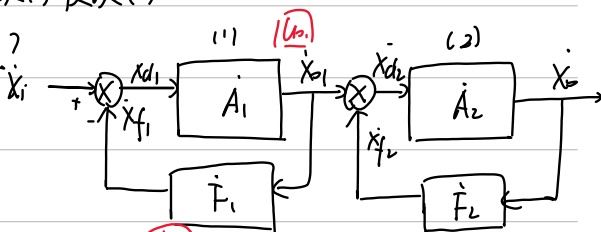

总结 电压-串联
电流-并联


2. <1> 有无交流反馈 (若有, 判别类型; 若无)

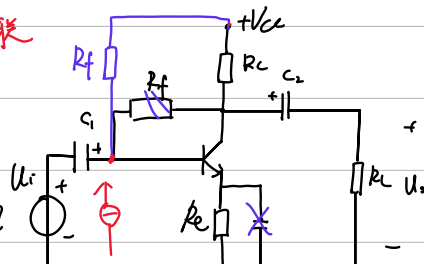


<2> 若要实现电流串联负反馈如何修改电路?

日期: /


3. ① (a)(b) 两图能否放大? ② 改进后希望 R_i 低

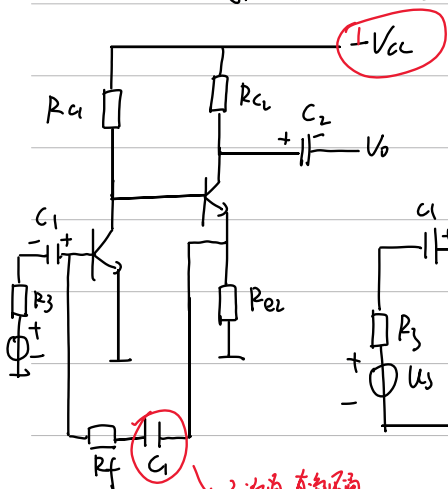

(a)

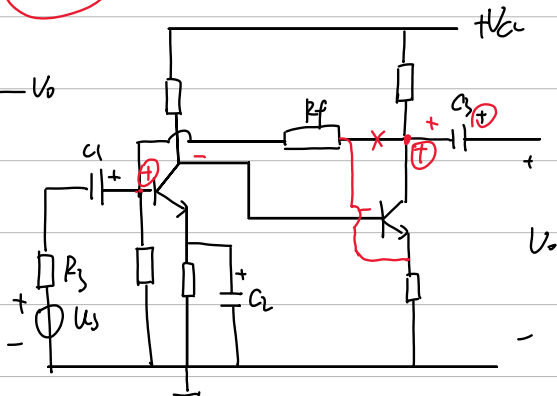

电压并联正反馈

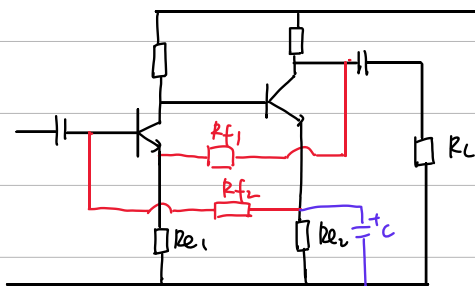

② 矛盾. 输入电阻

4. ① 类型: $i_{f1} \rightarrow$ 交直 f_1 : 电压串联负反馈


$i_{f2} \rightarrow$ 交直 f_2 : 电流并联负反馈

② 这两种反馈合理吗? 如何修改?

日期: / /

5. 接一个电阻构成负反馈

1. 级间反馈 (整体) ✓
局部

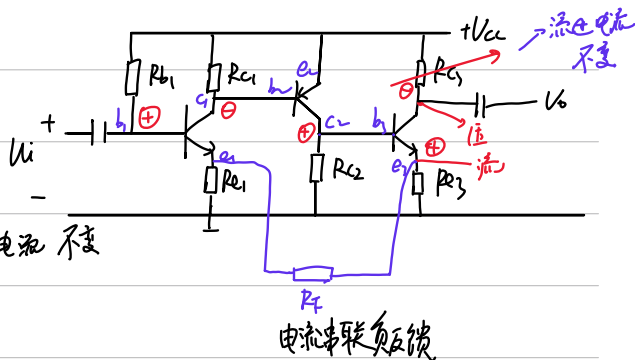


要求: R_c 阻值改变时, 流过其上的电流 不变


$$e_3 - e_1$$

② 接负载 R_L 后, 电压波动不大

$$c_3 - b_1$$

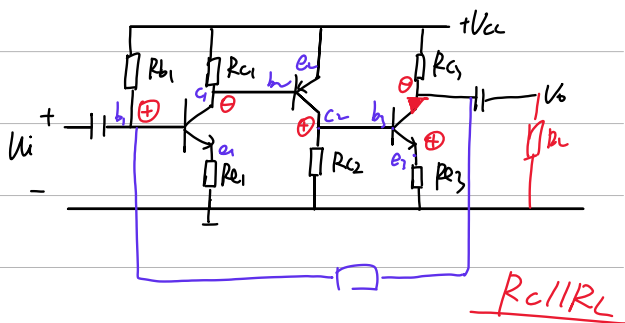

电流负反馈:

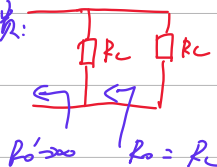


R_L' 流过电流基本不变
不是 R_L

日期: /

负反馈放大电路的估算

1. 电压串联负反馈

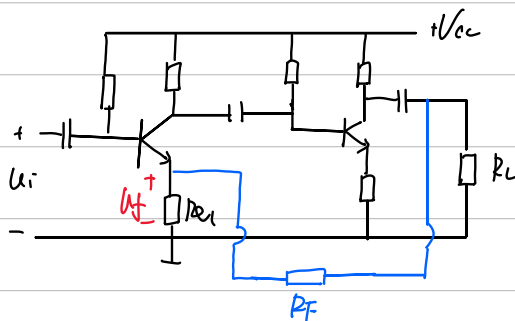

$$A_f = \frac{A}{1 + A F} = \frac{1}{F}$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_{id}} \quad F_u = \frac{U_f}{U_o}$$


$$A_{f_u} = \frac{U_o}{U_i} \quad A_{f_u} = \frac{1}{F_u}$$

$$F_u = \frac{U_f}{U_o} = \frac{R_f}{R_{e1} + R_f}$$

$$A_{f_u} = \frac{1}{F_u} = 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}$$


串 $\rightarrow R_{if} = (1 + A F) \cdot R \rightarrow \infty$

压 $\rightarrow R_{f} \rightarrow \infty$

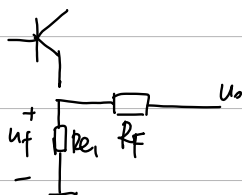

压 U_o
流 i_o
串 U_i, U_f, U_{id}
并 i_i, i_f, i_d

2. 电流串联负反馈

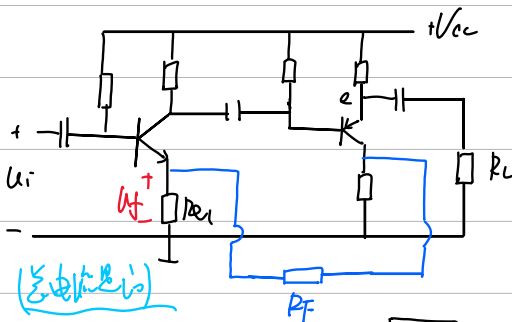

$$A = \frac{i_o}{U_{id}} \quad F_R = \frac{U_f}{i_o}$$

$$A_{gf} = \frac{i_o}{U_i} = \frac{1}{F_R}$$


$$i_i = - \frac{R_{e1}}{R_f + R_{e1} + R_{e2}} i_o \quad (\text{总电流 } i_o)$$

$$U_f = i_i \cdot R_{e1} = - \frac{R_{e1} \cdot R_{e2}}{R_f + R_{e1} + R_{e2}} i_o$$

$$F_R = - \frac{R_{e1} \cdot R_{e2}}{R_f + R_{e1} + R_{e2}}$$

$$A_{uf} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{i_o \cdot R_L'}{U_i} = A_{gf} \cdot R_L'$$

A_{gf} $R_{if} \rightarrow \infty$

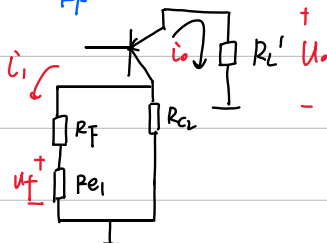

日期: /

3. 电压并联负反馈

并联一定要有电阻

$$A = \frac{U_o}{i_i}$$


$$F_f = \frac{i_f}{U_o}$$

$$A_{vf} = \frac{U_o}{i_i} = \frac{1}{F_f}$$

$$U_o = -i_f \cdot R_f \quad F_f = -\frac{1}{R_f}$$

$$\therefore A_{vf} = -R_f$$

$$A_{vf} = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{U_o}{i_i R_i} = -\frac{R_f}{R_i}$$

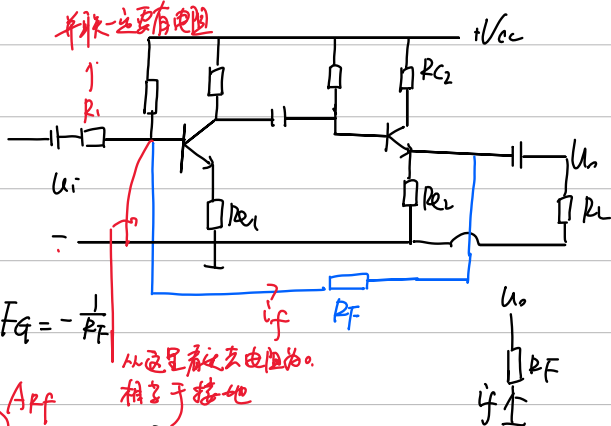

从运放等效电路为0
相当于接地

4. 电流并联负反馈

$$A_i = \frac{i_o}{i_i}$$

$$F_f = \frac{i_f}{i_o}$$



$$A_{zf} = \frac{i_o}{i_i} = \frac{1}{F_f}$$

$$i_f = \frac{R_{e2}}{R_f + R_{e2}} i_o$$

$$F_f = \frac{i_f}{i_o} = \frac{R_{e2}}{R_f + R_{e2}}$$

$$A_{zf} = 1 + \frac{R_f}{R_{e2}}$$
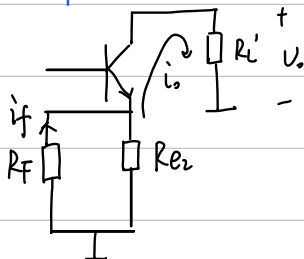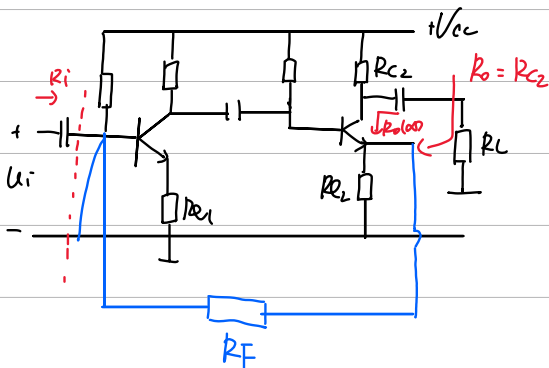
$$A_{uf} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{i_o R_i'}{i_i R_i} = A_{zf} \cdot \frac{R_i'}{R_i}$$



日期: /

负反馈放大电路补充问题(2)

1. (1) 为使 $R_i = R_b$, 同时还要稳定 Q 点, 应引入什么反馈?


2. 直流负反馈

在图中标出. ($R_f = 10k\Omega$)

(电流并联负反馈)

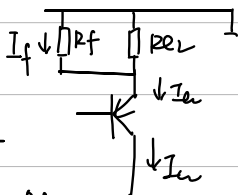2) 在深度负反馈条件下, $A_{uf} = \frac{U_o}{U_i} = 60$, $R_b = ?$


$$A_f = \frac{1}{F} \quad F_I = \frac{I_f}{I_o} = \frac{I_f}{I_{c1}}$$



$$F_I = \frac{R_{L2}}{R_f + R_{L2}}$$

$$A_{If} = \frac{1}{F_I} = 1 + \frac{R_f}{R_{L2}} = \frac{I_{c1}}{I_i}$$
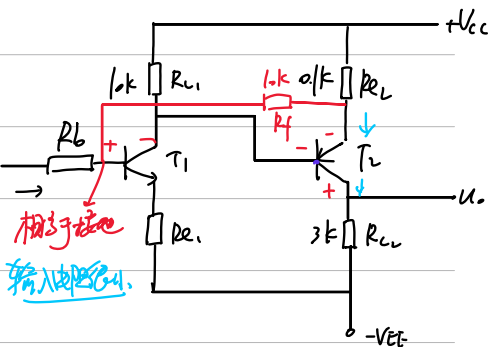
$$A_{uf} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{I_{c1} \cdot R_{L2}}{I_i \cdot R_b}$$



输入电阻 R_i

$$= \left(1 + \frac{R_f}{R_{L2}}\right) \cdot \frac{R_{L2}}{R_b} = 60$$

$$\Rightarrow R_b = 5k\Omega$$

日期: /

负反馈放大电路的稳定性



一. 自激振荡及稳定工作的条件.

$$A\dot{F} = -1 \quad \begin{cases} |AF| = 1 \\ \varphi_a + \varphi_f = -180^\circ \end{cases}$$

稳定条件:

$$\begin{cases} |AF| = 1 \\ \varphi_a + \varphi_f < -180^\circ \end{cases} \quad \text{or} \quad \begin{cases} |AF| < 1 \\ \varphi_a + \varphi_f = 180^\circ \end{cases}$$

$20\lg|AF|/\text{dB}$

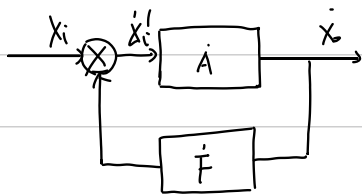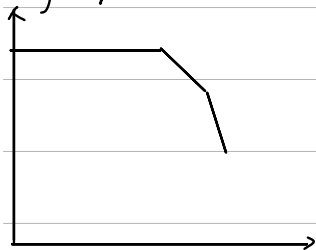

$$A_f = \frac{A}{1+A\dot{F}}$$

$|1+A\dot{F}|$: 反馈深度 < 1 破坏

$$|1+A\dot{F}| \gg 1 \text{ 时 } A_f = \frac{A}{1+A\dot{F}} \rightarrow \infty = \frac{X_0}{X_i} < \text{有阻值}$$




无输入却有输出

(自激振荡)

日期: /

集成运算放大电路

符号:

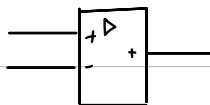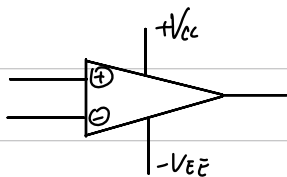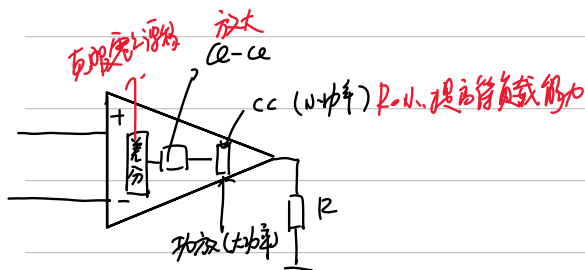


理想运放

- ① $A_{ud} \rightarrow \infty$ ② $A_{uc} \rightarrow 0$ ③ $R_i \rightarrow \infty$ ④ $R_o \rightarrow 0$

⑤ 虚短 $\rightarrow 0$

$\Rightarrow$ 结论:

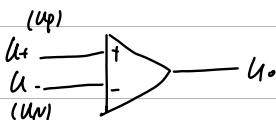

① $u_+ = u_-$
($u_p = u_n$)

(只有负反馈才能使用)

$$u_o = A_{uL}(u_+ - u_-)$$




有误差

虚短 (虚短)

② $R_i \rightarrow \infty$

$i_+ = i_- = 0$

虚断 (虚断)

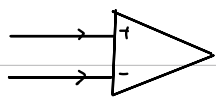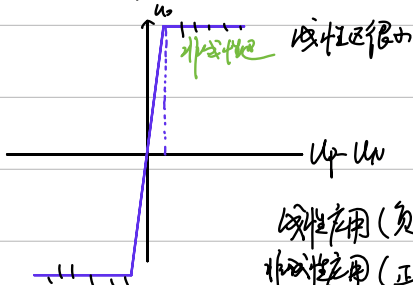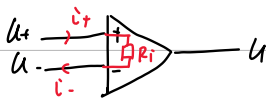

交流电压
偏置电流

(差分电路若不对称)

线性应用 (负反馈)


非线性应用 (正反馈、无反馈)

日期: /


运算放大电路的线性应用

1. 比例电路

1. 反相比例

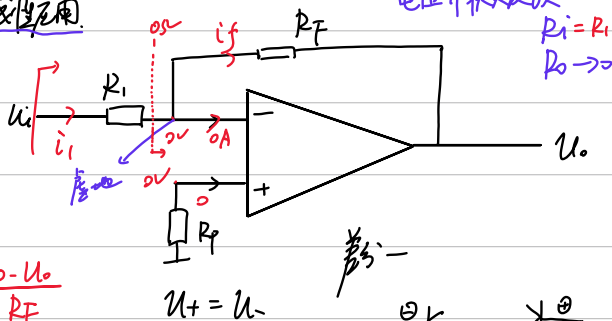

2. 同相比例

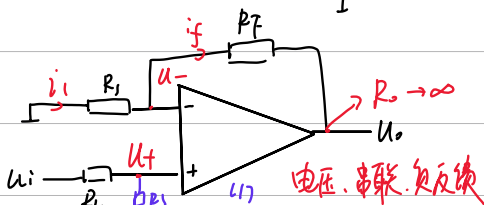

$U_+ = U_i$

$i_i = i_f$

$$\frac{0 - U_+}{R_i} = \frac{U_+ - U_o}{R_F}$$


$$\Rightarrow U_o = (1 + \frac{R_F}{R_i}) U_+$$

$U_o = U_i$

$$1 + \frac{R_F}{R_i} = 1$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{① } R_F = 0 \\ \text{② } R_i = \infty \end{array} \right.$

特例:

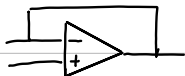

电压跟随器

证: 在上图(1)中, $U_+ = U_i$ 若再接一个电阻 R_2 , $U_+ \neq U_i$ $R_i = R_2 // R_1 = R_2 + R_1$


不接 R_2 : $R_i = \infty$

日期: /

二. 加法电路

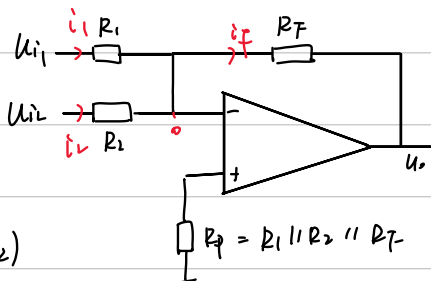1. 反相加法:

$$U_o = - \left(\frac{R_F}{R_1} U_{i1} + \frac{R_F}{R_2} U_{i2} \right)$$



2. 同相加法:


$$U_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right) \cdot U_+$$

$$U_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} U_{i1} + \frac{R_2}{R_2 + R_3} U_{i2}$$

(叠加原理)

$$U_o = 2U_+ + 3U_2 + 4U_3 = 22V$$

2V 2V 1V × 15V
(不能超过电源电压)

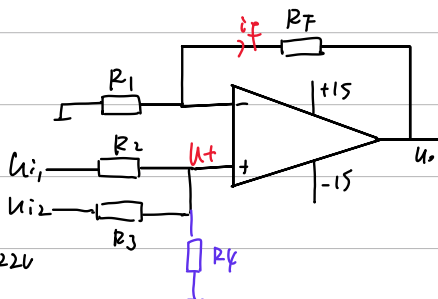

三. 减法电路

叠加原理


$$U_o = - \frac{R_F}{R_1} U_{i1} + \left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right) U_{i2}$$

若再电阻 $U_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} U_{i2}$ 代入

$$= - \frac{R_F}{R_1} U_{i1} + \frac{R_F}{R_1} \left(1 + \frac{R_1}{R_F} \right) \left(\frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_3}} \right) \cdot U_{i2}$$

假 $\frac{R_1}{R_F} = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow U_o = \frac{R_F}{R_1} (U_{i2} - U_{i1})$ (标准的减法器)

又要满足平衡电阻. 最后是 $R_1 = R_2$
 $R_F = R_3$

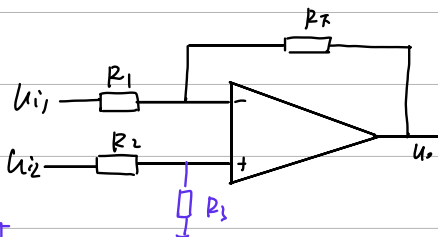

日期: /

$$i_c = C \frac{du_c}{dt}$$

四 积分运算

$$i_i = i_f$$

$R_1 \cdot C_F$: 积分时间常数

大一点 → 积分效果更明显

$$\frac{U_{i0} - 0}{R_1} = C_F \cdot \frac{du_o}{dt}$$






$$= -C_F \cdot \frac{du_o}{dt}$$

$$\frac{du_o}{dt} = -\frac{1}{R_1 C_F} U_i$$

$$U_o = -\frac{1}{R_1 C_F} \int U_i dt + K \text{ (常数)}$$

① $U_i = U_I$ $U_o = -\frac{U_I t}{R_1 C_F} + K$

② U_i 为方波 $U_o \rightarrow$ 三角波

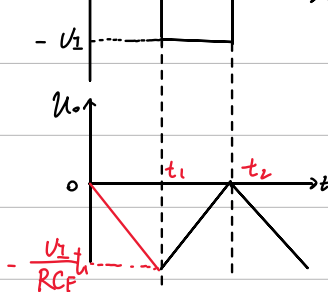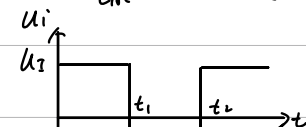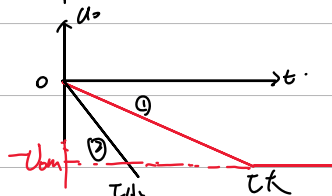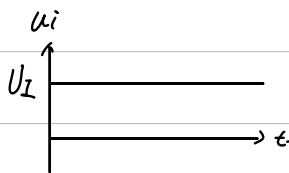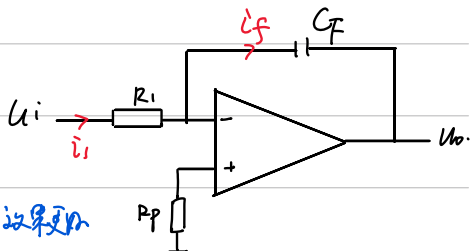

日期: /

五. 微分运算


$$i_i = i_f$$

$$C_1 \frac{du_i}{dt} = \frac{0 - u_o}{R_f}$$

$$\therefore u_o = -R_f C_1 \frac{du_i}{dt}$$

微分时间常数:


$$\tau = R_f \cdot C_1$$

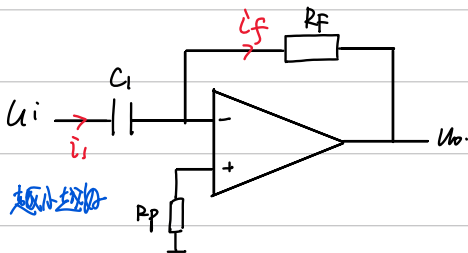


① u_i 常数 $u_o = 0$

② u_i 是方波


③ u_i 是正弦波 u_o 是方波

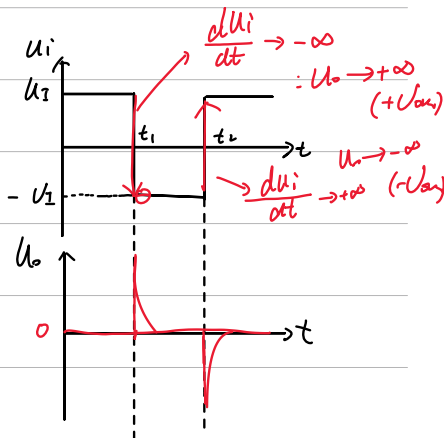

六. 其他运算

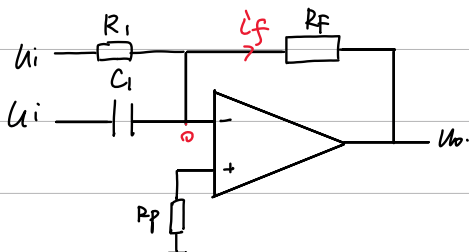

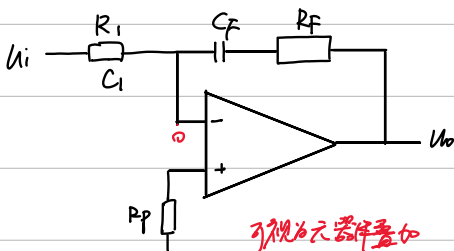
$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i - R_f C_1 \frac{du_i}{dt}$$



可视为无源网络叠加

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i - \frac{1}{R_1 C_1} \int u_i dt$$

日期: /

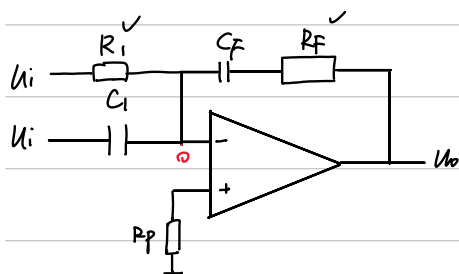

电阻 R_1 电容 C_1 (电容反比)

$$U_o = -\left(\frac{R_F}{R_1} U_i + \frac{C_1}{C_F} U_i\right) - \frac{1}{R_1 C_F} \int U_i dt - R_F C_1 \frac{dU_i}{dt}$$

积分 微分
PID

输入 U_i 反馈 U_o $\Rightarrow$ 并联组合

日期: / /

正弦波振荡电路的振荡条件

1. 维持振荡的条件

$$\dot{A}\dot{F} = +1$$

$$|AF| = 1 \quad \text{幅值条件}$$

$$\varphi_a + \varphi_f = 2n\pi \quad \text{相位条件}$$


$$A\dot{F} = -1$$

$$\frac{x_o}{x_d} \cdot \frac{x_f}{x_o} = \frac{x_f}{x_d} = 1$$

$$A_f = \frac{A}{1+A\dot{F}}$$

$$1+A\dot{F} = 0$$
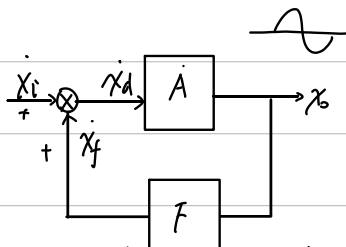
$$A_f = \frac{\dot{A}}{1-A\dot{F}} \quad A\dot{F} = 1$$




2. 振荡的建立(起振) 干扰: 噪音

起振条件: $|AF| > 1$

3. 振荡电路的组成部分

· 放大器 A

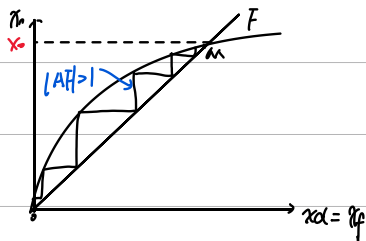

· 正反馈网络 F_+

· 选频网络 *

· 稳幅环节

L_c
 R_c —
 L_c —

日期: /

RL正弦波振荡电路

1. RC串并联选频网络

(Xo) U_1

$$Z_1 = R + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\frac{1}{Z_L} = \frac{1}{R} + j\omega C$$

$$\bar{F} = \frac{U_L}{U_1} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{\frac{Z_1}{Z_2} + 1}$$

$$= \frac{1}{(R + \frac{1}{j\omega C})(\frac{1}{R} + j\omega C) + 1} = \frac{1}{3 + j\omega RC + \frac{1}{j\omega RC}}$$

$$= \frac{1}{3 + j(\omega RC - \frac{1}{\omega RC})}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$


$$|F| = \frac{1}{\sqrt{3^2 + (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}} \quad \varphi_f = -\arctan \frac{\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}}{3}$$

$$f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad (\omega = \omega_0)$$



$$F_{max} = \frac{1}{3} \quad \varphi_f = 0$$

A33

$|F| \geq 1$
 $\varphi_a + \varphi_c = 2\pi n$
 同相

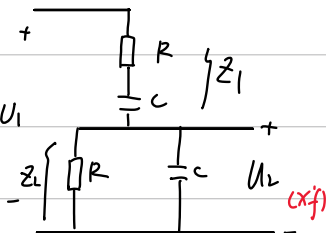


$$\frac{U_L}{U_1} = F$$

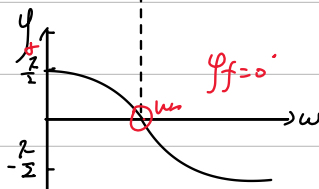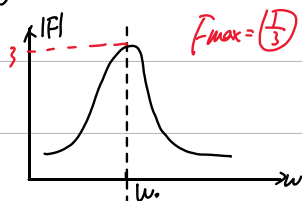


日期: /

2. RC 桥式振荡电路.

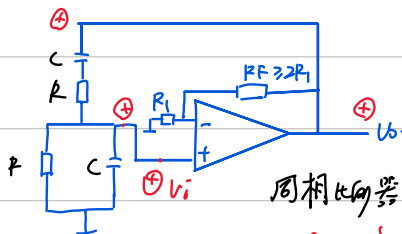


同相比例器 $1 + \frac{R_F}{R_1} \gg 1$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

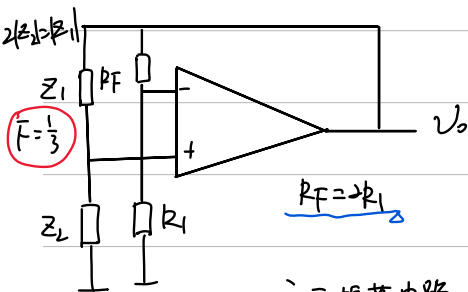


文氏振荡电路

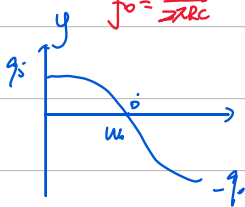

$$Q = \frac{u_{uc}}{R} = \frac{u_{uc}}{R} \quad \text{选频性能}$$

$$I_L = I_C = Q \cdot I$$

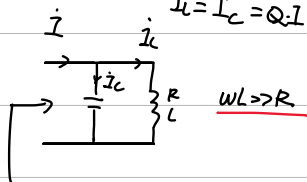

LC 正弦波振荡电路.

1. LC 并联选频网络.

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{j\omega C} \parallel (R + j\omega L) \\ &= \frac{(R + j\omega L) \cdot \frac{1}{j\omega C}}{(R + j\omega L) + \frac{1}{j\omega C}} \\ &= \frac{\frac{L}{C}}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} \end{aligned}$$

$$\text{令 } \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Rightarrow \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$Z_0 = \frac{L}{RC} \quad \text{纯电阻} \quad \varphi = 0^\circ$$

max.





日期: /

2. 变压器反馈式振荡电路


3. 三端式 — $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

<1> 电感三端式...


<2> 电容三端式...

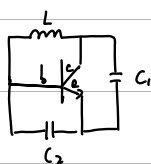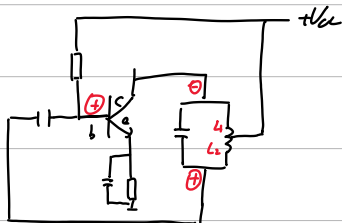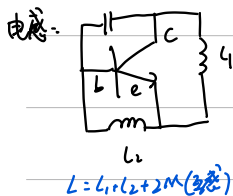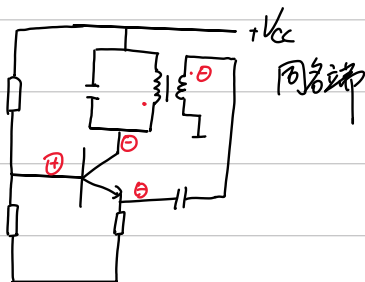

$$C = C_1 || C_2 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

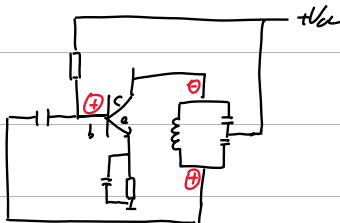

若简化后如图所示, 问能否振荡.

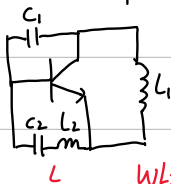

若并联: $\omega L_2 < \frac{1}{\omega C_2} \rightarrow$ 感性

$\omega L_2 > \frac{1}{\omega C_2} \rightarrow$ 容性

条件振荡: 当 $\omega > \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$ ✓

日期: /

石英晶体振荡电路

→ 纯电阻/电感

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi LC}$$



1. 压电效应

2. 等效模型

$$R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

串联谐振 Z 最小 $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$

$$f_s = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

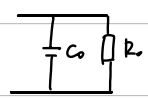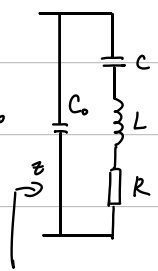


电场 → 变形 机械力 → 电场
交变电压 → 机械振动 → 电场
固有频率 — 压电谐振

$$Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) \rightarrow \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$$


$$\frac{1}{\omega_0 C_0} \gg R$$

若右边是感性:



$$f_p = f_s \sqrt{1 + \frac{C}{C_0}}$$

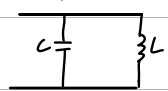

$(C \ll C_0)$ 几乎 $f_p = f_s$

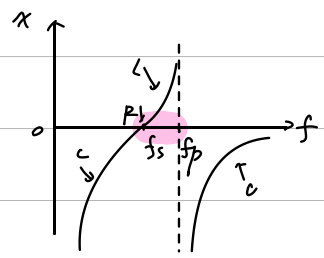

3. 振荡电路

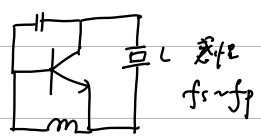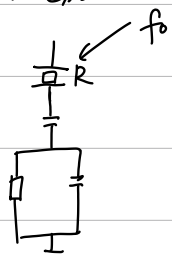


日期: / /

电压比较器:

一 单门限比较器


正端与负端比较大小

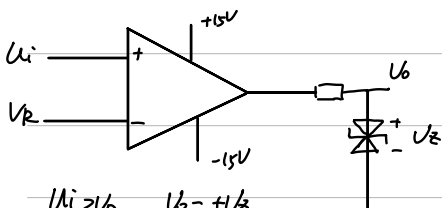

$$u_i > V_R \quad u_o = +V_Z$$

$$u_i < V_R \quad u_o = -V_Z$$



电压传输特性曲线

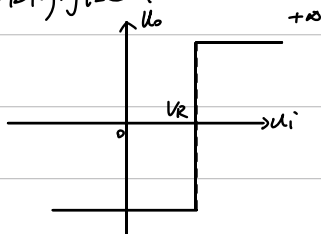

$$u_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_R \approx (2V)$$

$$u_+ = u_i = -\frac{R_1}{R_2} u_R$$

$u_i = ?$ 2分

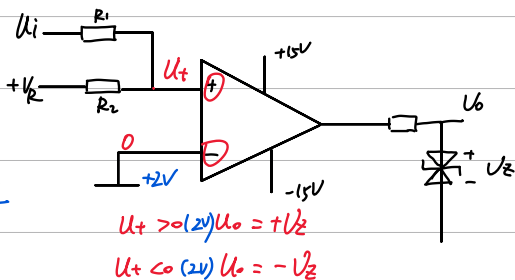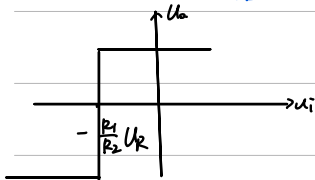

$$u_+ > 0 (2V) \quad u_o = +V_Z$$

$$u_+ < 0 (2V) \quad u_o = -V_Z$$

日期: /

二. 双门限比较器


$$U_i = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (\pm U_2)$$

$$U_{T+} = + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_2 \quad \text{+2V} \quad \text{上限}$$

$$U_{T-} = - \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_2 \quad \text{-2V} \quad \text{下限}$$


由大变, 在+限门限翻

由大变, 在-限门限翻

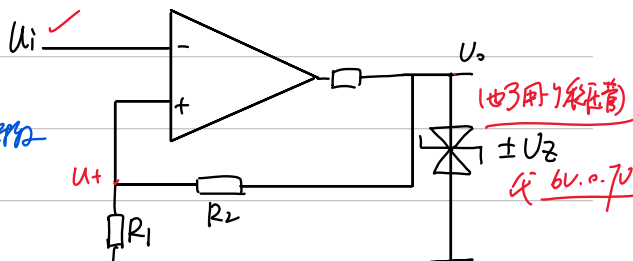

(若接+U2) $\rightarrow U_i = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_o + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_2$

↑ 接入 ±U2

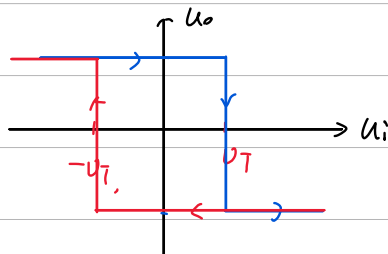

两门限 $\begin{cases} U_{T+} \\ U_{T-} \end{cases}$ 不变 (回差) 不变

$U_o = f(U_i)$ 由 U_i 波形 + 限 U_o 波形

(数) 换 U_o 为 U_i

正端输入:




负端输入:




$$U_{T+} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_o + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_i \quad \Rightarrow \quad U_i = U_{T+}$$
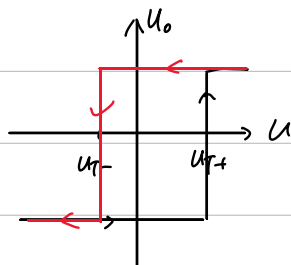
$$U_{T-} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_o + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_i \quad \Rightarrow \quad U_i = U_{T-}$$



日期: / /

电压比较器

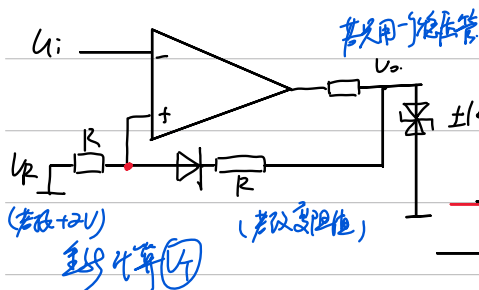


$$U_o = +1.2V \quad D \text{ 截止}$$


$$U_{T+} = 0V$$

$$U_o = -10.7V \quad D \text{ 导通}$$

$$U_{T-} = -5V$$

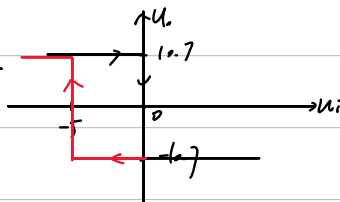

若将二极管反向, 将 U_R 与 U_i 交换位置

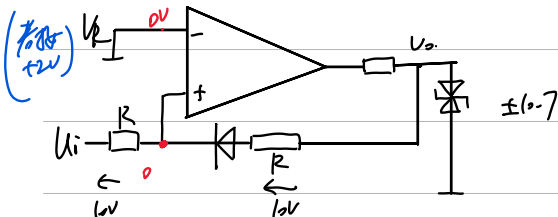


$$U_o = -10.7V \quad D \text{ 截止}$$

$$U_{T+} = 0V$$

$$U_o = +10.7V \quad D \text{ 导通}$$

$$U_{T-} = -10V$$

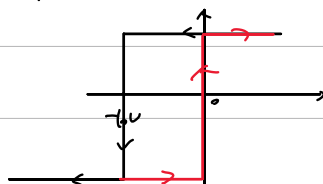



日期: / /

电压比较器



$U_i > 2V$ U_i 是负的 稳压管稳压 $U_o = -5V$

$U_i < 2V$ U_i 是正的 稳压管稳压 $U_o = +2.7V$

$$V_p = 0.7V \quad V_Z = 7V$$

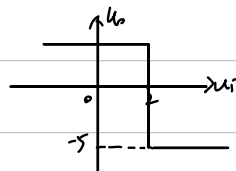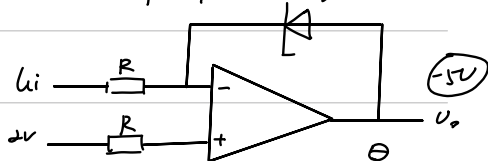

若给输入电压波形 $U_i = 5 \sin \omega t (V)$

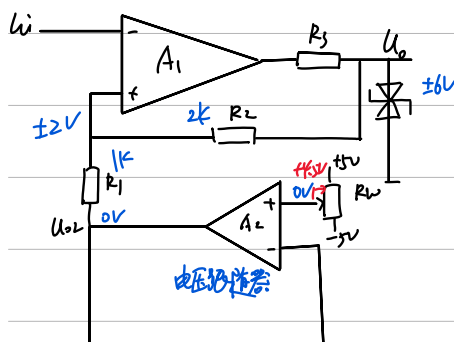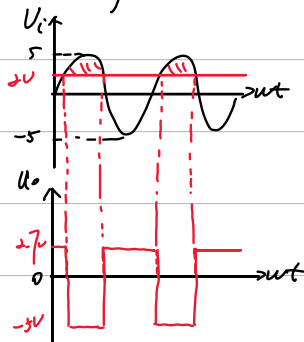


① 滑动端在中点时, 画出 $U_o = f(U_i)$

② 若要使电压传输特性向右平移 $4V$, 问滑动端调至多少 V !

$$② \quad U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_o + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{02}$$



$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{02} = 3V$$

$$U_{02} = +4.5V$$

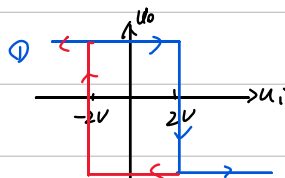

日期: /

方波产生电路

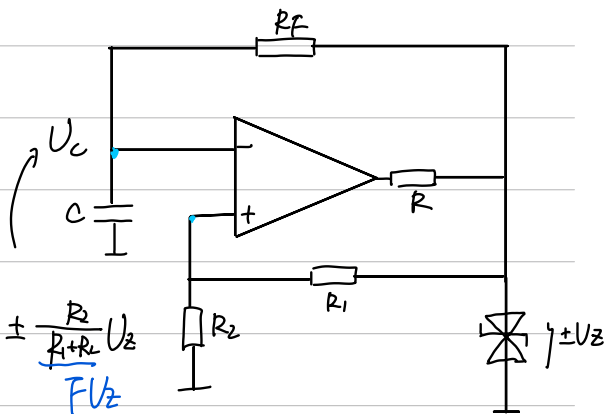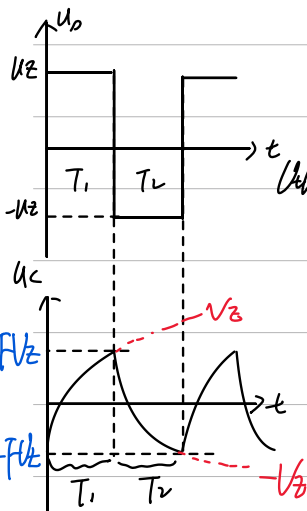

$$U_{th} = \pm \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_z$$

$$U_c(t) = U_c(\infty) + [U_c(0+) - U_c(\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{R_1 C}}$$

$$U_c(t) = V_z + [-FV_z - V_z] \cdot e^{-\frac{t}{R_1 C}}$$

$$\text{令 } t = T_1, U_c(t) = FV_z \text{ 代入 } T_1 = R_1 C \ln \frac{1+F}{1-F}$$

$$U_c(t) = -V_z + [FV_z + V_z] \cdot e^{-\frac{t}{R_1 C}}$$

终值 $U_c(t \rightarrow \infty) = +V_z$
 $U_c(t \rightarrow \infty) = -V_z$

$$\text{令 } t = T_2, U_c(t) = -FV_z \text{ 代入 } T_2 = R_1 C \ln \frac{1+F}{1-F}$$



$$T_1 = T_2 \therefore \text{周期 } T = 2T_1 = 2R_1 C \ln \frac{1+F}{1-F} \text{ (初值)}$$

$$\text{频率 } f = \frac{1}{T}$$

日期:

(控制电路记录时间)

矩形波发生电路:

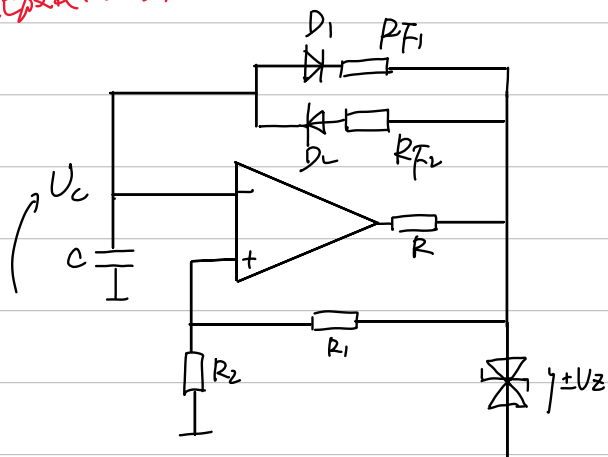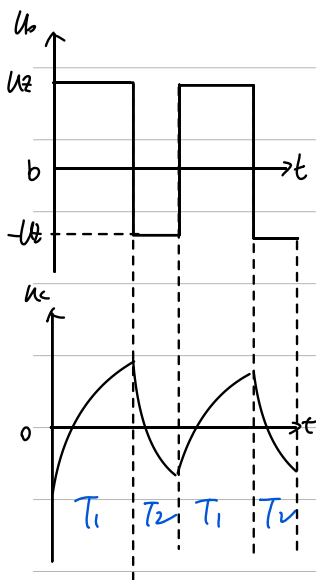


$$T_1 = R_{F1} C \ln \frac{1+F}{1-F}$$


$$T_2 = R_{F2} C \ln \frac{1+F}{1-F}$$

$$T = T_1 + T_2 = (R_{F1} + R_{F2}) \cdot C \ln \frac{1+F}{1-F}$$


占空比: $\frac{T_1}{T} \times 100\%$

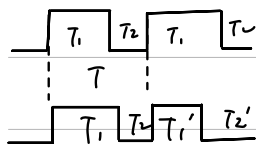

若要占空比可调:

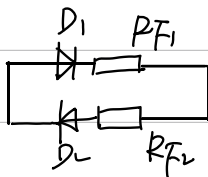


改

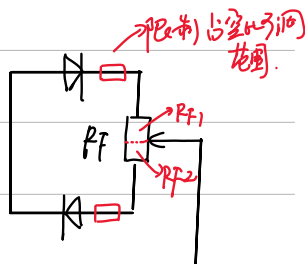

日期: / /

当 U_{O1} 为负时, D_1 通, 此时 $T = R_4 \cdot C$

三角波产生电路:

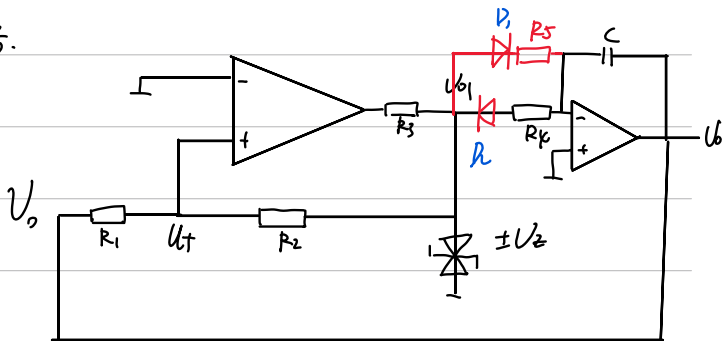

$$U_T = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{O1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_0 = 0$$

$$U_0 = -\frac{R_1}{R_2} U_{O1} \begin{cases} +V_z \\ -V_z \end{cases}$$

$$U_{T+} = +\frac{R_1}{R_2} V_z$$

$$U_{T-} = -\frac{R_1}{R_2} V_z$$

充电电流是常数.

$$U_0 = -\frac{1}{R_4 C} \int U_{O1} dt + K$$

$$= -\frac{1}{R_4 C} \int V_z dt + \frac{R_1}{R_2} V_z$$

初始值

$$-\frac{R_1}{R_2} V_z = \frac{-V_z}{R_4 C} \cdot T_1 + \frac{R_1}{R_2} V_z$$

$$T_1 = \frac{2 R_1 R_4 C}{R_2} = T_2$$

$$T = T_1 + T_2 = \frac{4 R_1 R_4 C}{R_2}$$

锯齿波: $T_1 \ll T_2$ $T_2 \gg T_1$



看 D_1

$R_4 \ll R_5$

$R_4 \gg R_5$

看 D_2

充电电阻不能太小

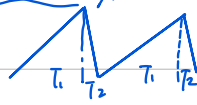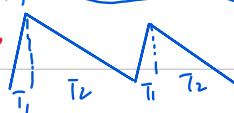

三角波幅度可调: 在 U_0 处加一电压器

日期: /

条件: $R_1 \gg R_2$


压控振荡电路

理想运放:

$U_{om} = \pm 12V$, V_{D20}

$f_o = k U_2$

(∞ U_1 U_2)

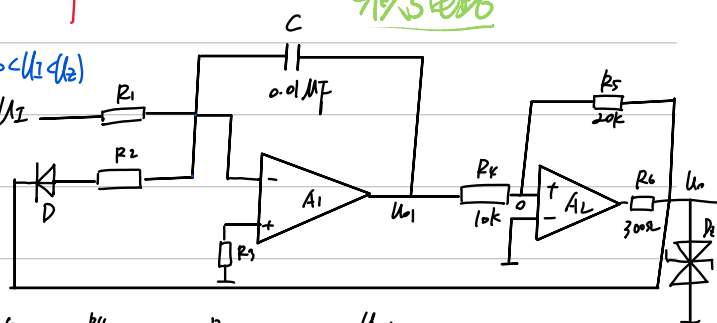

$U_1 > U_2 \Rightarrow U_o = +U_2$

$$U_+ = \frac{R_4}{R_4 + R_5} U_2 + \frac{R_5}{R_4 + R_5} U_{o1} = 0$$

$$U_{o1} = -\frac{1}{R_1 C} U_1 t + \frac{R_4}{R_5} U_2$$


$$U_{o1} = -\frac{R_4}{R_5} U_2$$

$$-\frac{R_4}{R_5} U_2 = -\frac{1}{R_1 C} U_1 T_1 + \frac{R_4}{R_5} U_2$$

$$\therefore T_1 = \frac{2 R_1 R_4 C}{R_5} \cdot \frac{U_2}{U_1}$$

$R_1 \gg R_2$

$\Rightarrow T_1 \gg T_2$

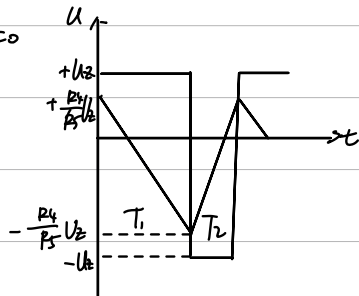

$\hookrightarrow U_o = -U_2$

$$U_{o1} = -\frac{1}{C} \left[\frac{U_1}{R_1} + \frac{-U_2}{R_2} \right] t - \frac{R_4}{R_5} U_2 \approx \frac{U_2}{R_2 C} t - \frac{R_4}{R_5} U_2$$

令 $t = T_2$

$$+\frac{R_4}{R_5} U_2 = \frac{U_2}{R_2 C} T_2 - \frac{R_4}{R_5} U_2 \quad \therefore T_2 = \frac{2 R_2 R_4 C}{R_5}$$


$$\therefore T = T_1 + T_2 \approx T_1$$

$$f = \frac{1}{T} \approx \frac{1}{T_1} = \frac{R_5}{2 R_1 C \cdot U_2} U_1$$

$$f_o = 200 U_1$$



$\frac{1}{2} U_1 = 0.1V$, $f_o = 0.02 kHz$

日期: /

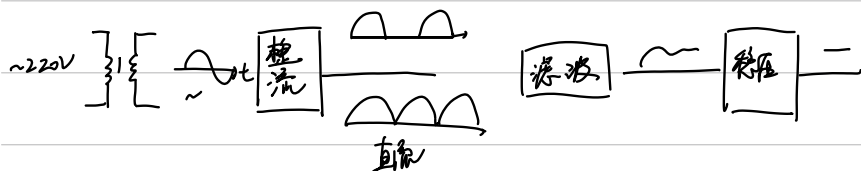

整流电路

1. 单相半波整流电路

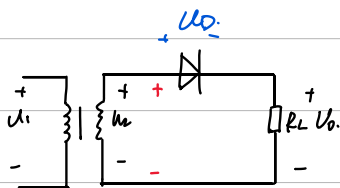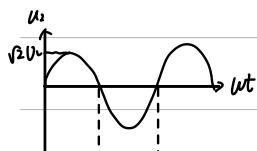

正半周: $u_0 = u_2$

负半周: $u_0 = 0$

$$u_2 = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t$$

$$U_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d\omega t$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2\pi} U_2 \cdot 2 = \frac{\sqrt{2}}{\pi} U_2 = 0.45 U_2$$

输出电压

$$I_0 = \frac{U_0}{R_L}$$

$$\begin{cases} I_0 = I \\ U_{DM} = \sqrt{2} U_2 \end{cases}$$



最大电压

$$U_0 = 0.45 U_2$$

$$I_0 = \frac{U_0}{R_L}$$

日期: /


2. 单相全波整流

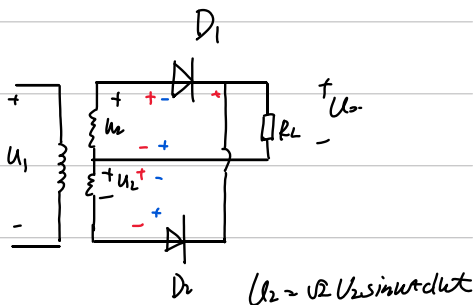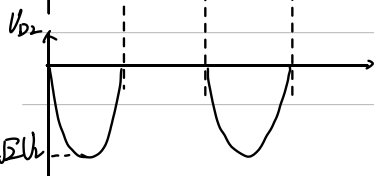


正半周, D_1 导通, D_2 截止

负半周, D_2 导通, D_1 截止
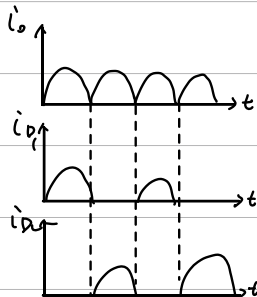
$$\begin{cases} U_o = 0.9 U_2 \\ I_o = \frac{U_o}{R_L} \\ I_D = \frac{1}{2} I_o \\ U_{DRM} = 2\sqrt{2} U_2 \end{cases}$$




3. 单相桥式整流电路

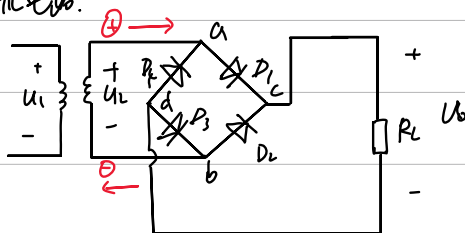


$u_2 = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t$ 正半周: D_1, D_3 导通

D_2, D_4 截止

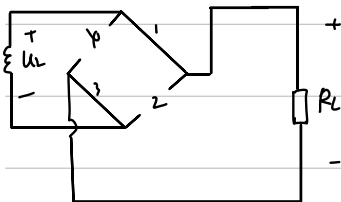

1, 3 是串联, 2, 4 并联
(导通的串联的, 截止的都是并联的)


日期: /

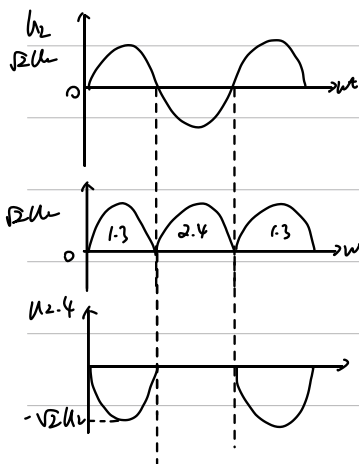

$$\begin{cases} U_o = 0.9 U_L \\ I_o = \frac{U_o}{R_o} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_D = \frac{1}{2} I_o \\ U_{DRM} = \sqrt{2} U_L \end{cases}$$

桥堆

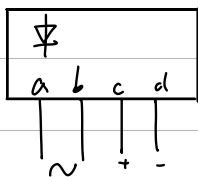

符号:



输出正电压



输出负电压

日期: /

滤波电路

1. 电容滤波 (适合于小负载)


$R_L \rightarrow \infty \quad U_0 = \sqrt{2} U_2$

半波. 接 $R_L \quad U_0 = U_2$

(条件: $R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{1}{f}$) $\sqrt{2} U_2$

全波桥式 $U_0 = (1.1 \sim 1.2) U_2$


$U_0 = 1.2 U_2$

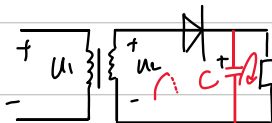


$T = R_L C$

放电时间

$u_2 = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t$

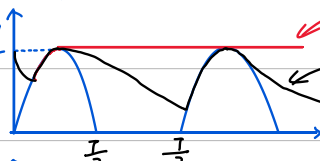

半波

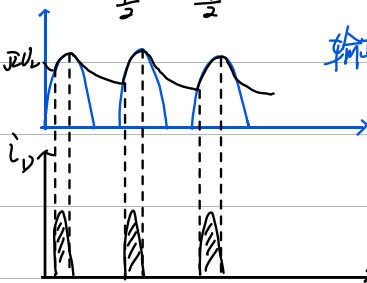


输出电压高

TL

2. 电感滤波

$U_0 = 0.45 U_2$

$U_0 = 0.9 U_2$

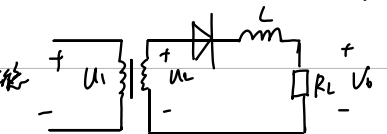


$u_2 = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t$




滤波电感

3. 其他滤波:

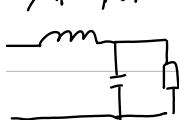


例1

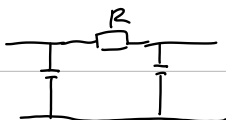

$\sqrt{2} U_2$

RC π 型

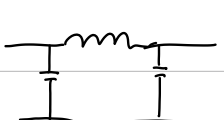

LC π 型

R_L 断开 $\rightarrow 1.414 U_2$

半波无 $C \rightarrow 0.45 U_2$

半波有 $C \rightarrow U_2$

全波无 $C \rightarrow 0.9 U_2$

全波有 $C \rightarrow 1.2 U_2$

求C



$f = 50 \text{ Hz}$

条件: $R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{1}{f}$ $T = 2 \text{ ms}$

日期:

/


稳压管稳压电路

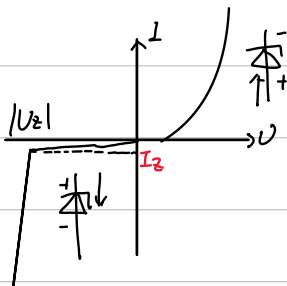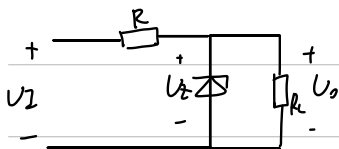


日期: /

一阶有源滤波电路


低通电路

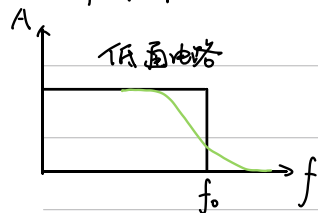


带通电路

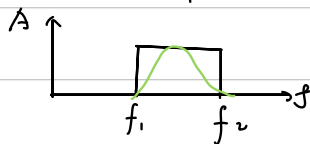


高通电路

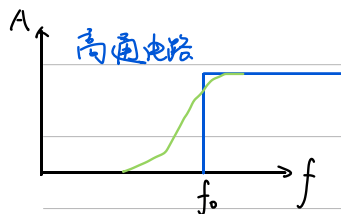

带阻电路

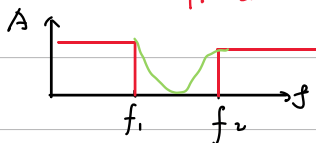

1. 低通有源滤波电路:

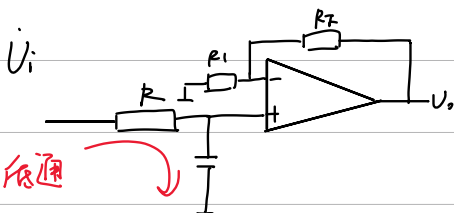

$$\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = 1 + \frac{R_f}{R} = A_{uf}$$

$$\frac{U_+}{U_i} = \frac{j\omega C}{R + j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$A_0 \rightarrow$ 通带电压放大倍数


$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$A(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{U_o(s)}{U_+(s)} \cdot \frac{U_+(s)}{U_i(s)}$$

$$\dot{A} = \frac{A_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$


$$A(s) = \frac{A_0}{1 + sRC}$$

传递函数

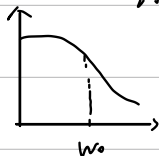

日期: /

高通有源滤波器

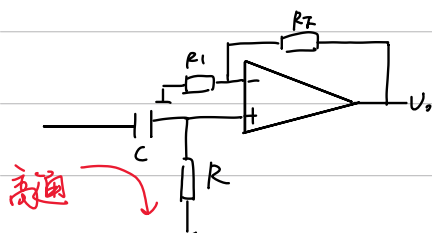

$$A(s) = \frac{A_o \cdot j \frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

$$\frac{U_o}{U_i} = 1 + \frac{R_f}{R_i} = A_{uf}$$

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$\frac{1}{\omega_c} = RC = \frac{\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

功率放大电路.

1) P_o, P_{va}, η, P_T

2) 功率管的选择.

$$P_o = \frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L}$$


$$U_{om} = V_{cc} - V_{CES}$$

$$P_{va} = \frac{U_{om} V_{cc}}{\pi R_L} \quad (-j \text{ 电源})$$

若是两电源

$$P_{va} = \frac{2 U_{om} V_{cc}}{\pi R_L}$$
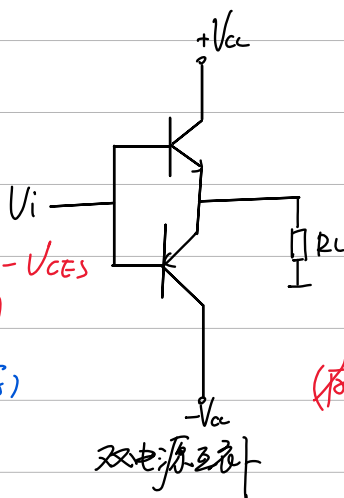
$$\eta = \frac{P_{va}}{P_o} = \frac{\pi}{4} \frac{U_{om}}{V_{cc}}$$





乙类
(存在交越失真)

$$P_T = P_{va} - P_o \quad \text{两管静态损耗}$$

$$P_T = \frac{1}{2} P_T \quad \eta$$

日期: / /

稳压管稳压电路:

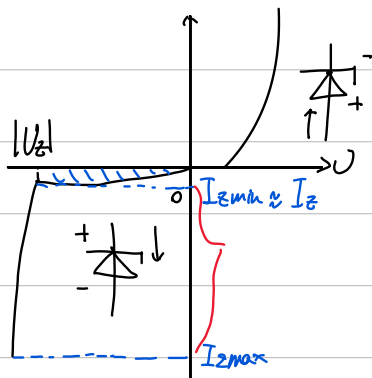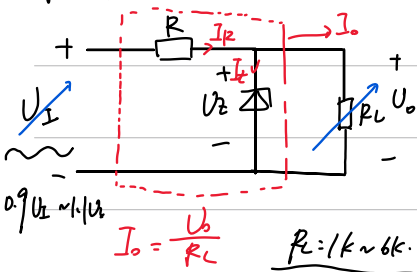

$$I_Z = I_R - I_O$$

$$P_{Zmax} = U_Z \cdot \underline{I_{Zmax}}$$

$$\begin{cases} I_{Zmax} > \frac{U_{Imax} - U_Z}{R} - I_{Omin} \\ I_{Zmin} < \frac{U_{imin} - U_Z}{R} - I_{Omax} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{Zmax} = (2\sim 3) \cdot I_{Omax} \\ U_Z = U_O \end{cases}$$

$$R = 2k\Omega \quad R \geq (2\sim 3) \frac{(U_{Imax} - U_Z)^2}{P}$$

日期: /